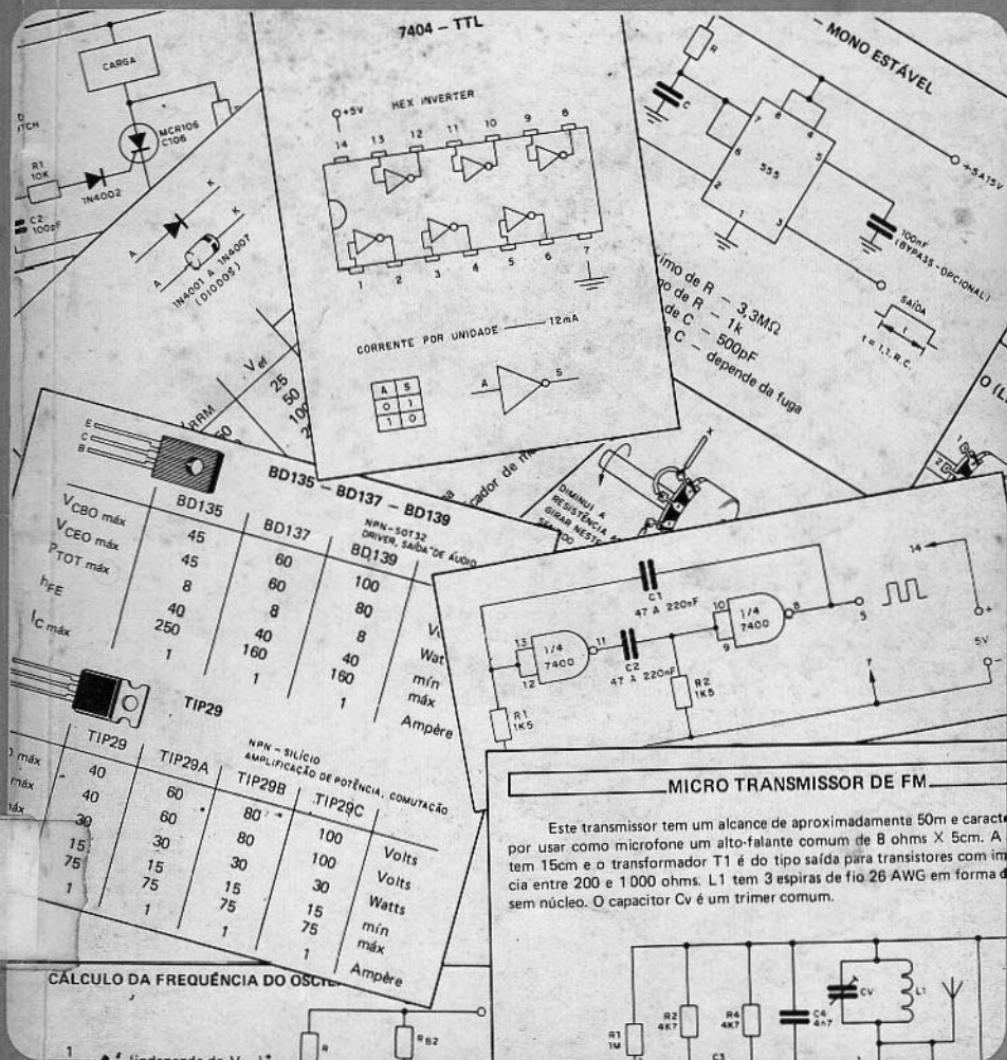


COLEÇÃO SABER ELETRÔNICA

Circuitos & Informações

VOLUME III


NEWTON C. BRAGA



CÁLCULO DA FREQUÊNCIA DO OSE

MICRO TRANSMISSOR DE FM

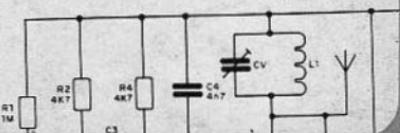Este transmissor tem um alcance de aproximadamente 50m e caracte por usar como microfone um alto-falante comum de 8 ohms X 5cm. A tem 15cm e o transformador T1 é do tipo saída para transistores com impacia entre 200 e 1000 ohms. L1 tem 3 espiras de fio 26 AWG em forma d sem núcleo. O capacitor Cv é um trimmer comum.



150 circuitos e mais de 200 informações

APRESENTAÇÃO

Este terceiro volume de CIRCUITOS & INFORMAÇÕES não é reedição ou repetição de projetos de volumes anteriores. Muito pelo contrário, o que temos é uma nova seqüência de projetos e informações de grande utilidade para o montador, o estudante e o engenheiro que não podem perder tempo consultando muitos manuais, pois precisam às vezes de dados superficiais para projetos, e que não possuem também disponibilidade de capital para ter as caras publicações técnicas estrangeiras, se bem que elas sejam completas.

O que levamos nesta edição, assim como nas anteriores, são circuitos básicos utilizados no desenvolvimento de projetos mais complexos, ou mesmo usados por completo, retirados de manuais de fábricas, applications notes e data sheets ou então desenvolvidos e testados em nosso laboratório durante anos de nossa atividade no campo da eletrônica.

Igualmente, as informações que damos são aquelas que o projetista e o montador mais precisam: fórmulas, tabelas, características de componentes, códigos de identificação, fabricantes e até mesmo um pouco da história da eletrônica.

As fórmulas são bem explicadas com o significado dos símbolos, enquanto que as tabelas facilitam a consulta para dados de uso imediato como por exemplo fios de cobre, freqüências de TV, conversões de unidades, dados para cálculo, etc.

As características de componentes resumem dados que o projetista precisa para desenvolver seus projetos, sem a necessidade de consulta direta aos fabricantes. No mínimo, tais dados servem para seleção de componentes que então podem ser experimentados e se for necessário, completados com dados do próprio manual do fabricante.

Os códigos de identificação e leitura são muito importantes para os estudantes que não os têm ainda memorizados e que podem ter dificuldades na identificação de componentes para uso próprio.

Finalmente temos a história da eletrônica com tópicos interessantes para os que estudam esta ciência podendo até servir de base para trabalhos escolares, além de muitas outras coisas que todo o praticante, profissional ou amador da eletrônica precisa no seu dia-a-dia.

Newton C. Braga

ÍNDICE

CIRCUITOS

Acionador por Tom (BC548)	49
Alarme (2 x BC548)	84
Amplificador de Vídeo (2N2483)	14
Amplificador 10 dB (2N2222)	15
Amplificador TDA2040 (19,4W)	17
Amplificador Para Célula Solar (uA702)	25
Amplificador Para Transdutores Capacitivos (777)	33
Amplificadores Darlington (10/50W)	51
Amplificador 20W (TDA2020)	61
Amplificador TDA1520A (13,8W)	91
Amplificador FET (MPF102)	110
Amplificador 6W (LM378)	115
Amplificador de duas etapas (BC548)	121
Amplificador BF23 (2W)	122
Amplificador 741 (BD139/140)	128
Amplificador para Termopar (uA702)	134
Amplificador Para Instrumentação (741)	138
Amplificador AC (TI071)	143
Amplificador Para Fone (BC548)	146
Amplificador Para Instrumentação (777)	147
Aquecedor de Aquário (MCR106)	63
Astável Sensível à Luz (TTL)	71
Astável Unijunção (2N2646)	72
Astável (741)	80
Baxandall Com Médios	101
Biestável (BC548)	42
Booster de Corrente (2N3055)	22
Campainha (2N2646/BC548)	90
Carregador de Baterias	56
Círcuito Não Volátil de Fonte C-MOS	102
Chave Estática Com Triac (40429/40430)	26
Clock Para o Z80 (74LS04)	103
Comparador 741	48
Comparador de tensão (uA709)	133
Contador UP/DOWN 74190	53
Controle de Potência (40431/40432)	27
Conversor Analógico/digital (4004)	139
Detector de Nulo	11
Detector de Picos Positivos (LM111)	28
Detector "Zero Crossing" (LM111)	29
Detector de Coincidência (4081/BC548)	55
Detector de Coincidência de Pulso (MCR106)	81
Detector de Sobrecarga Para Falantes (2N2646)	107
Detector de Nível de Tensão (uA710)	132
Distribuidor de Audio (TL064)	31
Divisor Programável 1-999 (74192)	77
Divisor por 9 (7490)	76
Duas Potências Para Soldador	43
Duplo Controle de Lâmpadas	40
Duplo Sinalizador Led (555)	92
Eletrificador de Cercas (MCR106)	57
Eliminador de Bateria de 9V (BD135)	75
Entrada de Mixer	41
Etapa de Potência Para 7 MHz (2N1711)	16
Filtro Rejeitor de Alto Q (TL061)	142
Fonte Sem Transformador	10
Fonte de Corrente Constante LM317	20
Fonte Simétrica 15+0+15V	45
Fonte Para Toca-Fitas (2N3055)	89
Fonte Controlada Por Sinal TTL (LM317)	126
Fonte de Potência Com 78XX	129
Fonte de Referência de Precisão (LM101)	136
Fotômetro CA3140	21
Fotômetro (BC548)	47
Fotorelê (TIL78)	60
Foto-Vibrato (BC548)	88
Fotodetector CA3062	119
Fotocontrole com Triac (40485/40486)	141
Gerador Manual de Pulso Único (BC548)	9
Gerador de Funções Com o XR2206 . .	12
Gerador de Ruído (BC548)	82
Gerador TUJ Retangular (2N2646) . .	98
Gerador de Escada (2N2646)	116
Gerador de Rampa (1N5411)	140
Guitarra Sem Fio (BC548/BF494) . . .	38
Indicador de Equilíbrio	105
Interruptor de Potência (triac)	114
Interruptor de Toque (555)	59

Interface CMOS/TTL (4049/4050)	120	Sequenciador 1 a 10 (4017)	78
Intervalador Para Limpador de Para-Brisas (BC548)	86	Simples Amplificador (TIP32)	65
Inversor de Fase (BC548)	117	Sirene Modulada LM389	18
Jogo da Velocidade (7400)	46	Somador Rápido (LM301A)	35
Latch Octal (74LS573)	36	Som de Mar (741/2N2646/BC548)	87
Latch Tri-State	112	Temporizador (BC548)	69
Luz de Emergência	145	Termômetro Com Diodo (BC558)	83
Microamplificador LM380	108	Transistor de Potência Protegido (2N3055)	130
Micro Oscilador (2SB75)	19	Transmissor CW (BC548)	85
Microfones de Eletreto	50	TUJ Biestável (2N2646/BC548)	79
Miniamplificador (BC548)	44	VCO de Alta Estabilidade (741/709)	62
Modulador Infravermelho (TIP32C)	127	Ventilador Intermittente (BC548/BD135)	58
Multiplicador de Capacitância (777)	34	Voltímetro Sonoro (2N2646)	13
Multisom Sirene (BC548)	52	Voltímetro Básico (741)	137
Multivibrador uA710	131	VU Para Microfone (LM 381)	125
Ohmímetro Sonoro (7400)	124	Wattímetro Para Eletrodomésticos	54
Oscilador Controlado a Cristal (uA710)	23	60Hz - TTL (CD4001)	67
Oscilador de 0,5 Hz (TL061)	30		
Oscilador 8038 (I)	32		
Oscilador Retangular (LM339)	39		
Oscilador Amortecido 741	64		
Oscilador 4001	66		
Oscilador Temporizado (2N2646)	70		
Oscilador de Quadratura (747)	93		
Oscilador de Anel (neon)	94		
Oscilador XTAL-FET (MPF102)	95		
Oscilador Telegráfico Integrado (LM380)	96		
Oscilador com Diodo Tunnel (IN3720)	97		
Oscilador Para Órgãos (5024)	100		
Oscilador Divisor Múltiplo 4060	111		
Oscilador de 4 a 20 MHz (2N2222)	113		
Oscilador a Cristal CA3000	135		
Pisca-Pisca 12V x 300 mA (BD135)	118		
Porta NOR Transistorizada (BC548)	68		
Prato Eletrônico (BC548)	37		
Pré Para Microfone com FET	73		
Pré de Áudio com 741	104		
Prova Lógica de Áudio (7400)	123		
Receptor Regenerativo de OC (MPF102)	106		
Recuperador de Sinais Para Fita Cassete (3130)	109		
Regulador com Transistor PNP (TIP32/BD136)	99		
Retificador de Meia Onda (uA702)	24		
Seguidor de Tensão Rápido (301A)	144		
Sensor de Temperatura (741)	74		

FÓRMULAS

Astável CMOS	79
Campo de Um Condutor Esférico	136
Campo No Interior de Bobina Plana	127
Campo No Interior de Uma Espira	129
Conversão de Decimal em Binário	128
Conversão Decimal em Hexadecimal	130
Divisor de Tensão	78
Filtros Para Alto-Falantes	80
Filtro L Passa-Baixas	88
Filtro T Passa-Baixas	93
Filtro PI Passa-Baixas	96
Filtro PI Passa-Altas	97
Filtro T Passa-Altas	98
Filtro L Passa-Altas	108
Filtro Passa-Faixa	
Constante K	108
Frequência Estroboscópica	139
Polarização de Um Transistor	85
Ponte de Sauty (para capacitâncias)	91
Reatância Capacitativa em 60 Hz	13

CARACTERÍSTICAS DE COMPONENTES

1N34/1N34A	63
1N43/1N44	37
1N45/1N46	123
1N5411/40583	125
212220	65

2I2221	72	TIP140/141/142	68
2I906/2I906A	75	TIP640/641/642	36
2N918	123	TIP645/646/647	30
2N1613	43	TIP3055	56
2N1711	45	TL060	106
2N3328	40	TL071	110
2N1613	43	TL080	100
3N140/3N141	45	TLC555M/TLC555C	111
3N159	43		
2114	95		
4006	115		
4012	113		
4013	118		
4016	105		
4023	107		
4027	102		
4055E	71		
4068	104		
4116	95		
7403	109		
7805/7824	48		
BB 320 C1A/1K3 e 500E	143		
BA102/BB106	139		
BB109/BB809	46		
BC177/BC178/BC179	57		
BC375	62		
BC376	67		
BC637	74		
BC638	66		
BD181/BD182/BD183	33		
BD233	126		
BD234	56		
BD333	49		
BD334	34		
BDV64/A/B	58		
BDV65/A/B	52		
BF245A/B/C	63		
BF254	67		
BF422	76		
BF423	78		
BF495	77		
BF960/964/966	121		
BRY39gt	38		
BU205/BU208A	47		
BU433	61		
BUW84	50		
IC166/167/168/169	69		
IC256/257/258/259	64		
IK1133/R/Y/G	32		
LC30N	24		
LC32N	26		
LD30N	28		
LD32N	29		
LD36N	27		
LD37N	22		
LM101/301A	99		
LM217/317	70		
LM339	101		
TDA2030A	25		
TDA2040	23		
TIC116	60		
TIC216	59		
		VÁLVULAS	
		OA2/0B2/85A2/100E1/150A1/150B2	31
		5AS5	20
		5AU4	19
		5AX4	124
		5AW4	124
		6BM8	35
		TABELAS E CÓDIGOS	
		Código de Capacitores PIN-UP	73
		Funções CMOS 1	12
		Funções CMOS 2	15
		Alfabeto Fonético	
		Internacional	154
		Características das Configurações	
		de Transistores	9
		Características de Retificadores	119
		Características das Famílias	
		Lógicas TTL	132
		Características de Voltímetros	143
		Características das ondas	
		Eletromagnéticas	148/149
		Coeficientes de Temperatura	
		de Alguns Materiais	144
		Conversão dBuV Para Tensão	
		Equivalentes	21
		Conversão NanoFarad x	
		PicoFarad	148
		Conversão MicroFarad x	
		NanoFarad	149
		Correntes Nos Transistores	18
		Características de entrada	
		Pré-Amplificadores	11
		Defeitos Mais Frequentes	
		em Rádios Portáteis	11
		Equivalências de Transistores	14
		Equivalentes Eletroquímicos	133
		Fatores de Conversão de	
		Unidades	150
		Frequência x Comprimento de	
		Onda (UHF – VHF)	19
		Mobilidade de Elétrons em	
		Alguns Metais	135
		Mobilidade de Alguns Iões em	
		Solução Aquosa	135
		Ponto Curie de	
		Alguns Metais	140
		Potencial Absoluto de Metais	132
		Valores de Equalização RIAA	134

INFORMAÇÕES DIVERSAS

Alteração de Curva de Potenciômetros	94
Bobinas	92
Conversão Farads em MicroFarads	145
Dissipador	117
Diodo Tunnel – característica	55
Eletroscópio de Folha	116
Estrutura e Características de um FET de Junção	103
Estrutura e Característica do Unijunção	114
Equivalências de Ligações em Potenciômetros	65
Fone Improvisado	112
Interruptor Paralelo	146
Leis de Álgebra Booleana	17
Lógica Positiva X	
Lógica Negativa	129
Melhor Recepção AM	54
Multímetro	82
Multímetro Como Medidor de Intensidade de Campo	90
Parâmetros em Triacs	89
Pinos de Válvulas	131
Ponta de Prova de RF	125
Porta NOR Básica	81
Porta OR Básica	138
Porta AND Básica	142
Porta NAND Básica	144
Porta NOR Básica	147
Postulados da Álgebra Booleana	14
Potência de Amplificadores	87
Proteção Contra Inversão de Pólo	126

Proteção de Antenas	122
Rádio Velha Guarda	83
Redutor de Tensão	86
Relês Metaltex	44
SCRs em Onda Completa	120
Soldagem de Componentes	
Sensíveis ao Calor	54
Teoremas da Álgebra Booleana	41
Válvulas X Diodos	137
555 – Driver	141

A ELETRÔNICA NO TEMPO


1642 –	
O primeiro Computador	37
1745 –	
O primeiro Capacitor	49
1780 –	
Galvanismo	40
1800 –	
A primeira Pilha Séca	53
1800 –	
Descoberta da Radiação Infravermelha	50
1826 –	
Lei de Ohm	62
1831 –	
O transformador	72
1834 –	
Eletrólise	76

INFORMÁTICA

Código Excesso-3	20
Conversão BCD	42
Flip-Flops em Ação	16
Sistemas	
Decimal / Octal / Binário	10
Z80	84

GERADOR MANUAL DE PULSO ÚNICO

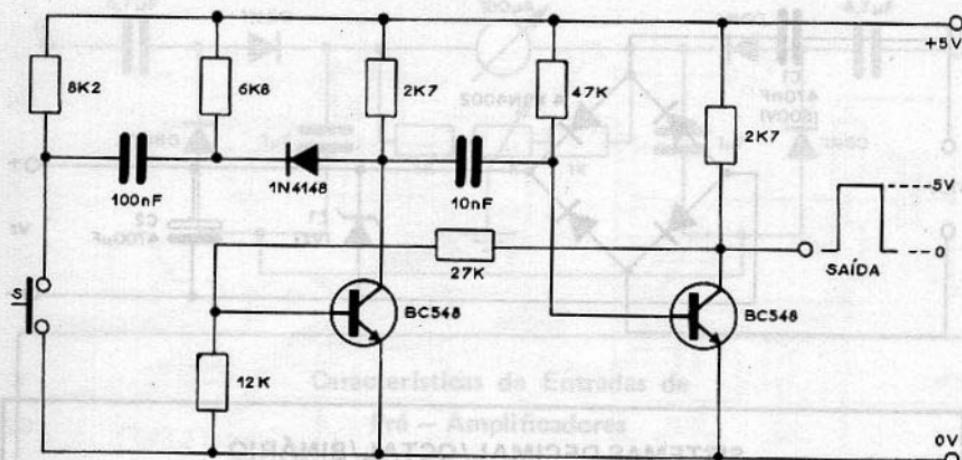Este circuito é interessante, pois gera pulsos isolados para a excitação de integrados TTL, sem problemas de *debounce*. De fato, ao pressionar S, somente um pulso perfeitamente retangular é produzido, com uma duração que é dada pelo resistor de 47 k e pelo capacitor de 10 nF.




CARACTERÍSTICAS DAS CONFIGURAÇÕES DE TRANSISTORES

	Emissor Comum	Base Comum	Coletor Comum
Impedância de entrada (Z_i)	média	pequena	grande
Impedância de saída (Z_o)	grande	muito grande	pequena
Ganho dinâmico de corrente	grande	menor que 1	grande
Ganho de tensão	grande	grande	menor que 1
Ganho de potência	muito grande	grande	médio
Freqüência de corte	baixa	alta	baixa

FONTE SEM TRANSFORMADOR

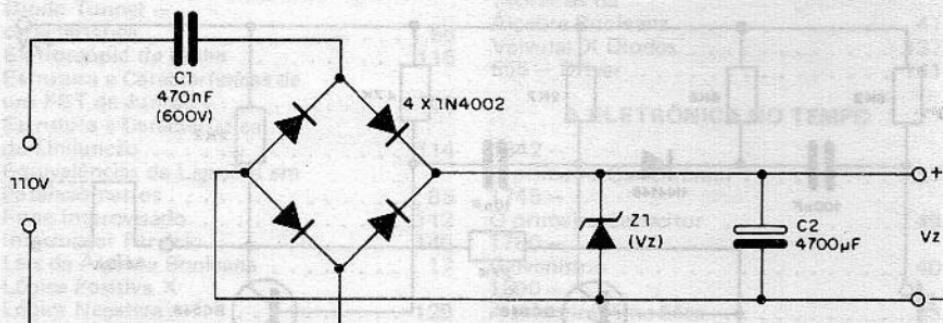O zener é de 1 watt e, conforme sua tensão, teremos a saída de corrente contínua nesta fonte ultra-simples, que pode ser utilizada na alimentação de rádios de pilha e calculadoras. Cuidados com o isolamento são importantes em vista da ausência do transformador.




SISTEMAS DECIMAL/OCTAL/BINÁRIO

Decimal	Octal	Binário
0	0	0
1	1	1
2	2	10
3	3	11
4	4	100
5	5	101
6	6	110
7	7	111
8	10	1000
9	11	1001
10	12	1010
11	13	1011
12	14	1100
13	15	1101
14	16	1110
15	17	1111
16	20	10000
17	21	10001
18	22	10010
19	23	10011
20	24	10100

DETECTOR DE NULO

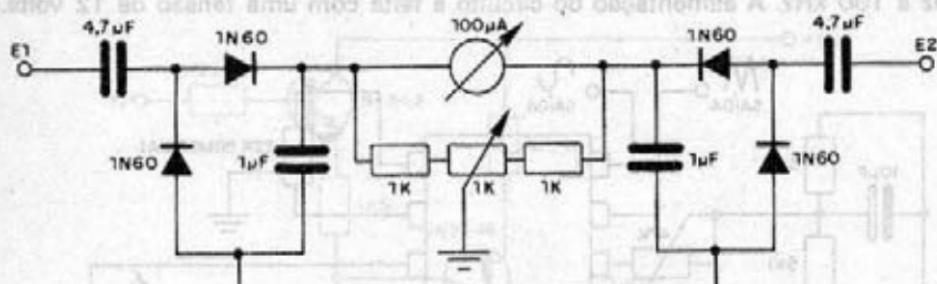O circuito apresentado pode ser usado como detector de nulo em pontes de baixa frequência, e mesmo de altas, na medida de capacitâncias e indutâncias. O equilíbrio na ausência de sinal é ajustado no potenciômetro de 1 k. Diodos de uso geral de germânio substituem o 1N60.



Características de Entradas de Pré – Amplificadores


<u>Entradas</u>	<u>Sensibilidade / resistência</u>
Pick-up dinâmico	5mV / 47KΩ
Pick-up cristal	180mV / 1MΩ
Rádio / Sintonizador	100mV / 500KΩ
Gravador / Tapedeck	250mV / 500KΩ
Microfone	4mV / 47KΩ

Defeitos Mais frequentes em Rádios Portáteis

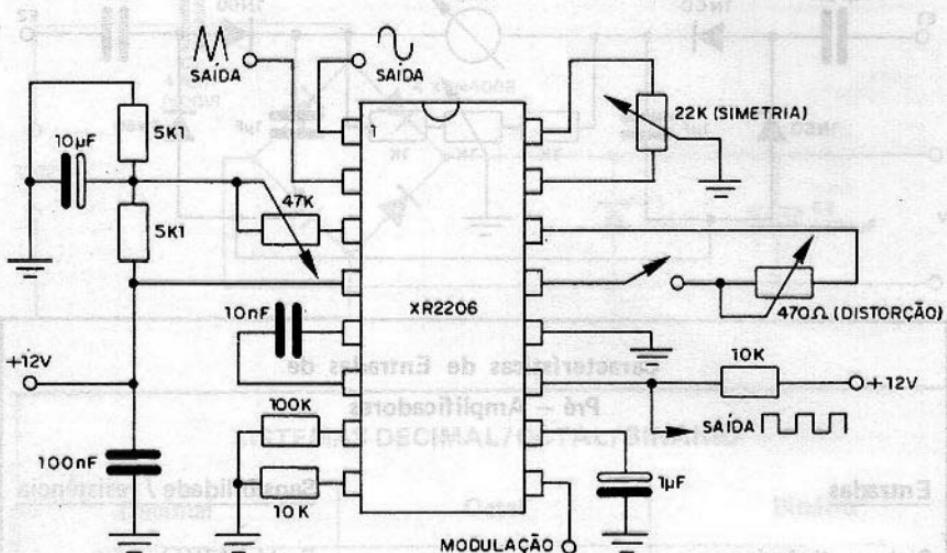1. Pilhas fracas ou com suporte sujo (maus contactos)
2. Soldas frias ou soltas
3. Potenciômetro de volume sujo
4. Regeneração do oscilador ou das FIs
5. Interrupção na bobina de antena ou quebra do núcleo
6. Transformador de FI interrompido ou oxidado
7. Bobina osciladora interrompida ou defeituosa
8. Capacitores eletrolíticos abertos ou em curto
9. Transistores com problemas
10. Saída de audio desequilibrada
11. Resistores queimados


GERADOR DE FUNÇÕES COM O XR2206

O capacitor de 10 nF determina a faixa de freqüência, no caso entre 1 e 10 kHz. O potenciômetro de 2M2, para o controle da faixa, pode ser ligado em lugar do resistor de 100 k em série, com um resistor de 1 k. Os capacitores podem se situar na faixa de 1 nF a 1 uF, caso em que a cobertura de freqüências vai de 10 Hz a 100 kHz. A alimentação do circuito é feita com uma tensão de 12 volts.



VOLTÍMETRO SONORO

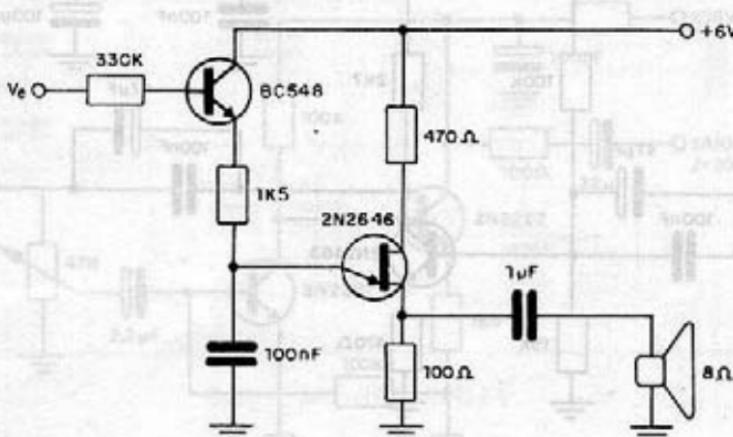A freqüência de som produzido no alto-falante depende da tensão de entrada. O circuito pode servir de base para um voltímetro, ou outro instrumento, com indicação sonora para cegos ou deficientes visuais. Outra aplicação é como um simples conversor analógico digital (tensão-freqüência).



REATÂNCIA CAPACITIVA EM 60Hz

$$X_C = \frac{1}{2\pi f \cdot C} = \frac{1}{2.314.60.C} = \frac{1}{376,8.C}$$

$$X_C = \frac{2,6 \times 10^{-3}}{C}$$

$$\text{Ex.: } C = 470 \text{ nF} = 470 \times 10^{-9}$$

$$X_C = \frac{2,6 \times 10^{-3}}{470 \times 10^{-9}} = 5,53 \times 10^{-3} \times 10^3 \times 10^9$$


$$X_C = 5,53 \times 10^{-6} \times 10^9$$

$$X_C = 5,53 \times 10^3$$

$$X_C = 5\,530 \text{ ohms}$$

AMPLIFICADOR DE VÍDEO

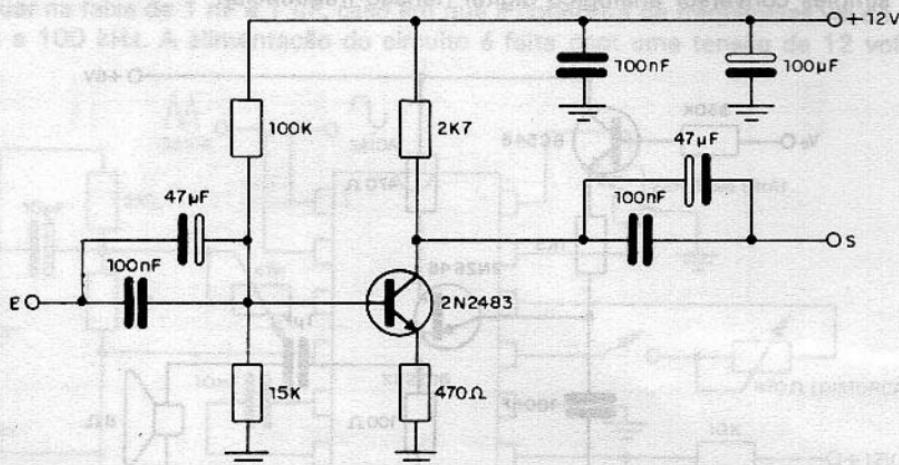O circuito apresentado tem um ganho de 5,7 (15 dB), e pode operar numa freqüência de 4 MHz. Um capacitor de 120 pF pode ser ligado em paralelo, com o resistor de 470 ohms, para melhorar a compensação de freqüência.



Equivalências de Transistores

2SB75 – AC122 – AC125 – AC151 – AC170 – OC304 – 2N34 – SK3003
2SB77 – AC125 – AC131 – AC151 – VI-163 – 2N41 – 2N2431
2SB54 – AC151 – Oc304 – 2SB43 – 2N408 – 2N2431
2SB17 – AD148 – AD149 – Oc30 – 2N351
2SB140 – ASZ16 – AUY21 – 2N2836
2SC122 – BC140 – BSY46 – 2N2218 – 2N3036 – 2SC708
2SC170 – BC108 – BC238 – BC548 – 2SC458 – 2N3391
2SC350 – BC107B – BC547B – BC237B – BC182B – 2N3568
2SC734 – BC107B – BC237B – BC547B – BC182B – 2N3508

POSTULADOS DA ALGEBRA BOOLEANA

$$1. \quad A = 1 \quad \text{se} \quad A \neq 0$$

$$A = 0 \quad \text{se} \quad A = 0$$

$$3. \quad 1 \cdot 1 = 1$$


$$5. \quad \bar{0} = 1$$
$$\bar{1} = 0$$

$$2. \quad 0 \cdot 0 = 0$$

$$4. \quad 1 \cdot 0 = 0$$

SHM - AMPLIFICADOR 10 dB

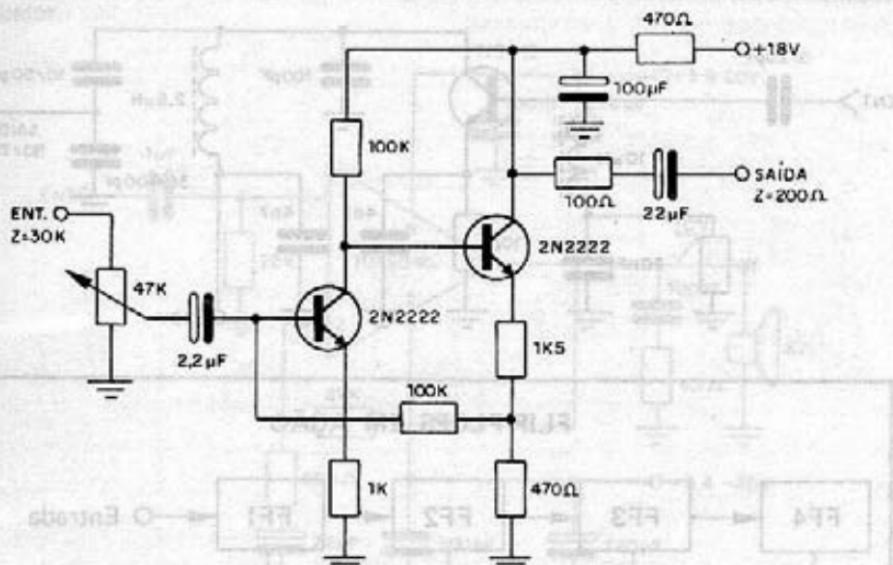Este amplificador tem um ganho de 10 dB e apresenta uma impedância de entrada de 30 k. A impedância de saída é de 200 ohms. Transistores equivalentes podem ser experimentados.




Funções CMOS (2)

- 4019 — Seletor de dados de 4 polos x 2 posições
- 4020 — Contador binário de 14 estágios (divisor por 16 384)
- 4021 — Shift register de 8 estágios (PISO)
- 4022 — Divisor contador por 8 com saídas 1 de 8
- 4023 — Três portas nand de 3 entradas
- 4024 — Contador de 7 estágios (divisor por 128)
- 4025 — Três portas NOR de 3 entradas
- 4026 — Contador divisor por 10 com saída decodificada de 7 segmentos
- 4027 — Dois flip-flops JK
- 4028 — Decodificador BCD para decimal (1 de 10)
- 4029 — Contador UP-DOWN, divisor por 10 ou divisor por 16
- 4030 — Quatro portas Exclusive-OR
- 4031 — Shift Register estático de 64 estágios (SISO)
- 4032 — Triplo somador série (lógica positiva)
- 4033 — Contador divisor por 10 com saídas decodificadas de 7 segmentos
- 4034 — Bus Register bidirecional

ETAPA DE POTÊNCIA PARA 7 MHZ

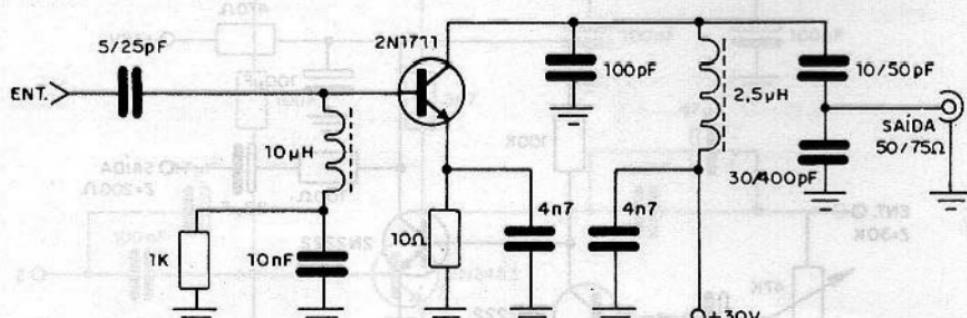Esta é uma etapa de potência Classe C, para transmissores da faixa dos 40 metros (mas pode ser modificado para operar nos 80 metros). A potência é de algumas centenas de miliwatts. Os capacitores devem ser todos cerâmicos, e o transistor deve ser montado num bom radiador de calor.




FLIP-FLOPS EM AÇÃO

FLIP-FLOPS EM AÇÃO				
Entrada	FF1	FF2	FF3	FF4
0	0	0	0	0
0	0	0	0	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0
1	1	1	1	1

AMPLIFICADOR TDA2040

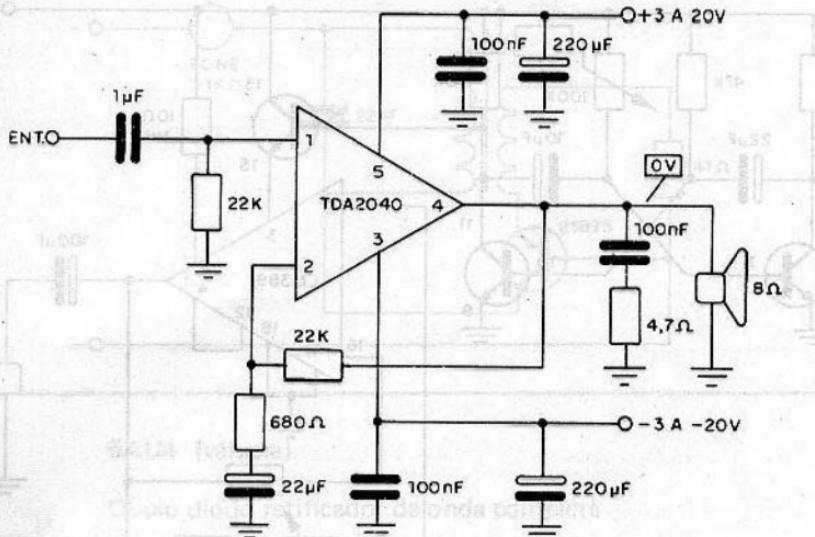Com alimentação simétrica de 12 volts, a potência deste amplificador é de 8 watts em carga de 4 ohms. Para 20 volts, em carga de 8 ohms, a potência é de 14 watts. O máximo é obtido com 18 volts em carga de 4 ohms, quando a potência chega a 19,4 watts. O circuito integrado deve ser montado num bom radiador de calor.



LEIS DA ALGEBRA BOOLEANA

1. Associativa:

$$(AB)C = A(BC)$$

$$(A+B)+C = A+(B+C)$$

5. Complemento

$$A\bar{A} = 0$$

$$A+\bar{A} = 1$$

2. Comutativa:

$$AB = BA$$

$$A+B = B+A$$

6. Dualização (De Morgan)

$$(A+B) = AB$$

$$AB = \bar{A} + \bar{B}$$

3. Distributiva:

$$A(B+C) = AB+AC$$

$$A+(BC) = (A+B)-(A+C)$$

7. Absorção:

$$A(A+B) = A$$


$$A + (AB) = A$$

4. Identidade:

$$A = A$$

SIRENE MODULADA LM389

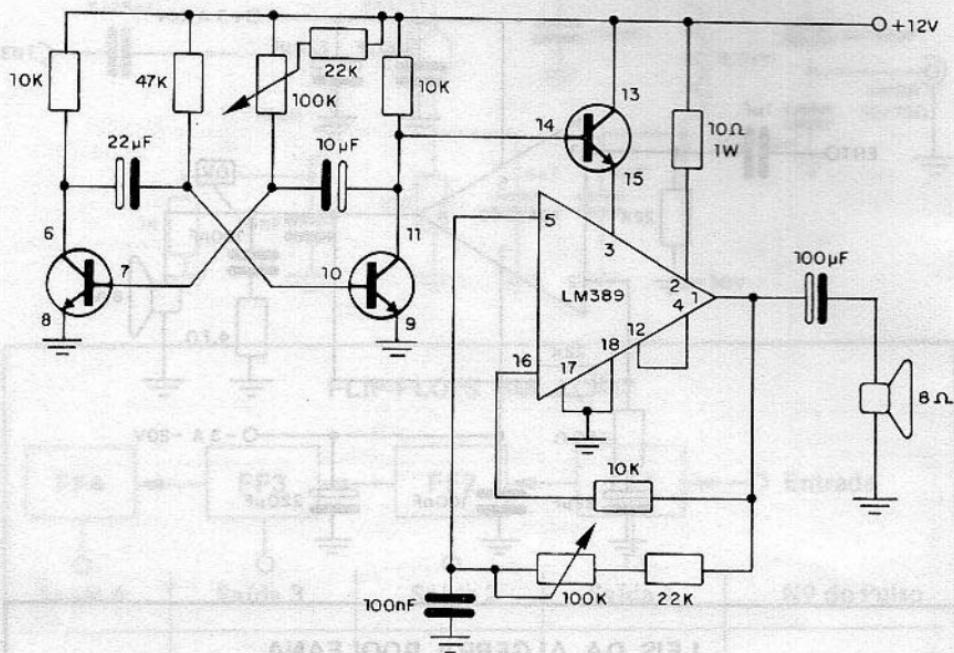Esta sirene modulada tem por base um LM389 que, além de um amplificador completo, também incorpora 3 transistores independentes que são aproveitados na elaboração do modulador. Os números junto aos transistores indicam os pinos correspondentes do LM389 que os contém. Os dois potenciômetros servem como controles de tom e modulação.




Correntes Nos Transistores

- I_{CM} — Corrente de pico de coletor
- I_{BM} — Corrente de pico de base
- I_{EM} — Corrente de pico de emissor
- I_C — Corrente de coletor
- I_B — Corrente de base
- I_E — Corrente de emissor
- I_{CBO} — Corrente de fuga coletor-base com emissor aberto
- I_{CEO} — Corrente de fuga de coletor-emissor com base aberta
- I_F — Corrente direta
- I_R — Corrente inversa
- I_{EBO} — Corrente de fuga emissor-base com coletor aberto
- I_p — Corrente de foto-transistor para determinada intensidade de luz


MICRO OSCILADOR

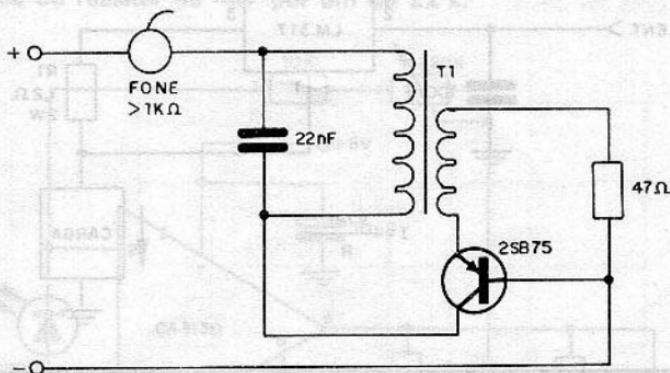O transformador é um driver miniatura de rádios transistorizados, e o transistor deve ser de germânio. Este oscilador pode funcionar com tensões baixas, como 0,4 volts, obtidas de células experimentais e fontes alternativas de energia. A tonalidade do som depende das características do transformador e do capacitor que pode ser alterado.



5AU4 (válvula)

Duplo diodo retificador de onda completa

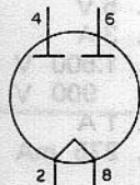


Tensão de filamento	5 V
Corrente de filamento	3,75 A
Tensão de placa	400 V
Tensão contínua de saída	325 V
Corrente contínua de saída	325 mA

Frequência X comprimento de onda para UHF e VHF

cm	λ(m)	f(MHz)	λ(m)	f(MHz)
10	0,1	3000	1	300
15	0,15	2000	1,1	273
20	0,2	1500	1,2	250
30	0,3	1000	1,3	231
40	0,4	750	1,4	214
50	0,5	600	1,5	200
60	0,6	500	1,6	188
70	0,7	429	1,7	176
80	0,8	375	1,8	167
90	0,9	333	1,9	158

FONTE DE CORRENTE CONSTANTE LM317

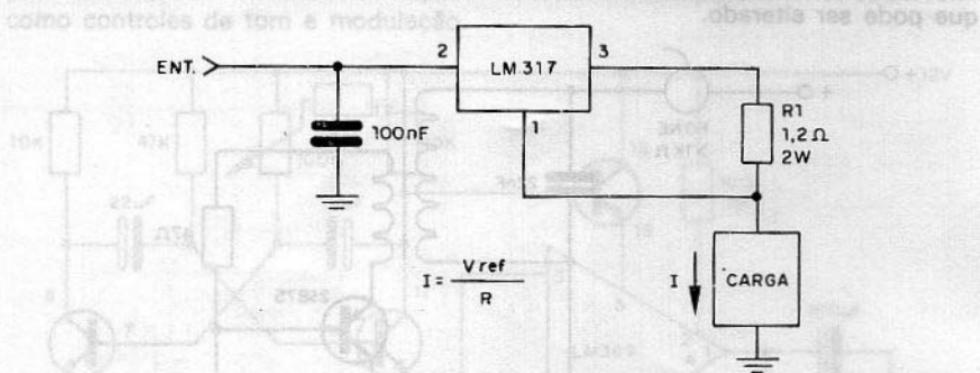A corrente máxima do LM317 é de 2,2A, e a tensão de referência sobre a carga é de 1,25 volt. A diferença máxima entre a tensão de entrada e a tensão de saída admitida é de 40 volts. O integrado deve ser montado num radiador de calor. A corrente mínima que pode ser obtida é de 4 mA.



5AS4 (válvula)

Duplo diodo retificador de onda completa



Tensão de filamento	5 V
Corrente de filamento	3 A
Tensão inversa de pico de placa	1.500 V
Tensão placa a placa RMS	900 V
Corrente de pico de placa	1 A
Corrente contínua de saída	275 mA

CÓDIGO EXCESSO-3

Decimal	Excesso-3	Valor Binário
0	0011	3
1	0100	4
2	0101	5
3	0110	6
4	0111	7
5	1000	8
6	1001	9
7	1011	10
8	1100	11

FOTÔMETRO CA3130

Este sensível fotômetro tem por base um CA3130 e um fotodiodo de qualquer tipo. A faixa de sensibilidade pode ser alterada com a utilização de potenciômetros diferentes, de 220 k até um máximo de 4M7. A fonte de alimentação não é simétrica e instrumentos de 200 uA também podem ser empregados, mediante a troca do resistor de 4k7 por um de 22 k.

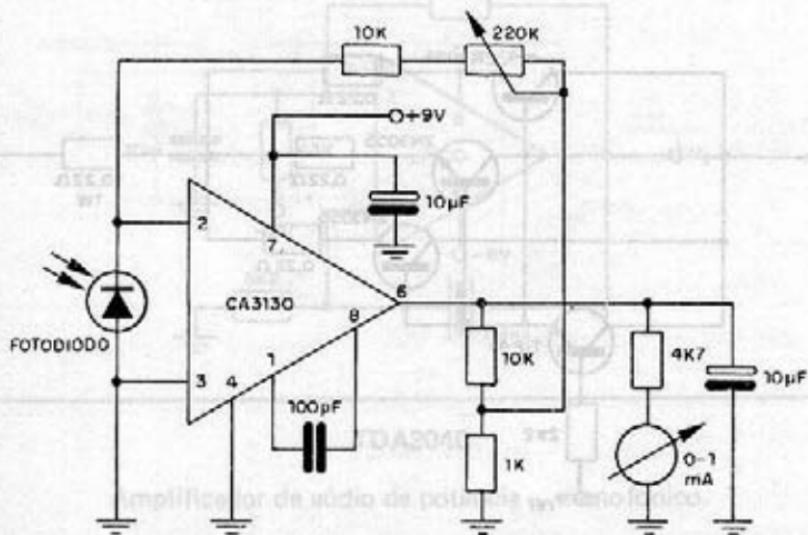



TABELA DE CONVERSÃO
dB μ V para Tensão Equivalente

Unid. Der.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1 μ V	1,12 μ V	1,26 μ V	1,41 μ V	1,58 μ V	1,78 μ V	2 μ V	2,24 μ V	2,51 μ V	2,82 μ V
10	3,16 μ V	3,56 μ V	3,98 μ V	4,47 μ V	5,01 μ V	5,62 μ V	6,31 μ V	7,08 μ V	7,94 μ V	8,91 μ V
20	10 μ V	11,2 μ V	12,6 μ V	14,1 μ V	16,8 μ V	17,8 μ V	20 μ V	22,4 μ V	25,1 μ V	28,2 μ V
30	31,6 μ V	35,6 μ V	39,8 μ V	44,7 μ V	50,1 μ V	56,2 μ V	63,1 μ V	70,8 μ V	79,4 μ V	89,1 μ V
40	100 μ V	112 μ V	126 μ V	141 μ V	158 μ V	178 μ V	200 μ V	224 μ V	251 μ V	282 μ V
50	316 μ V	356 μ V	398 μ V	447 μ V	501 μ V	562 μ V	631 μ V	708 μ V	794 μ V	891 μ V
60	1mV	1,12mV	1,26mV	1,41mV	1,58mV	1,78mV	2mV	2,24mV	2,51mV	2,82mV
70	3,16mV	3,56mV	3,98mV	4,47mV	5,01mV	5,62mV	6,31mV	7,08mV	7,94mV	8,91mV
80	10mV	11,2mV	12,6mV	14,1mV	15,8mV	17,8mV	20mV	22,4mV	25,1mV	28,2mV
90	31,6mV	35,6mV	39,8mV	44,7mV	50,1mV	56,2mV	63,1mV	70,8mV	79,4mV	89,1mV
100	100mV	112mV	126mV	141mV	158mV	178mV	200mV	224mV	251mV	280mV
110	316mV	356mV	398mV	447mV	501mV	562mV	631mV	708mV	794mV	891mV
120	1V	1,12 V	1,26 V	1,41 V	1,58 V	1,78 V	2 V	2,24 V	2,51 V	2,89 V
130	3,16 V	3,56 V	3,98 V	4,47 V	5,01 V	5,62 V	6,31 V	7,08 V	7,94 V	8,91 V

EX: 83 dB μ V = 12,6mV


BOOSTER DE CORRENTE

Esta configuração pode ser usada em fontes de altas correntes, para se obter a regulagem a partir de integrados como o 723, ou simples reguladores com correntes da ordem de até 50 mA. Tensões na faixa de 5 a 25 volts podem ser conseguidas com correntes até 3 A. Os transistores 2N3055 devem ser montados em bons radiadores de calor.

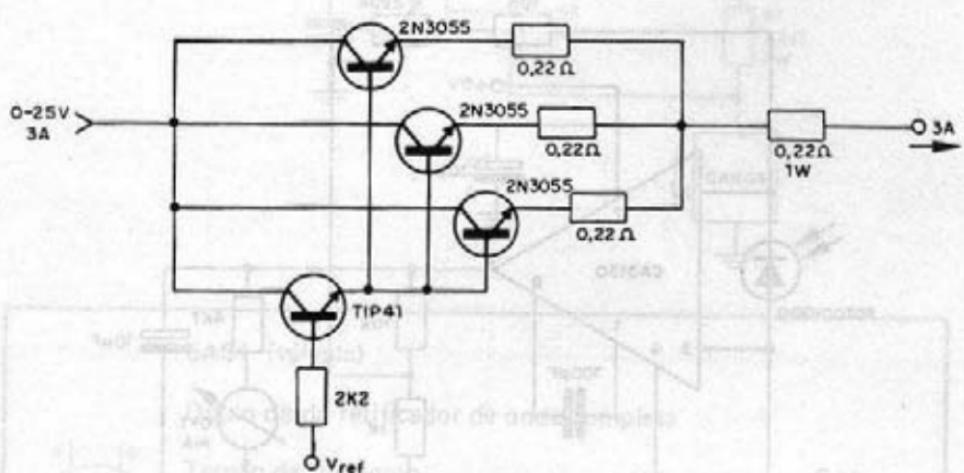

DL37N

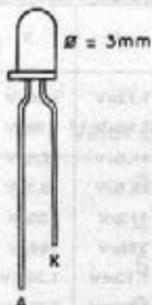Diodo emissor de luz verde (led) em encapsulamento plástico difuso de GaAsP (Siemens).



Características

λ $560 \pm 15\text{ nm}$

I_V ($I_F = 20\text{ mA}$) ≥ 0.6 (4,5) mcd
-5 2,5-5,0 mcd
-6 4,0-8,0 mcd
-7 6,3 -12,5 mcd


$\phi \pm 35$ graus

V ($I_F = 20\text{ mA}$) 2,4 ($\leq 3,0$) V

Corrente direta (máx) 60 mA


OSCILADOR CONTROLADO A CRISTAL

Este oscilador tem um sinal de saída com amplitude típica em torno de 1,35 volt e pode operar em outras freqüências, de acordo com o cristal escolhido. A fonte deve ser de duas tensões (-6 e +12 V) e os valores dos resistores não são críticos.

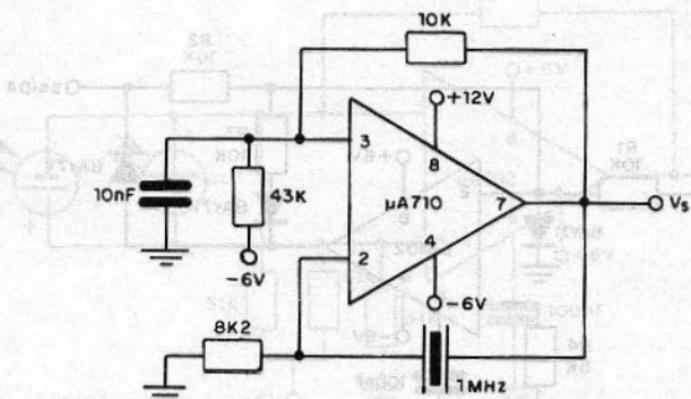

TDA2040

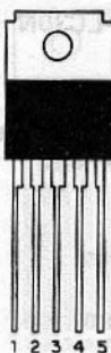Amplificador de áudio de potência — monofônico.




Características

	± 12	± 18	± 18	± 20	V
Tensão de alimentação	± 12	± 18	± 18	± 20	V
Potência de saída	8,12	19,4	12	14,6	W
Carga	4	4	8	8	ohms
Sensibilidade	160	190	250	300	mV
Corrente máxima	628	980	520	585	mA
Corrente de repouso	30	48	48	50	mA
THD a 1 kHz	0,02	0,2	0,25	0,6	%

A fonte deve ser simétrica e o radiador de calor compatível com a potência.

RETIFICADOR DE MEIA ONDA (uA702)

Este retificador para pequenos sinais tem saída nula quando a tensão de entrada é negativa, e tensão igual a de entrada multiplicada pela relação R2/R1, quando a tensão é positiva. A fonte deve ser simétrica e diodos equivalentes aos indicados podem ser experimentados.

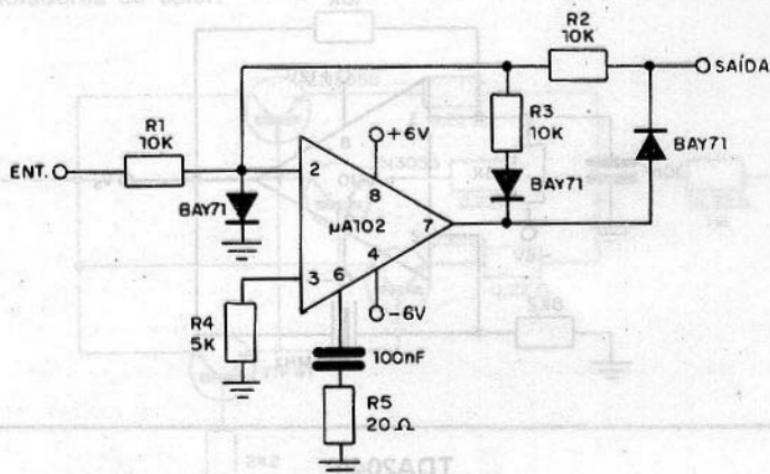

LC30N

Diodo emissor de luz (led) vermelho de GaAsP em encapsulamento plástico, vermelho cristalino (Siemens).

Características

λ 665 15 nm

I_V ($I_F = 20$ mA) $\geq 1,0$ (4,0) mcd

-B 1,6–3,2 mcd

-C 2,5–5,0

-D 4,0–8,0 mcd

$\varphi \pm 25$ graus

V ($I_F = 20$ mA) 1,6 ($\leq 2,0$) V


Corrente direta (máx) 100 mA



AMPLIFICADOR PARA CÉLULA SOLAR

O circuito apresentado é indicado para a excitação de servomotores a partir da luz incidente em duas células solares de silício, já que estas operam de modo diferencial. A sensibilidade do circuito é de 50 mV/uA. A fonte deve ser simétrica.


deve ser de 200 ou 220 k, no lado de 220V.

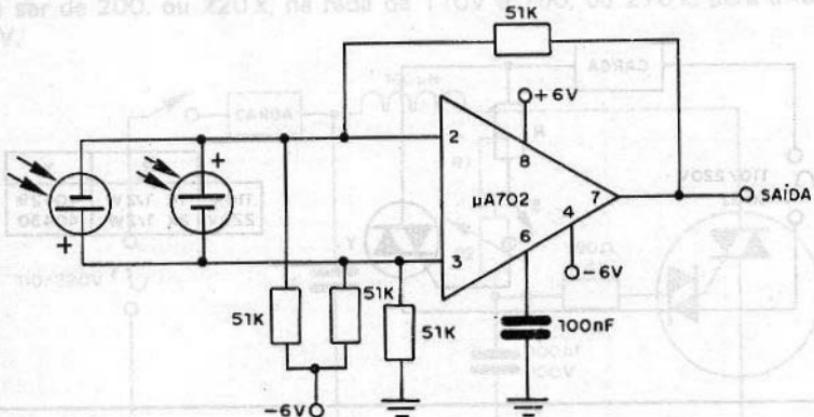

TDA2030A

Amplificador de potência de áudio – monofônico

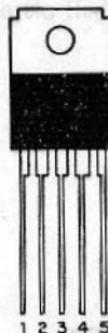Diodo emissor de luz amarelo encapsulado em encapsulamento amarelo difuso (Herf - Siemens).




Características

	± 12	± 18	± 18	± 22	V
Tensão de alimentação	± 12	± 18	± 18	± 22	V
Potência máxima	8,1	17,2	12,5	17,4	W
Carga	4	4	8	8	ohms
Sensibilidade	160	240	280	350	mV
Consumo máximo	525	1070	575	725	mA
Corrente de repouso	21	30	30	30	mA
THD a 1kHz	0,02	0,14	> 0,03	(A) 0,04	%

A fonte deve ser simétrica e o integrado deve ser montado num radiador de calor de dimensões compatíveis com a potência.

CHAVE ESTÁTICA COM TRIAC

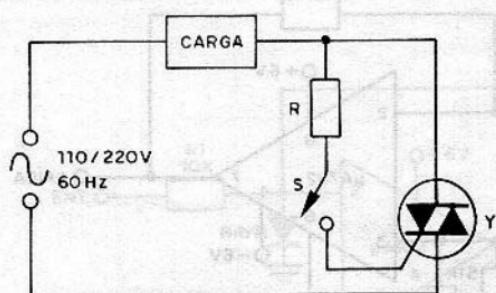
Com este circuito, podemos controlar cargas de potência que exijam correntes de até 6A na rede de 110V ou 220V. Os valores de R dependem da tensão da rede segundo tabela dada no próprio circuito. Este circuito é sugerido pela RCA.



	R	Y
110 V	1K 1/2 W	40429
220 V	2K 1/2 W	40430

LC32N

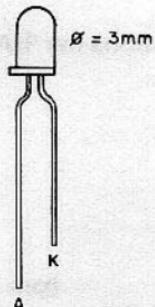Diodo emissor de luz vermelha de alta intensidade (led) em encapsulamento plástico vermelho cristalino (Siemens)



Características

λ 645 ± 15 nm

I_v ($I_F = 20$ mA) $\geq 4,0$ (18,0) mcd

- E 6,3-12,5 mcd
- F 10-20 mcd
- G 16-32 mcd
- H 25-50 mcd


$\varphi \pm 25$ graus

V ($I_F = 20$ mA) 2,4 ($\leq 3,0$) V

Corrente direta (máx) 60 mA

CONTROLE DE POTÊNCIA

Para a rede de 110V o triac é de 40431 (RCA), e para 220, o 40432 (RCA). O capacitor C tem tensão de trabalho de 250V na rede de 110V e 600V na rede de 220V. R1 é de 3k3 para a rede de 110V e de 4k7 para 220V. O potenciômetro deve ser de 200, ou 220 k, na rede de 110V e 250, ou 270 k, para a rede de 220V.

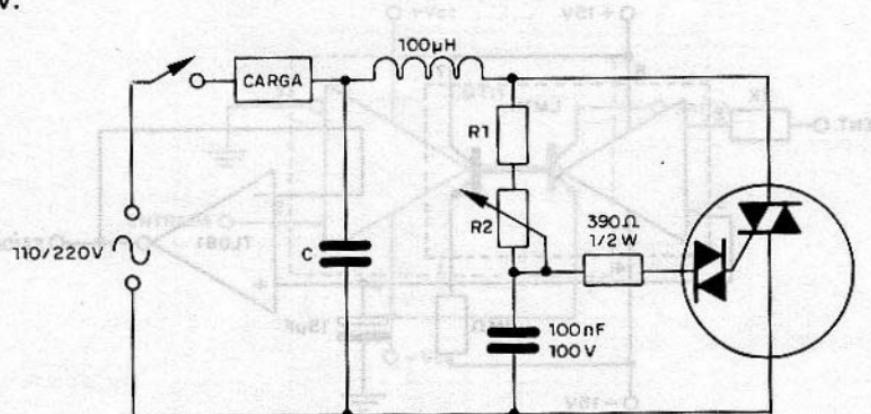

LD36N

Diodo emissor de luz amarelo (led) em encapsulamento amarelo difuso (led) — (Siemens).

Características

$\lambda = 590 \pm 10 \text{ nm}$

$I_v (I_F = 20 \text{ mA}) \geq 0,6 \text{ (4,5) mcd}$

-5 2,5 – 5,0 mcd


-6 4,0–8,0 mcd

-7 6,3–12,5 mcd

$\varphi \pm 35 \text{ graus}$


$V (I_F = 20 \text{ mA}) 2,4 (\leq 3,0) \text{ V}$

Corrente direta (máx) 60 mA

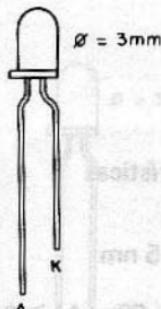



DETECTOR DE PICOS POSITIVOS

A base deste detector é o LM111 (LM211/LM311), da Texas, que é um comparador diferencial. A fonte de alimentação é simétrica de 15V e para excitar a carga externa existe um seguidor de tensão com o TL081, um amplificador J-FET, da Texas.

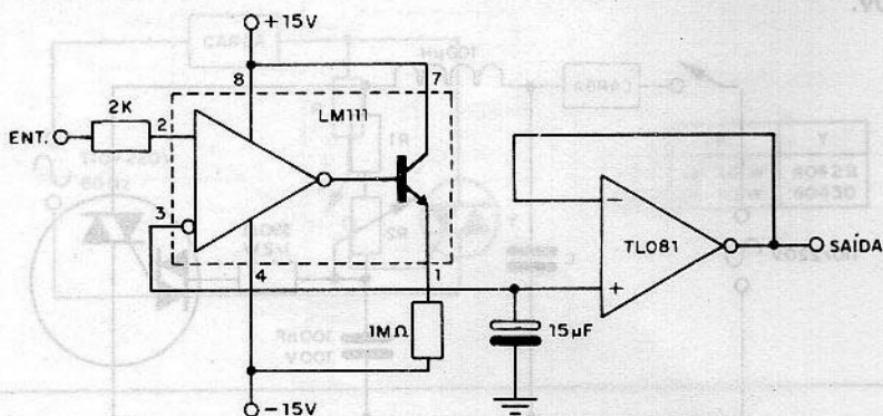

LD30N

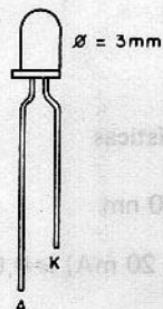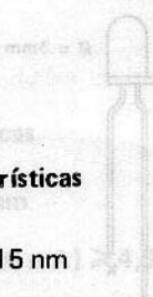Diodo emissor de luz (led) vermelho de GaAsP em encapsulamento plástico difuso (Siemens)



Características

λ 665±15 nm

I_V ($I_F = 20$ mA) $\geq 0,3$ (2,0) mcd

-2 0,63–1,25 mcd

-3 1,0–2,0 mcd

-4 1,6–3,2 mcd


$\varphi \pm 35$ graus

V(tip) 1,6 ($\leq 2,0$) V

Corrente direta (máx) 100 mA

DETECTOR "ZERO CROSSING"

Este é um detector de "passagem por zero", que fornece uma transição de nível para o sinal de saída quando a tensão do sinal de entrada cruza o nível de zero volt. O circuito é sugerido pela Texas Inst., e faz uso de um LM111 (LM211/LM311) e exige fonte simétrica para a alimentação.

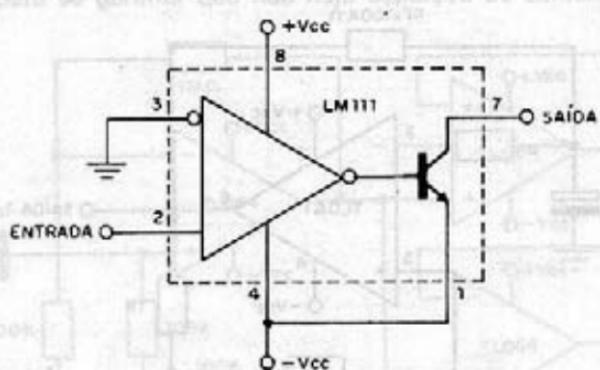

LD32N

Diodo emissor de luz vermelho (led) de GaAsP TNS em encapsulamento difuso — alta intensidade (Siemens)

Características

λ 645 ± 15 nm

I_V ($I_F = 20$ mA) $\geq 0,3$ (5,0) mcd

-5 2,5-5,0 mcd

-6 4,0-8,0 mcd

-7 6,3-12,5 mcd

$\varphi \pm 35$ graus


$V(\text{tip})$ 2,4 ($\leq 3,0$) V

Corrente direta (máx) 60 mA




OSCILADOR 0,5 Hz

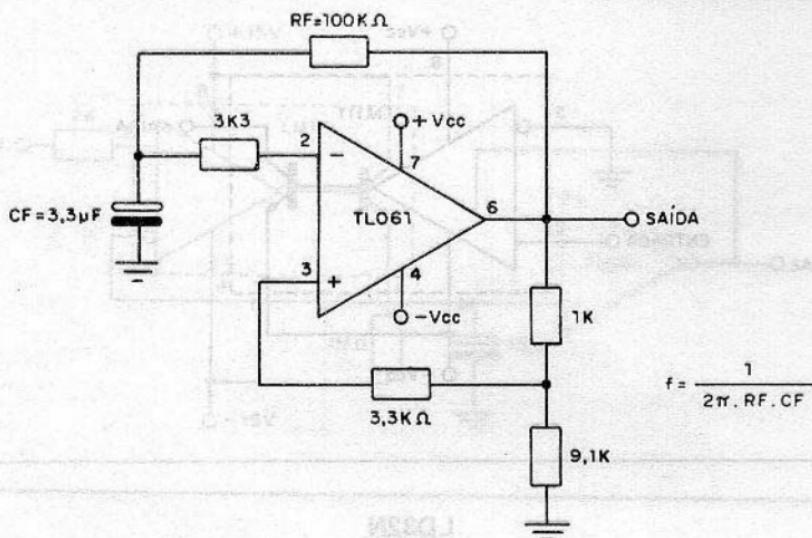Este oscilador, sugerido pela Texas Inst., fornece um sinal retangular na freqüência de 0,5 Hz. Os componentes podem ser alterados segundo a fórmula, dada junto ao diagrama, para se obter outras freqüências. A fonte deve ser simétrica com tensão máxima de 18 volts.



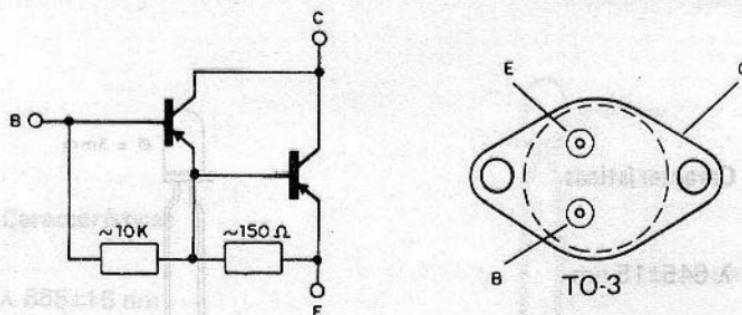
TIP645/TIP646/TIP647
Transistores PNP Darlington de Potência (Texas Instrumentos)



Características	TIP645	TIP646	TIP647	
V _{CB}	-60	-80	-100	V
V _{CE}	-60	-80	-100	V
V _{BE}	-5	-5	-5	V
I _C	-10	-10	-10	A
I _b	-0,5	-0,5	-0,5	A
P _{tot}	175	175	175	W
<i>h</i> _{FE}				
(V _{CE} = 4V / I _c = 5A)	1.000	1.000	1.000	

DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO

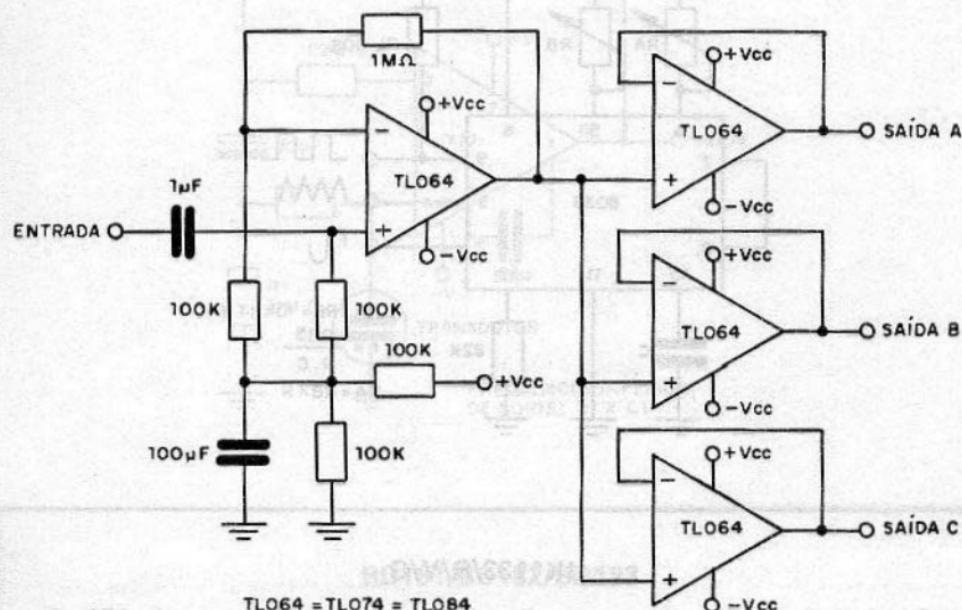Com esta configuração podemos distribuir um sinal de baixa intensidade de áudio para três entradas de amplificadores. O circuito tem por base um quádruplo operacional, com FET na entrada, e é sugerido pela Texas Inst. A fonte deve ser simétrica com tensão máxima de 18V. Blindagens nos cabos de entrada e saída são essenciais para se garantir que não haja captação de zumbidos.




TL064 = TL074 = TL084

VÁLVULAS ESTABILIZADORAS DE TENSÃO

Tipo	Tensão (V)	Correntes Limites (mA)	Corrente quiescente (mA)
OA2	150	5 – 30	17,5
OB2/OB2WA(SQ)	108	5 – 30	20
85A2/063	85	1 – 10	5,5
100E1	100	50 – 200	125
150A1	150	1 – 8	4
150B2	150	5 – 15	10



OSCILADOR 8038 (1)

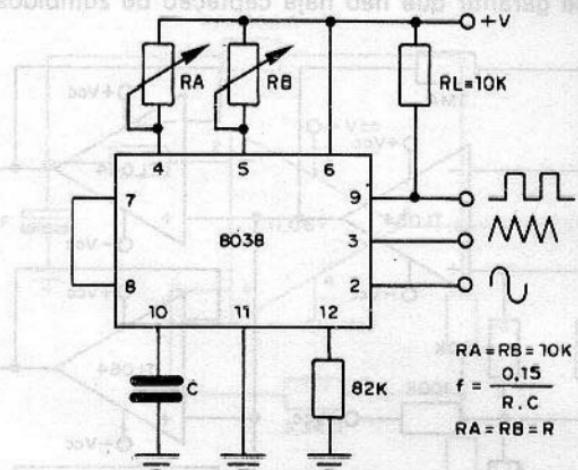Este é um dos circuitos possíveis para o 8038 (Intersil) e que pode gerar sinais de três formas de onda na faixa de 0,001 Hz até 0,3 MHz. A fonte deve ter uma tensão máxima de 36 volts. No diagrama temos as fórmulas para cálculos dos componentes que determinam a freqüência.



IK1133/R/Y/G

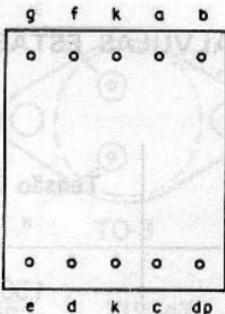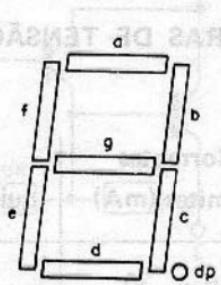Display de 7 segmentos vermelho (R), amarelo (Y) ou verde (G), de catodo comum – 1 dígito = 13 mm de altura.




Características

	R	Y	G	
Comprimento de onda (λ)	645	590	560	nm
Intensidade luminosa por segmento (If = 5 mA)	90	90	90	mcd
tensão direta	2,4	2,4	2,4	V
Corrente direta por segmento	20	20	20	mA


AMPLIFICADOR PARA TRANSDUTORES CAPACITIVOS

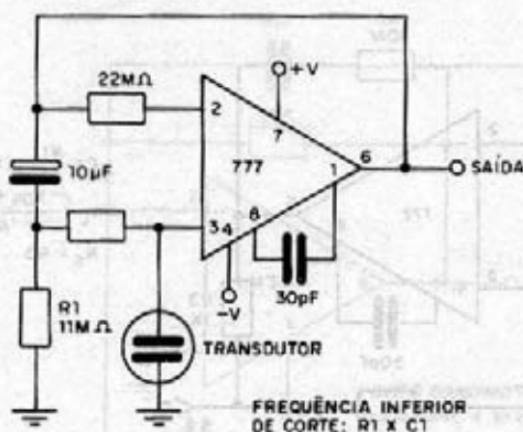O 777 é um amplificador operacional de precisão (Intersil), que pode ser utilizado como base para este pré-amplificador para transdutor capacitivo. A frequência inferior de corte é dada pelo produto $R1 \times C1$ e a fonte de alimentação deve ser simétrica.



BD181/BD182/BD183

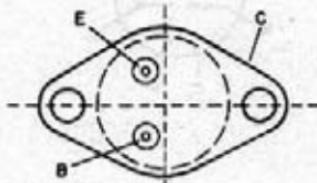Transistores de potência NPN de silício — saída de áudio de 40 W a 120 W.



Cárcarreiras

Entrada Pentada

Tensão de Filamento

Corrente de Filamento


Tensão de Resposta

Tensão de Saturação

V	BD181	BD182	BD183	V
V_{CEO} (máx)	45	60	80	V
I_C	10	15	15	A
$P_{tot}(25^\circ C)$	78	115	115	W
hFE	20-70	20-70	20-70	

MULTIPLICADOR DE CAPACITÂNCIA

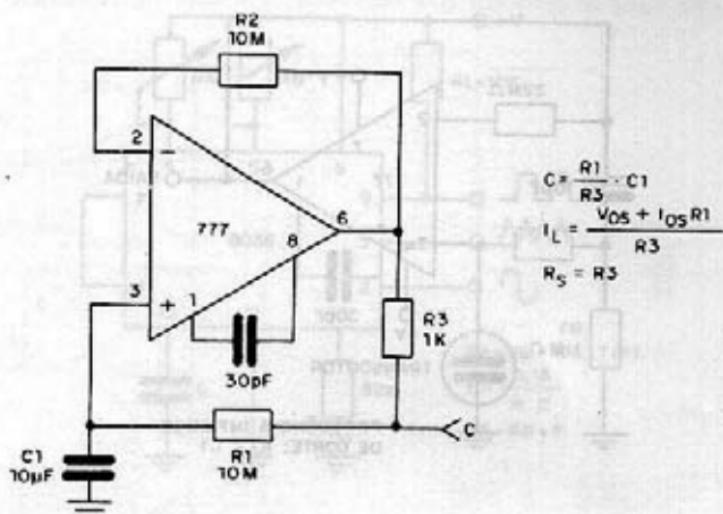A capacidade que este circuito representa depende da relação entre R1 e R3, em conjunto com C1. É usado um amplificador operacional 777 com fonte simétrica. As características do circuito são dadas pelas fórmulas ao lado do diagrama.



Display de 7 segmentos V amarelo (M) ou verde (G), de
cada cor em 1 dígitos. W-DT e W-DA em cada 8 bits.
BD334

Transistor PNP Darlington de potência para saída de áudio até 35W (fbrape) – complementar: BD333




Características

V _{CEO}	80 V
I _C	6 A
P _{tot} (25°C)	60 W
h _{FE} (I _C = 3A)	> 750
f _T	7 MHz


SOT-82

SOMADOR RÁPIDO

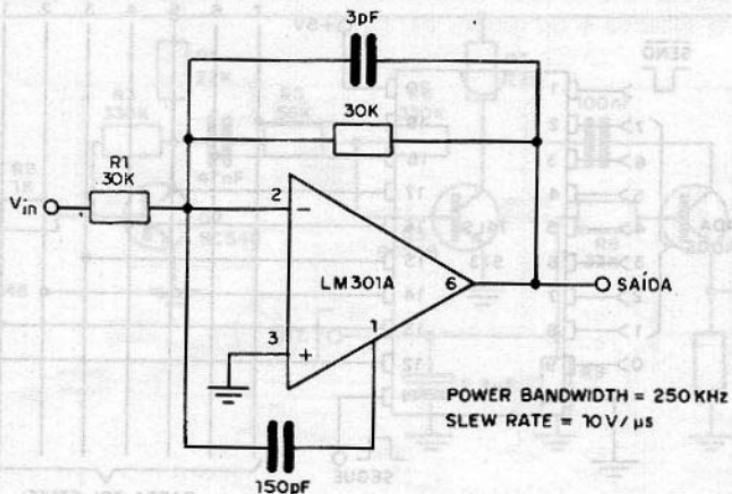Este somador tem uma velocidade de operação extremamente rápida, com uma faixa passante de 250 kHz. A fonte deve ser simétrica e valores comerciais aproximados para os demais componentes podem ser experimentados. O integrado é um LM301A Intersil.



6BM8 (válvulas)

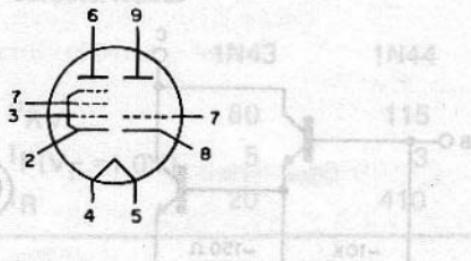


Características

Triodo Pentodo Amplificador

Tensão de filamento	6,3 V
Corrente de filamento	720 mA
Tensão de placa	100/200 V
Tensão de grade auxiliar	200 V
Tensão de grade de controle	0/-16 V
Resistência de placa	20 KΩ
Transcondutância	2500/6400 uS
Fator de amplificação	70
Corrente de placa	3,5/35 mA
Corrente de grade auxiliar	7 mA
Resistência de carga	5k6Ω
Potência de saída	3,5 W


LATCH OCTAL

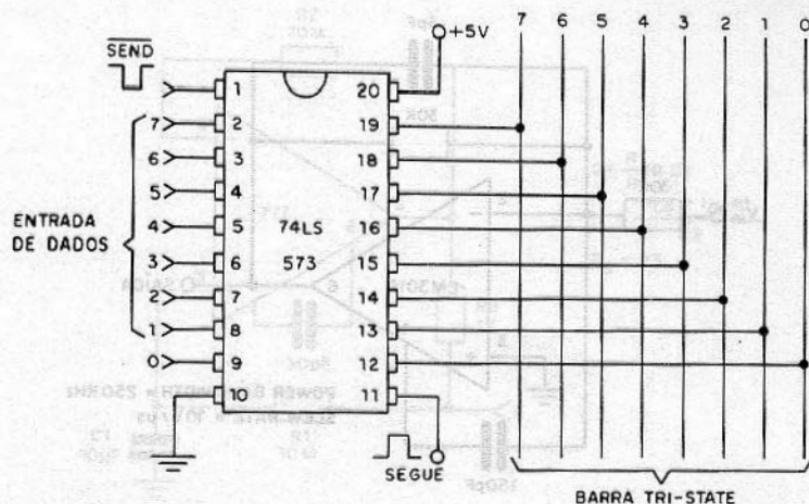O diagrama pode servir de base para um projeto de interface para microcomputadores, ou outra aplicação que exija a transmissão de dados para um barramento de entrada tri-state. A alimentação é feita com uma tensão de 5V e o integrado é do tipo Low-power Schottky.



TIP640/TIP641/TIP642

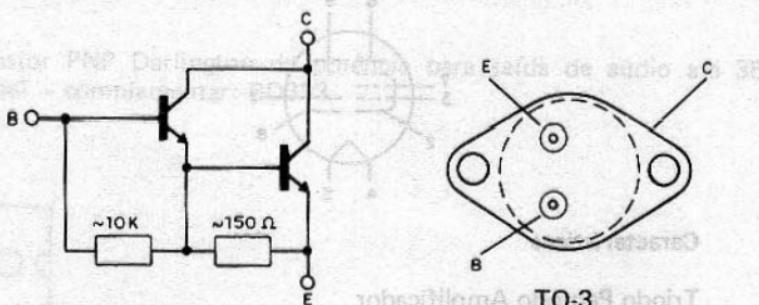
Transistores NPN Darlington de potência (Texas Instruments)



	TIP640	TIP641	TIP642	
V_{CB}	60	80	100	V
V_{CE}	60	80	100	V
I_c	10	10	10	A
I_b	0,5	0,5	0,5	A
P_{tot}	175	175	175	W
h_{FE} ($V_{CE} = 4V$ / $I_c = 5A$)	1.000	1.000	1.000	

PRATO ELETRÔNICO

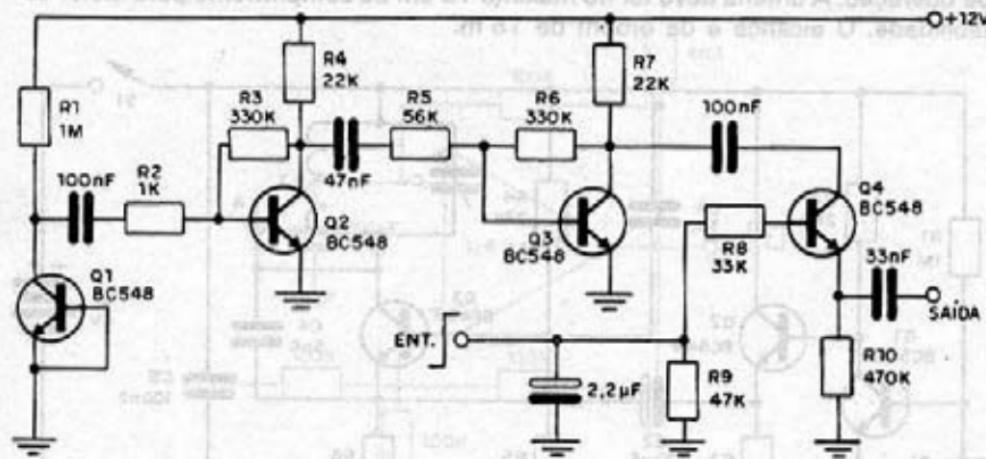Um gerador de ruído branco, formado por Q1, é a base deste gerador de som de prato que é gatilhado por um pulso positivo de entrada. A saída deve ser aplicada à entrada de um bom amplificador de áudio. Este circuito pode servir de base para uma excelente bateria eletrônica ou ainda gerador de ritmos.



1N43/1N44

Diodos de germânio de uso geral

Características


	1N43	1N44	V
P_{RV}	60	115	mA
$I_F(V_F = 1,0V)$	5	3	mA
I_R	20	410	mA

A ELETRÔNICA NO TEMPO

1642 – O Primeiro Computador

Podemos dizer que o primeiro computador, se bem que de natureza totalmente mecânica e capaz de fazer apenas adições e subtrações digitais, foi inventado por Blaise Pascal (França) em 1642. Pascal tinha apenas 19 anos de idade quando inventou sua primeira máquina de calcular mecânica.


Este circuito possibilita a transmissão do som de uma guitarra ou violão, com captador magnético de baixa impedância, para um receptor de FM. A bobina L1 é formada por 3 ou 4 espiras de fio comum auto-sustentada com 1 cm de diâmetro e igual comprimento. CV é um trimmer comum para o ajuste da freqüência de operação. A antena deve ter no máximo 15 cm de comprimento para maior estabilidade. O alcance é da ordem de 15 m.

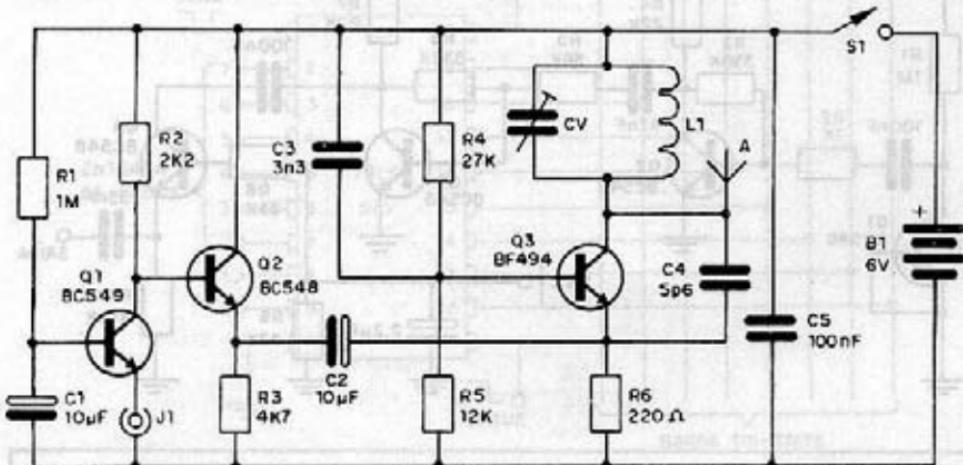

BRY39T

Tiristor - tetrodo (Ibrape)

Características

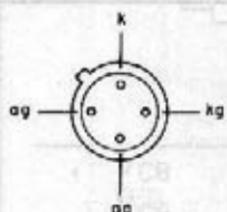

I_T	250 mA
I_{TRM}	2,5 A
I_{TSM}	3 A
dI/dt	20 A/us
V_{GKT} (min)	0,5 V
I_{GKT} (min)	1 uA
V_{GAT} (min)	-1 V
I_{GAT} (min)	-100 uA
t_g (máx)	3 us
($V_{RRMmáx} = 70V$)	

a = anodo


ag = porta de anodo

k = catodo

kg = porta de catodo

OSCILADOR RETANGULAR LM339

O LM339 é um Quad-amplificador operacional da SGS, que opera como comparador de tensão em suas aplicações típicas. Este circuito trabalhará em 100 kHz se o capacitor de 56 pF (*) for trocado por um de 75 pF.

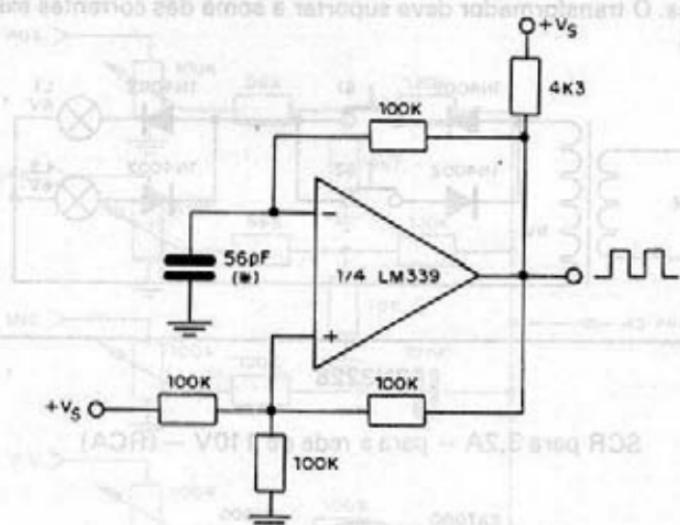


BA102 – BB106

Varicaps para TV, FM, VHF e UHF

$$I_R < 2 \mu\text{A} \text{ à } V_R = 20 \text{ V}$$
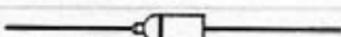
$$C_d = 33 \text{ pF à } V_R = 4 \text{ V e } f = 0,5 \text{ MHz}$$



BA102 (DO-7)

$$\frac{C_d (V_R = 4V)}{C_d (V_R = 25V)} > 4$$

(DINITEK - OI TECNOLOGIA)

$$I_R < 50 \text{ nA a } V_R = 28 \text{ V}$$

$$C_d = 25 \text{ pF a } V_R = 3 \text{ V e } f = 0,5 \text{ MHz}$$




BB106 (SOD-27)

$$6 > \frac{C_d (V_R = 3V)}{C_d (V_R = 25V)} > 4,5$$


DUPLO CONTROLE DE LÂMPADAS

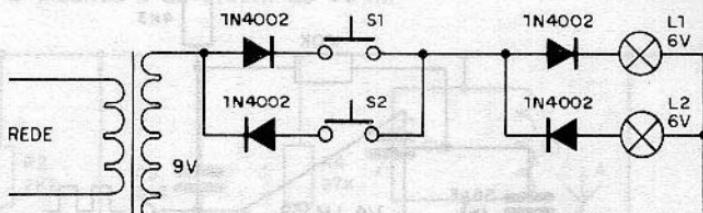Pressionando S1 a lâmpada L1 acende, e pressionando S2 é a lâmpada L2 que acende. O transformador tem 9V de tensão de secundário mesmo que as lâmpadas sejam de 6V, em vista da perda de metade dos semiciclos da alimentação nos diodos. O transformador deve suportar a soma das correntes exigidas pelas lâmpadas.



2N3228

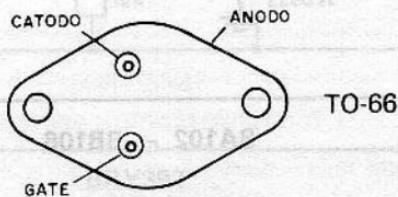SCR para 3,2A – para a rede de 110V – (RCA)



VRM(máx)	200 V
IFA(rms máx)	3,2 A
iFM(surge)	60 A
di/dt	200 A/us
P _{GA}	0,5 W


A ELETROÔNICA NO TEMPO

1780 – Galvanismo

Luigi Galvani (Itália) foi quem primeiro fez experimentos com a ação da eletricidade em organismos vivos, tendo observado a excitabilidade nervosa de sapos quando pedaços de metais tocavam nas terminações dos músculos de tais animais.

ENTRADA DE MIXER

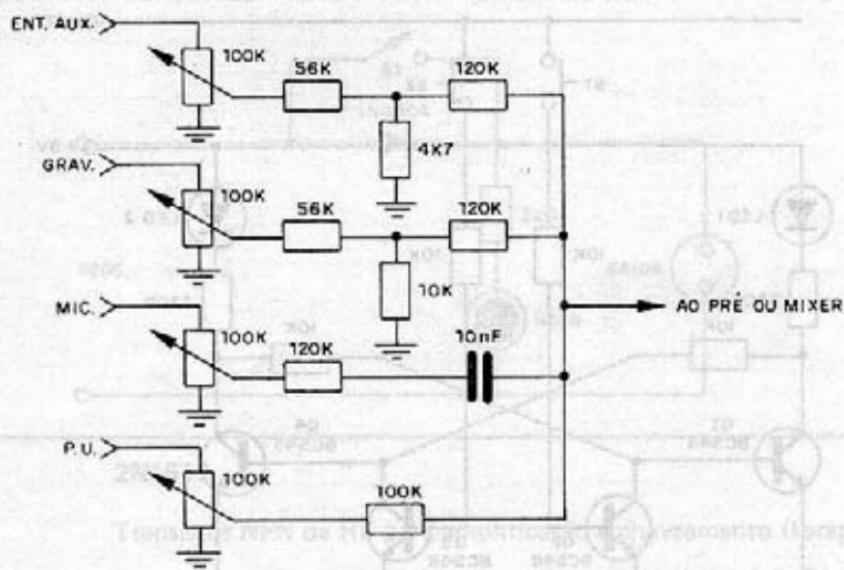Temos aqui uma entrada para mixer muito interessante, podendo ser empregada com diversos tipos de fontes de sinal. Esta entrada deve ser acoplada a qualquer circuito de bom pré-amplificador.



TEOREMAS DA ALGEBRA BOOLEANA

$$1. A + 0 = A$$

$$A \cdot 1 = A$$

$$5. A + \bar{A} = 1$$

$$A \cdot \bar{A} = 0$$

$$2. A + 1 = 1$$

$$A \cdot 0 = 0$$

$$6. \overline{A + B + C + \dots} = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \dots$$

$$\overline{A \cdot B \cdot C \cdot \dots} = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \dots$$

(De Morgan)

$$3. A + A = A$$

$$A \cdot A = A$$


$$7. A(A+B) = A+AB = A$$

$$A+AB = A(A+B) = A$$

$$4. (\bar{A}) = \bar{A}$$

$$(\bar{\bar{A}}) = A$$

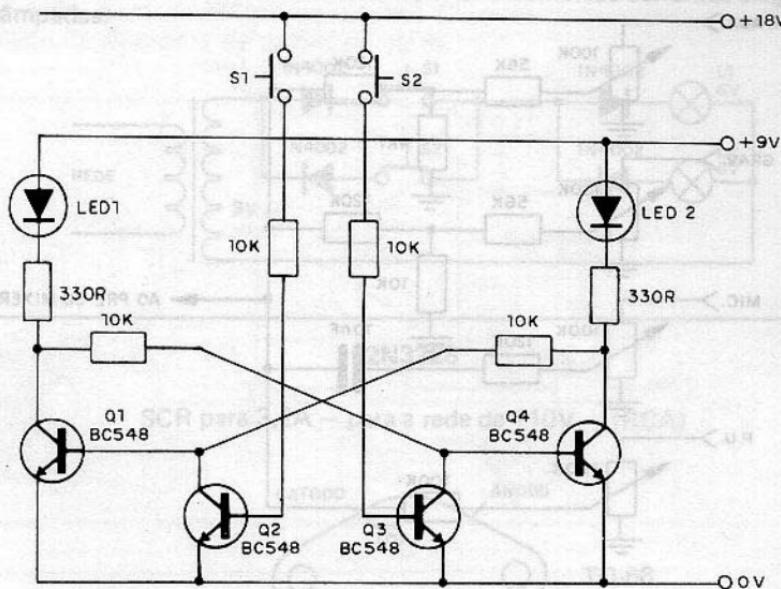A troca do estado de condução/não condução (corte/saturação) dos transistores que excitam os leds é feita pressionando-se os interruptores. A alimentação deve ser feita com fonte de duas tensões.



CONVERSÃO BCD

BCD	Decimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9


Exemplo de formação:

325
↓

0011 0010 0101

DUAS POTÊNCIAS PARA SOLDADOR

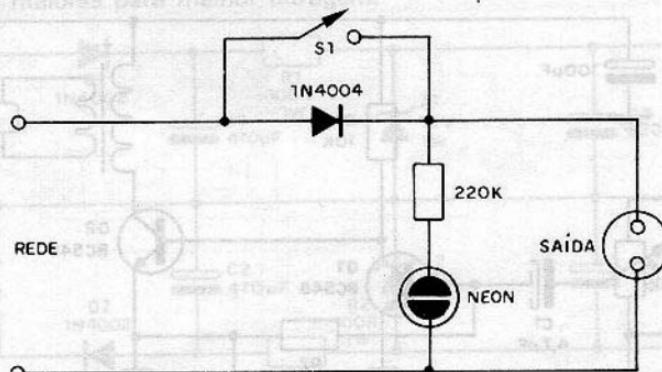Com o interruptor aberto, o ferro de soldar recebe metade da potência normal e se aquece menos. Com o interruptor fechado, temos a potência máxima. A corrente máxima recomendada para ferros neste circuito é de 1 ampère, o que significa 100W na rede de 110V, e 200W na rede de 220V.



2N1613

Transistor NPN de RF para amplificação e chaveamento (Ibrape)



Características


V _{CE(sat)}	50 V
I _{CM}	1 A
P _{tot}	800 mW
h _{FE} (I _C = 150 mA)	40 - 120
f _T (min)	60 MHz
F _{min} a 1 kHz	12 dB

SOT-39

3N159


Transistor MOS de porta isolada — até 300 MHz (RCA)

Características:

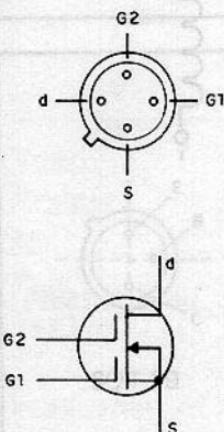



V _{DS} (máx)	0 a +20 V
V _{G1S} (máx)	-8 a +1 V
V _{G2S} (máx)	-8 a 40% de V _{DS}
I _D	50 mA
P _T	400 mW
g _{fs}	7000 μ s
G _{1ss} ; G _{2ss}	1 nA

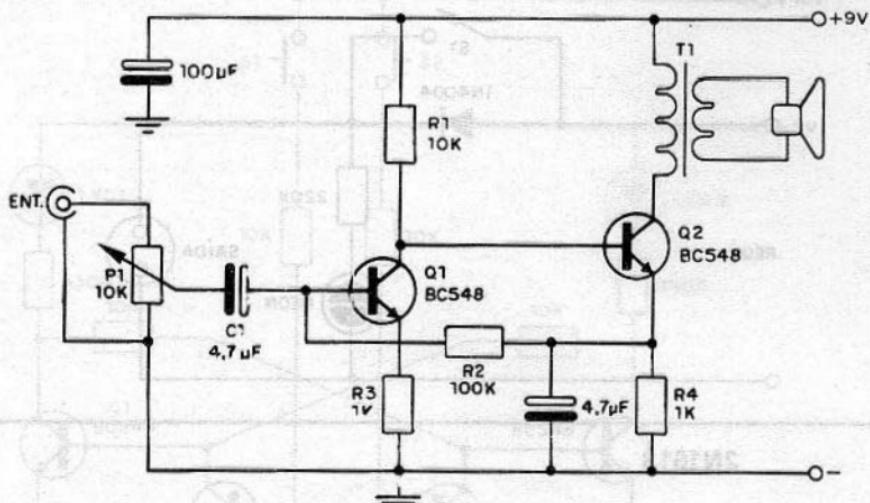Este amplificador pode ser usado como seguidor de sinais ou em pequenos intercomunicadores. Sua alimentação é feita com tensão de 9V, e o transformador T1 é de saída com enrolamento primário de 500 ohms a 2 k, aproximadamente.



Relés Metaltex

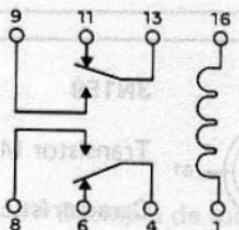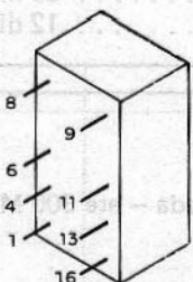Microrrelês para montagem em placa de circuito impresso.



Características

MC2 PC1 - 6 V - 65 ohms



MC2 PC2 - 12 V - 280 ohms

Corrente de contatos: 2 A

Máxima tensão de contatos: 150 Vcc/ca

FONTE SIMÉTRICA 15-15V

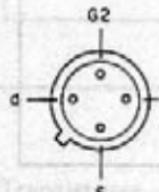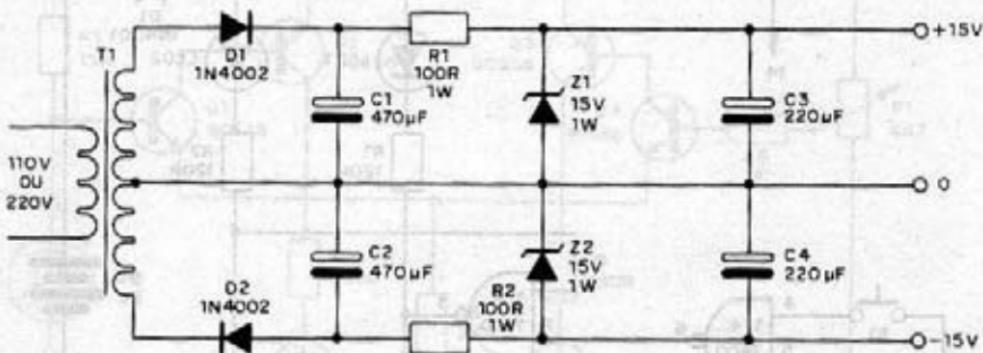O transformador T1 deve ter um enrolamento secundário de 12+12 V, com corrente de 250 mA a 1 A, e os diodos zener são de 1 watt. Os capacitores eletrólicos devem ter uma tensão de trabalho de pelo menos 25 V. Outros diodos da série 1N4000 podem ser usados sem problemas e os valores dos capacitores podem ser maiores para melhor filtragem.



3N140/3N141

Transistor MOS de porta isolada – até 300 MHz – (RCA)

Características


$V_{DS(\text{máx})}$	0 a +20V
$V_{G1S(\text{máx})}$	-8 a +1 V
$V_{G2S(\text{máx})}$	-8 a 40% de V_{DS}
I_D	50 mA
P_T	400 mW
g_{fs}	6.000 μs (min)
$ I_{G1SS} ; I_{G2SS} $	1 nA

2N1711

Transistor de RF para amplificação e chaveamento NPN – (livatek)

Características


V_{CER}	50 V
I_{CM}	1 A
P_{tot}	800 mW
$h_{FE} (I_C = 150 \text{ mA})$	100-300
f_T (min)	70 MHz
$F_{min} \text{ a } 1 \text{ kHz}$	8 dB

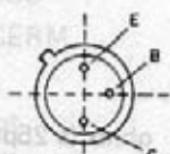

SOT-39

JOGO DA VELOCIDADE

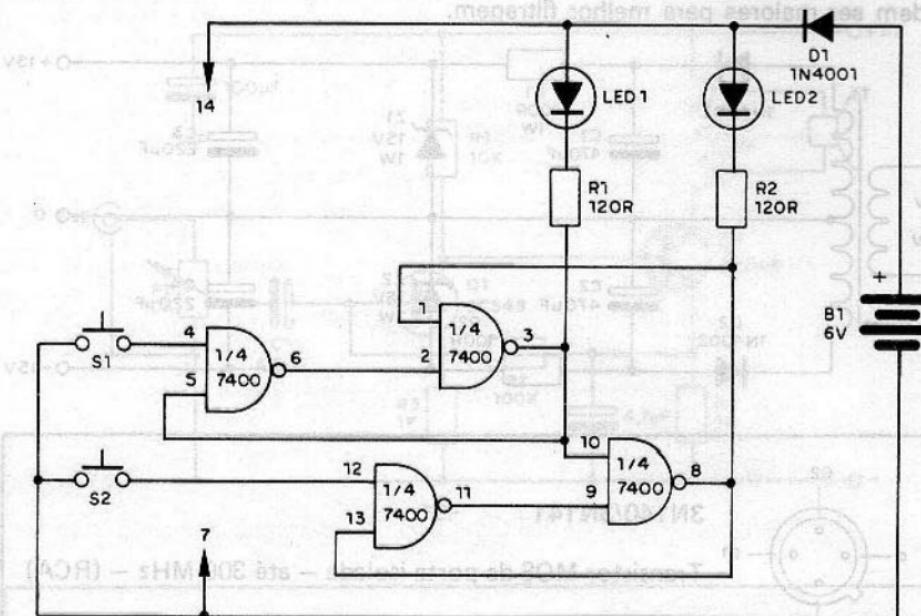Quem é o mais rápido? O que apertar primeiro o interruptor (S1 ou S2) faz com que o led correspondente acenda. Para rearmar, desligue a fonte. O brilho dos leds depende de R1 e R2, que não devem ser menores que 100 ohms.



BB109G/BB809

Diodos de Capacitância Variável (Varicaps)


SOD-23

SOD-68

	BB109G	BB809	
V _R	28	28	V
C _d	4,0–5,6 (V _R = 25V)	4,5–6,0 (V _R = 25V)	pF
Relação C _d = V/V	> 5(3/25)	> 5(3/25)	
r _d	0,6	0,6	ohms (a 25pF)


FOTOMETRO

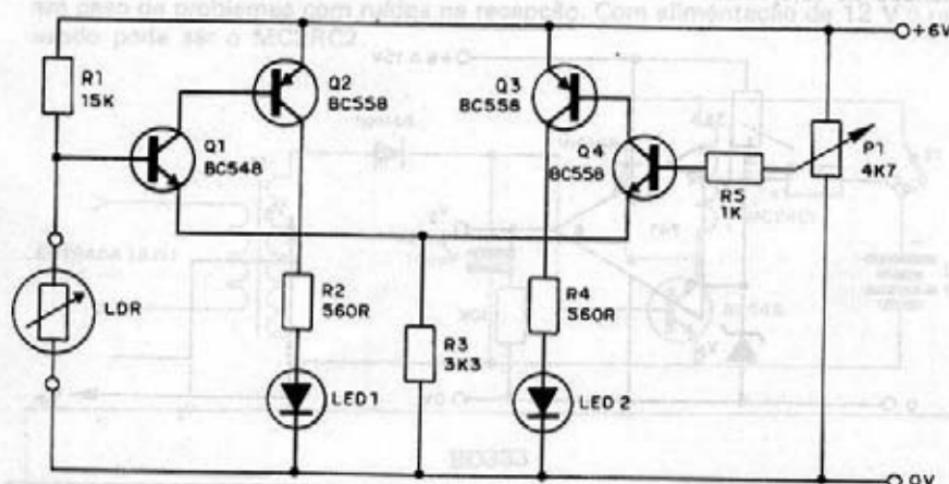P1 é calibrado em função da intensidade de luz que incide sobre o LDR. O ponto de equilíbrio é obtido dos dois leds, e depende do ajuste de P1. Sobre P1 deve ser colocada uma escala previamente graduada.



BU205/BU208

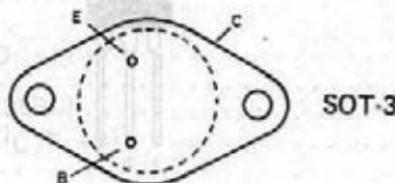
Transistores NPN de silício de alta tensão — para saída horizontal de TV (Ibrape)





	BU205	BU208 A	
V _{CBO}	1.500	1.500	V
V _{CERM}	700	700	V
I _C	2,5	5	A
P _{tot}	10 (90°C)	80(125°C)	W
hFE(min)	2	2,5	
fT	75	7	MHz
V _{C E(sat)tip}	5 ($I_c/I_b = 2/1000$)	1 ($I_c/I_b = 4,5/2000$)	A/mA

COMPARADOR 741

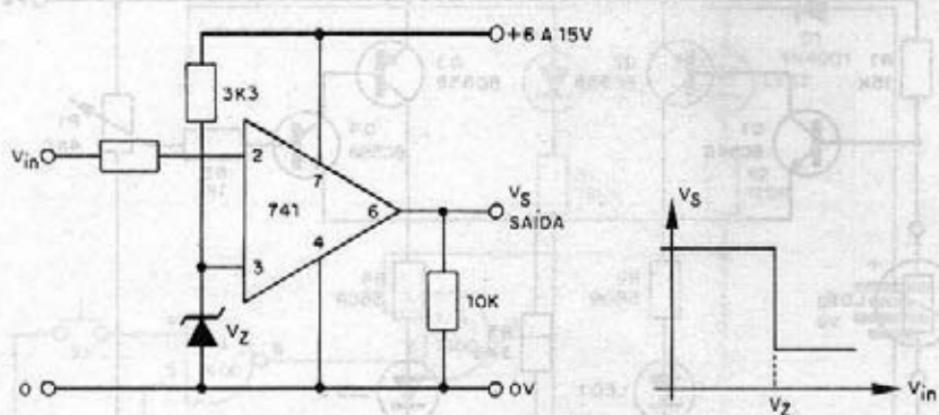Este comparador fornece uma saída que tem uma variação segundo a tensão de referência V_Z . Quando a tensão V_Z na entrada é atingida, temos uma queda de tensão da saída até perto de 0 V. A tensão de alimentação deve ser maior que a tensão de referência.




REGULADORES DE TENSÃO

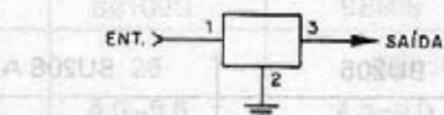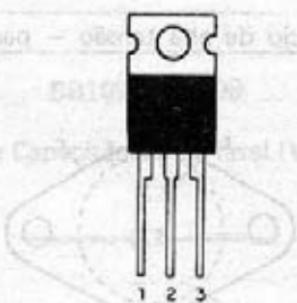

	Saída	Entrada	Corrente
7805	5V	7–35V	1A
7806	6V	7–35V	1A
7812	12V	14–35V	1A
7815	15V	17–35V	1A
7818	18V	20–35V	1A
7824	24V	26–40V	1A

ACIONADOR POR TOM

Com este circuito pode-se acionar um relé a partir de um sinal de áudio obtido na saída de um rádio comum (AM ou FM), gravador ou outro. O nível de sinal é ajustado pelo próprio controle de volume do aparelho excitador. A ligação é feita na saída de fone ou no alto-falante. O capacitor de 100 nF pode ser aumentado em caso de problemas com ruídos na recepção. Com alimentação de 12 V o relé usado pode ser o MC2RC2.

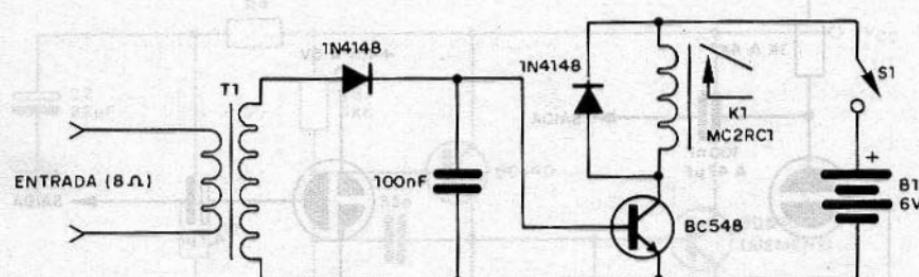

BD333

Transistor Darlington NPN de potência para saída de áudio até 35 W (Ibrape) — Complementar: BD334



Características

V_{CEO}	80 V
I_C	6 A
P_{tot} (25°C)	60 W
h_{FE} ($I_C = 3A$)	> 750
f_T	7 MHz

SOT-82


A ELETRÔNICA NO TEMPO

1745 – O Primeiro Capacitor

Segundo se informa, a descoberta de tal dispositivo se deu ao mesmo tempo em dois lugares: pelo deão Von Kleist da catedral de Camin (Alemanha) em outubro de 1745 e Peter Von Muschenbrock, professor da Universidade de Leyden (Holanda). Os primeiros capacitores, conhecidos como "Garrafas de Leyden", consistiam em jarras de vidro com cobertura metálica por fora e por dentro, capazes de armazenar eletricidade estática.

MICROFONES DE ELETRETO

Nos dois diagramas temos as ligações dos microfones mais comuns de eletreto. No primeiro caso, o resistor tem seu valor determinado pela tensão de alimentação e o capacitor pelas características da etapa amplificadora. No segundo caso, o capacitor pode ter valores entre 220 nF e 10 μ F, tipicamente.

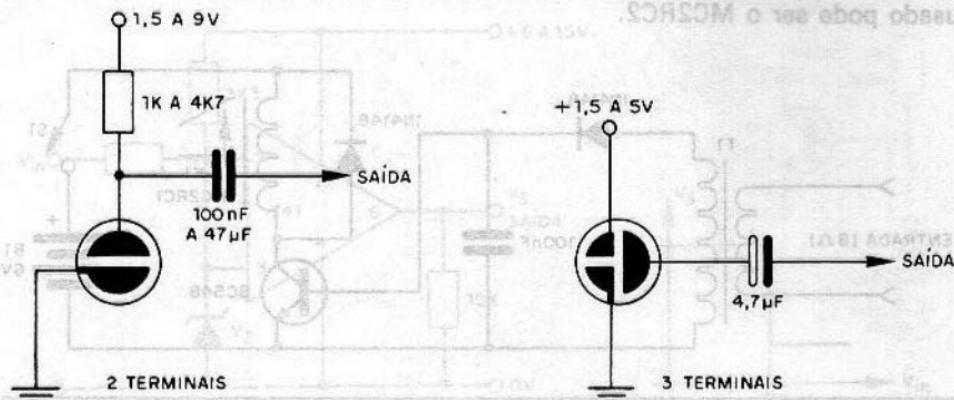

BUW84

Transistor NPN de silício de alta-tensão para fontes comutadas (Ibrapex)



Características

V_{CEO}	400 V
I_C	2 A
P_{tot} (50°C)	40 W
h_{FE} ($I_C = 100$ mA)	50 (tip)
f_T	20 MHz


A ELETRÔNICA NO TEMPO

1800 – Descoberta da Radiação Infravermelha

Foi William Herschel (Inglaterra) que em 1800, observando o efeito do aquecimento da luz decomposta do sol, passando por um prisma, notou a existência de uma forma de radiação, abaixo do vermelho. Esta radiação, pela sua posição no espectro, foi denominada infravermelho.

AMPLIFICADORES DARLINGTON (10 a 50W)

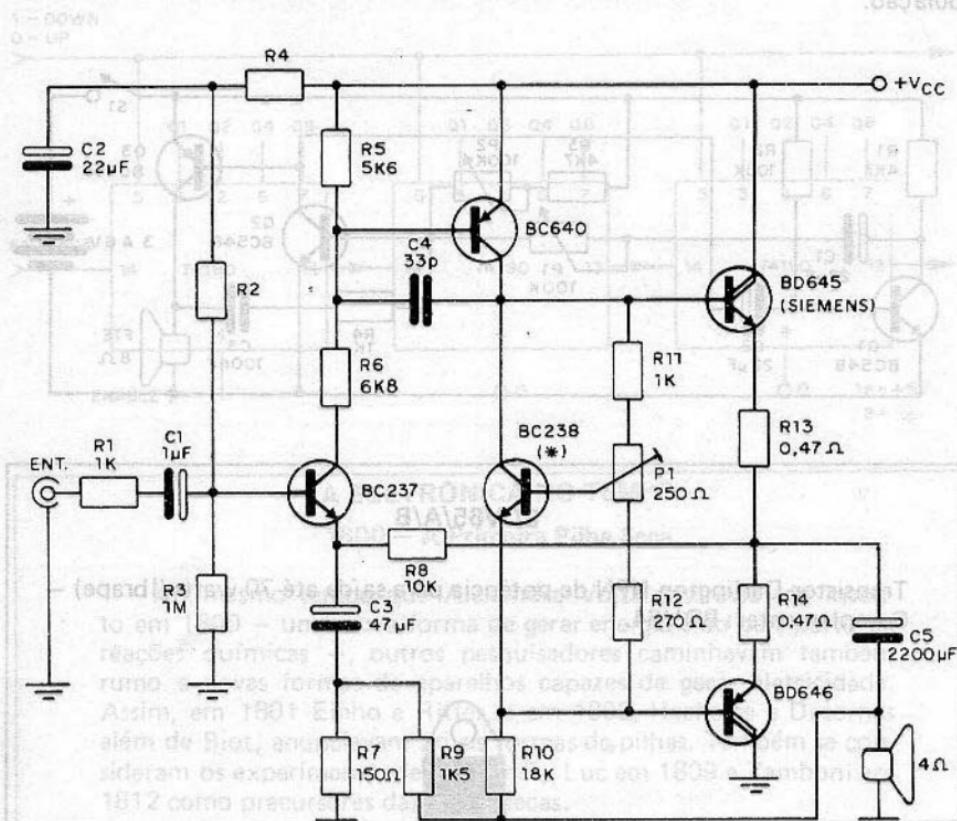- Os transistores de saída devem ser dotados de bons radiadores de calor, e para a versão estéreo a fonte deve fornecer o dobro da corrente. Os resistores são todos de 1/4W, com excessão de R13 e R14 que são de 1W.




(*) EM CONEXÃO TÉRMICA COM OS TRANSISTORES DE SAÍDA.

Diodo de silício de uso geral

Características 1N34

Potência (W)	10	20	30	40	50	W
Tensão (V _{CC})	25	33	39	45	49	V
I _c (max)	750	1050	1250	1430	1580	mA
R ₂	620	680	750	750	750	k Ω
R ₄	100	100	68	68	82	k Ω

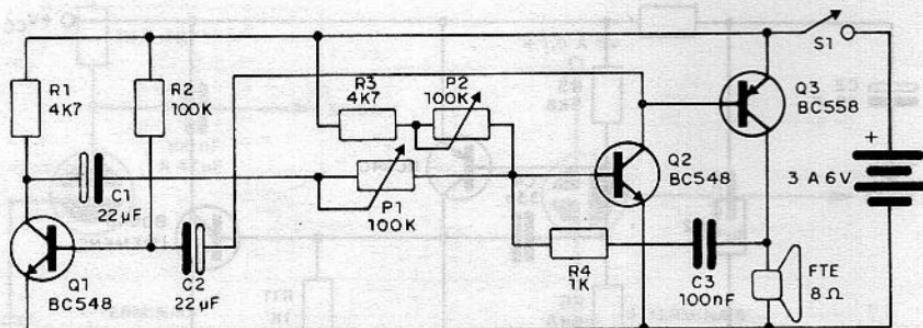Este é uma configuração diferente de sirene que combina um multivibrador e um oscilador comum. Para alimentar com 12V, troque R1 e R3 por 10k e o transistor Q3 por um BD138 ou TIP32 com dissipador. O ajuste do funcionamento é feito em P1 e P2. C3 determina tom e os demais capacitores a freqüência de modulação.



BDV65/A/B

Transistor Darlington NPN de potência para saída até 70 watts (lbrape) — Complementar: BDV64.




SOT-93

Características

	BDV65	BDV65A	BDV65B
V _{CBO}	60V	80V	100V
I _C	10	10	10
P _{tot} (25°C)	125	125	125
h _{FE} (I _c = 5A)	1000	1000	1000
f _T	*	*	*

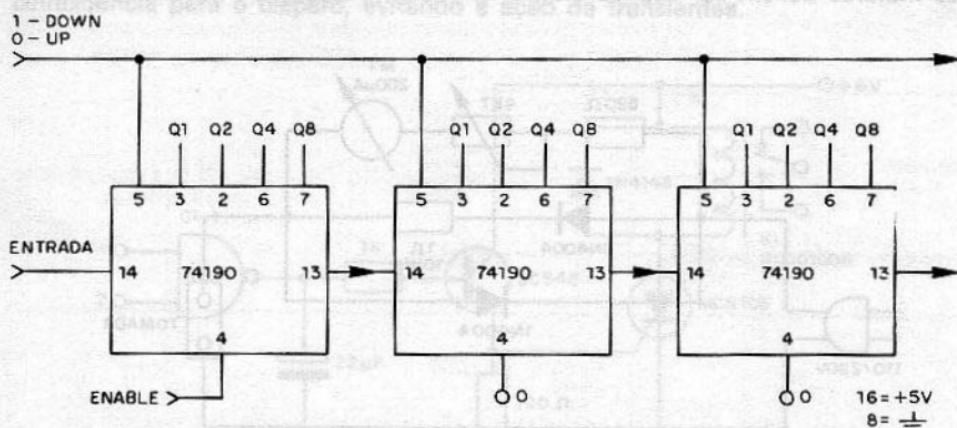Para contar no sentido crescente basta levar o pino 5 ao nível 0, e no sentido inverso ao nível 1. A entrada Enable é uma entrada da autorização que permite bloquear o contador quando desejado. Se for levada ao nível 1, os pulsos aplicados ao clock (14) permanecem sem efeito



A ELETRÔNICA NO TEMPO

1800 – A Primeira Pilha Seca

Ao mesmo tempo que Alexandre Volta descrevia seu invento em 1800 – uma nova forma de gerar energia elétrica a partir de reações químicas –, outros pesquisadores caminhavam também rumo a novas formas de aparelhos capazes de gerar eletricidade. Assim, em 1801 Einho e Ritter, e em 1802, Hachette e Desornes além de Biot, anunciam novas formas de pilhas. Também se consideram os experimentos feitos por De Luc em 1809 e Zamboni em 1812 como precursores das pilhas secas.

1N34/1N34A

Díodo de germânio de uso geral

Características 1N34


P_{RV}	60 V
$V_F(I_F = 8,5 \text{ mA})$	1,0 V
I_R	15 mA

IN34A


P_{RV}	60 V
$V_F(I_F = 5,0 \text{ mA})$	1,0 V
I_R	30 mA

WATTIMETRO PARA ELETRODOMÉSTICOS

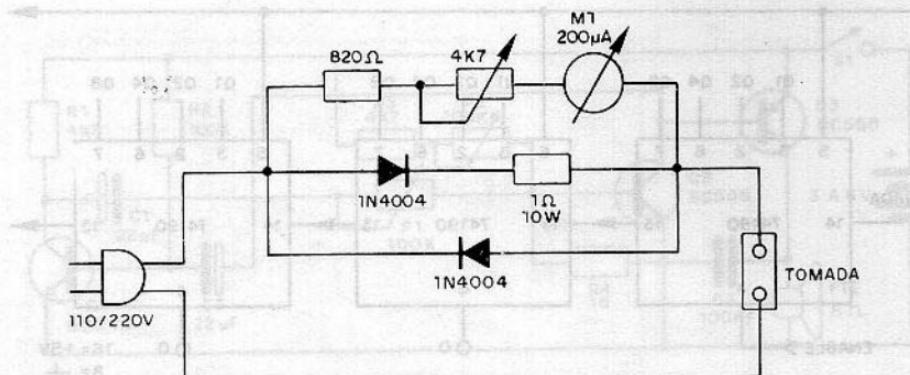
Este é um circuito muito simples para a verificação de consumo de energia de aparelhos domésticos comuns. Os diodos usados devem ter tensão inversa de pico de acordo com a rede e corrente de acordo com a carga máxima medida. O circuito indicado com diodos 1N4004 serve para cargas até 200 watts. Para cargas maiores devem ser usados diodos de maior capacidade de corrente.



MELHOR RECEPÇÃO AM

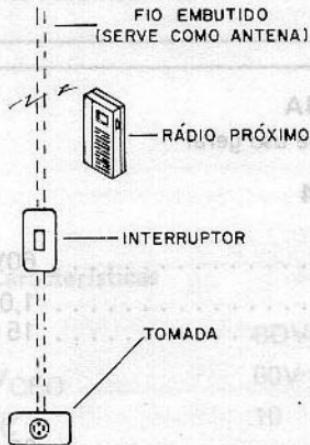


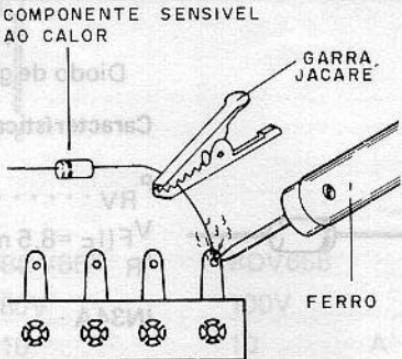SOLDAGEM DE COMPONENTES SENSÍVEIS AO CALOR





DETECTOR DE COINCIDÊNCIA

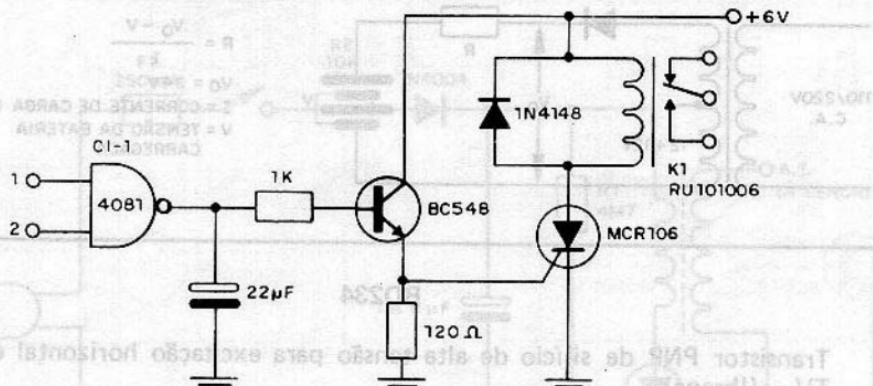A presença simultânea de sinais em 1 e 2 dispara este circuito que travará o relé. É utilizada uma das 4 portas NAND de 2 entradas disponíveis num 4081. O relé é para 6V, mas relés de outras tensões podem ser empregados em função da tensão de alimentação do circuito. O capacitor de 22 nF determina o tempo de coincidência para o disparo, evitando a ação de transientes.




DIODO TUNNEL – CARACTERÍSTICA

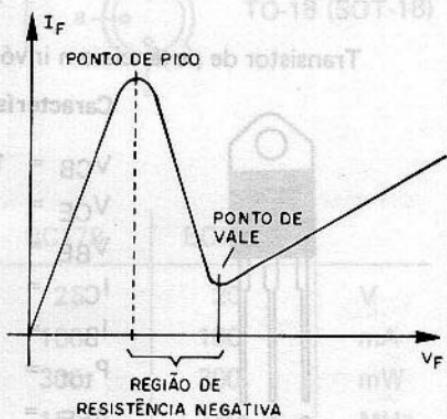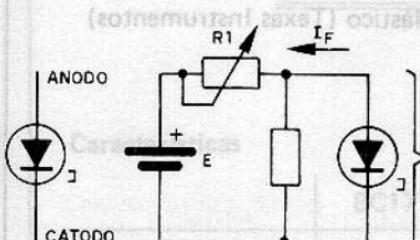Transistor NPN de uso geral de alta freqüência (equivalente à SCS57, SCS59 e SCS58) 50 MHz




CARREGADOR DE BATERIAS

Este carregador, muito simples, pode ser usado com baterias de nicádmio ou mesmo acumuladores chumbo-ácido. A tensão máxima de carga está em torno de 12 volts e ocorre com um valor médio determinado pela fórmula. A dissipação de R deve ser calculada multiplicando-se a corrente de carga pela queda de tensão em R.

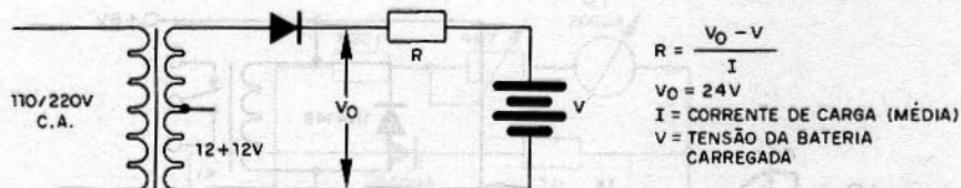

BD234

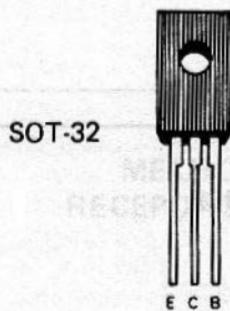Transistor PNP de silício de alta tensão para excitação horizontal em TV – (Ibrape)




Características

SOT-32

V_{CEO}	300 V
I_C	250 mA
$P_{tot}(57,5^{\circ}\text{C})$	15 W
h_{FE} ($I_C = 50$ mA)	25–150
f_T	20 MHz

TIP3055

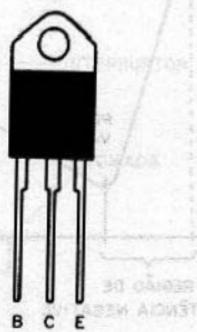Transistor de potência em invólucro plástico (Texas Instruments)




Características

$V_{CB} =$	100 V
$V_{CE} =$	70 V
$V_{BE} =$	7 V
$I_C =$	15 A
$I_B =$	7 A
$P_{tot} =$	90 W
$h_{FE} =$	20 a 70 ($V_{CE} = 4V$ e $I_C = 4A$)
$f_{hfe} =$	10 kHz


ELETRIFICADOR DE CERCAS

Este eletrificador utiliza como bobina de alta tensão um fly-back, garantindo assim o isolamento da rede. O primário consiste em 20 a 40 voltas de fio comum na parte inferior do fly-back. O SCR deve ser o MCR106 para 400 V, e para melhorar o disparo pode ser intercalada uma lâmpada neon entre a comporta (G) e o cursor do potenciômetro. A intensidade da descarga pode ser alterada pela mudança do eletrolítico. A tensão de trabalho deste capacitor deve ser de 250V na rede de 110 V e 400 V na rede de 220 V. Para 220 V aumente R2 para 22 k.

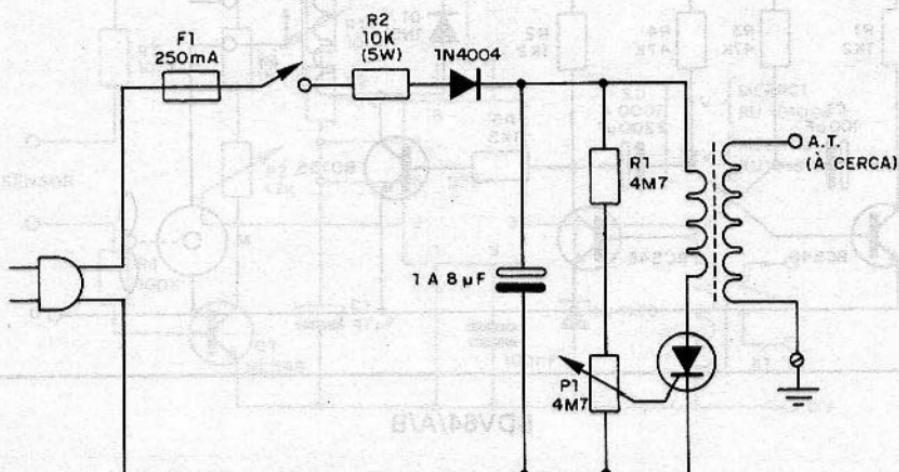

BC177/BC178/BC179

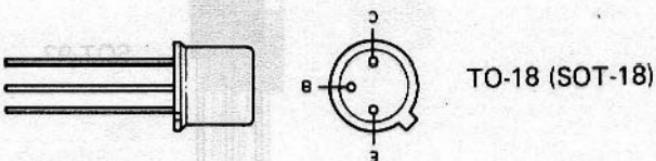Transistores NPN de uso geral de silício (equivalentes: BC557, BC558 e BC559)




Características

Característica	BC177	BC178	BC179	
V_{CEO} (máx)	45	25	20	V
I_C (máx)	100	100	100	mA
P_{tot} (máx)-25°C	300	300	300	mW
f_T	150	150	150	MHz
hFE	75-260	75-500	125-500	

VENTILADOR INTERMITENTE

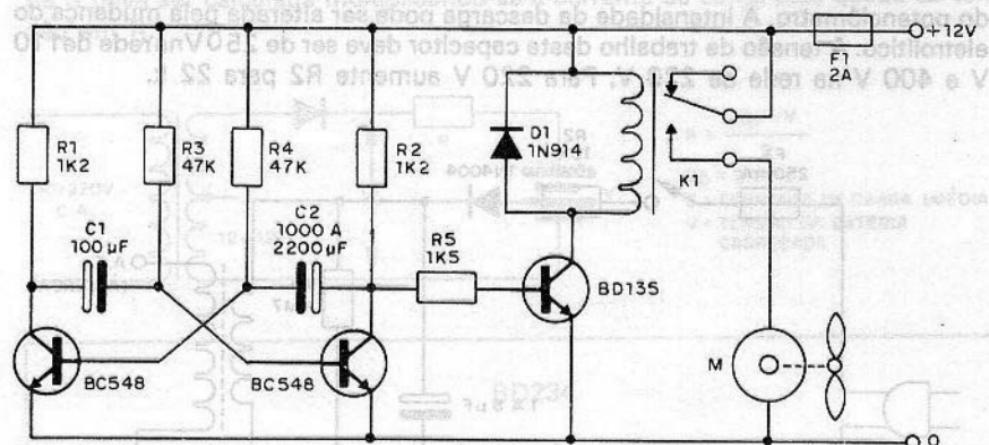Recomendamos este intermitente para veículos, em dias de calor, acionando um pequeno ventilador de 12 V. O relé usado é do tipo MC2RC2, ou equivalente. O ajuste da intermitência pode ser feito experimentalmente pela troca de C1 e C2.



BDV64/A/B

Transistor Darlington PNP de potência para saída até 70 watts (Ibrape) — complementar: BDV65




SOT-93

Características:

	BDV64	BDV64A	BDV64B
V _{CBO}	100 V	100 V	100 V
V _{CES}	20 V	20 V	20 V
I _C	100 A	100 A	100 A
P _{tot} (25°C)	125 W	125 W	125 W
h _{FE} (I _c = 5A)	1000	1000	1000
f _T	* 25-200	* 25-200	*


INTERRUPTOR DE TOQUE

A circulação de uma pequena corrente através do sensor, pelo toque dos dedos, dispara este monoestável cujo tempo de condução é dado pela expressão: $T = 1,1 \times R \times C_1$. O valor de R consiste na soma de $P1$ com $R2$. O ajuste de sensibilidade é feito em $P2$. O valor máximo recomendado de $C1$ está em torno de 1000 μF .

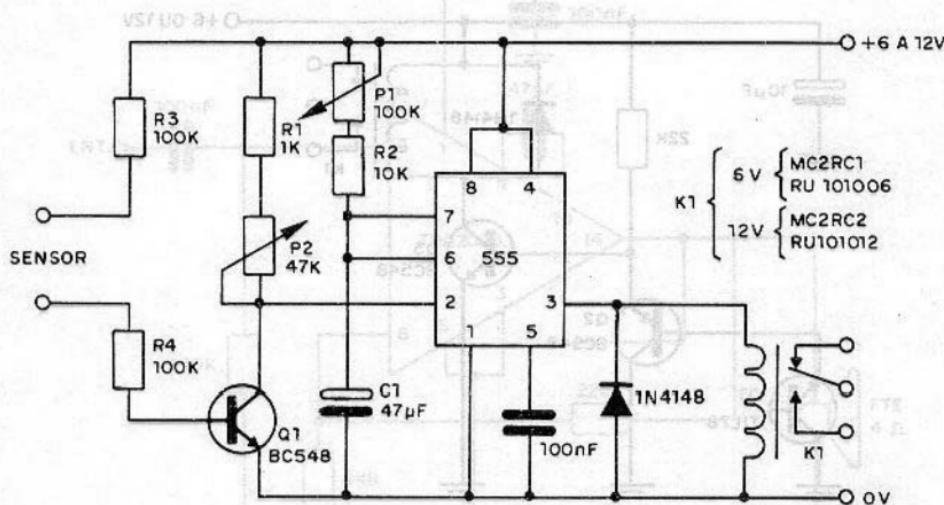

TIC216

Triac de 6A – Texas Instruments

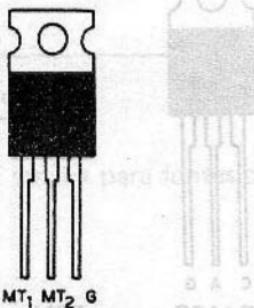


Características (máx)

	TIC216A	TIC216B	TIC216C	
Tensão máxima – V_{DRM}	100	200	400	V
Corrente RMS	6	6	6	A
Corrente de pico de comporta	± 1	± 1	± 1	A
Corrente de manutenção – I_H	30	30	30	mA
Corrente de pico de comporta	5	5	5	mA



FOTO RELÉ

Neste circuito, o disparo ocorre pela incidência de luz no fototransistor que pode ser de qualquer tipo. O relé é do tipo sensível para 6 ou 12 V, conforme a tensão de alimentação. O MC2RC1 é para 6 V e o MC2RC2 para 12 V, são tipos compactos sugeridos nesta aplicação.

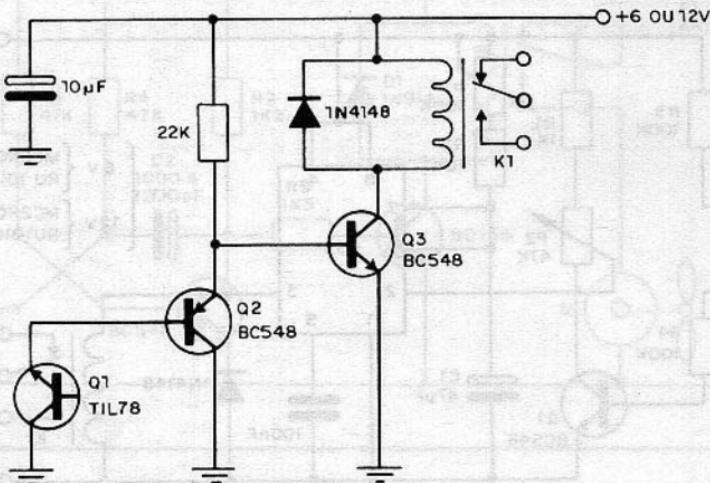

TIC116

SCR para 8A – Texas Instruments

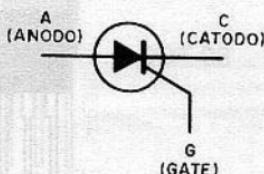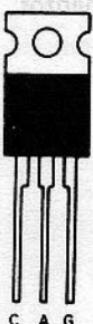

TIC116F = 50V

TIC116A = 100V

TIC116B = 200V

TIC116C = 300V

TIC116D = 400V

TIC116E = 500V

TIC116M = 600V


I_{gt} (corrente de disparo) = 5 mA (tip)

I_H (corrente de manutenção) = 70 mA

dV/dt (razão de crescimento) = 100 V/us


AMPLIFICADOR 20 W

Este integrado 2020 permite obter uma potência de 20 W com alimentação de 20 V em carga de 4 ohms. A fonte deve ser simétrica e o integrado deve ser montado num excelente radiador de calor.

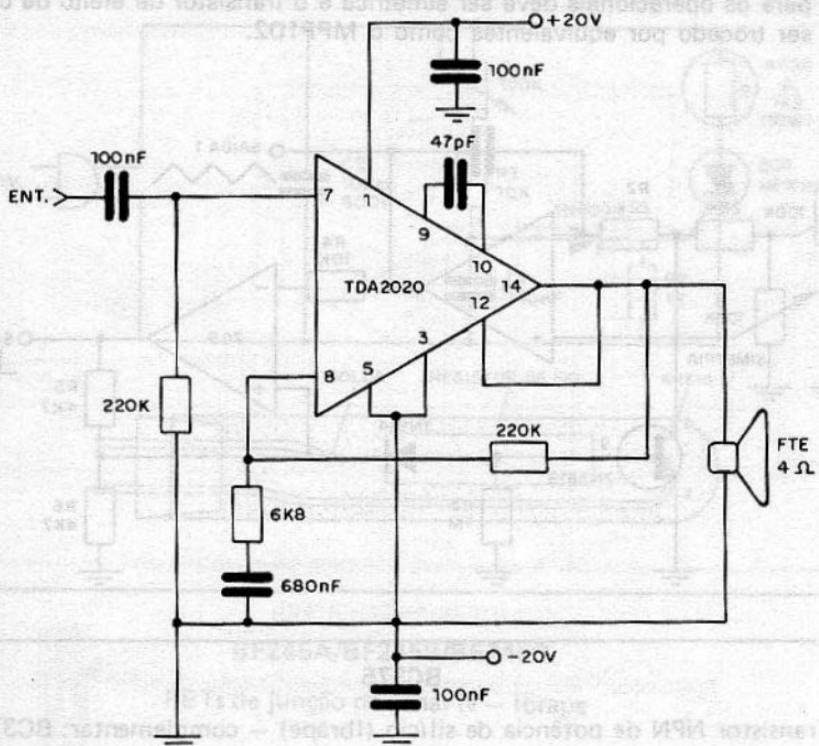

BU433

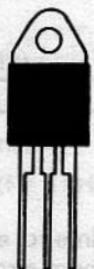Transistor NPN de silício de alta tensão para fontes comutadas (Ibrape).




SOT-93

Características

V_{CEO}	375 V
I_C	6 A
$P_{tot}(730^{\circ}\text{C})$	70 W
h_{FE} ($I_C = 600\text{mA}$)	40 (tip)
f_T	6 MHz

VCO DE ALTA ESTABILIDADE

Este VCO de alta estabilidade pode ser empregado como base para instrumentos musicais eletrônicos. Com 670 pF para C a faixa coberta com variações de 0 a 10 V na entrada vai de 0 a 5,882 kHz, e com 1 nF a faixa vai de 0 a 3,846 kHz. A fonte para os operacionais deve ser simétrica e o transistor de efeito de campo pode ser trocado por equivalentes como o MPF102.

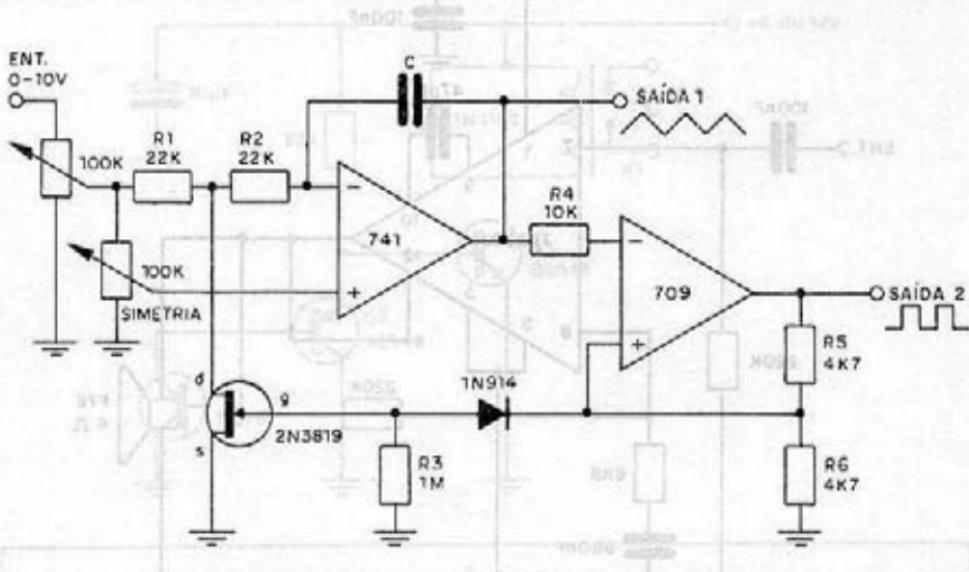

BC375

Transistor NPN de potência de silício (Ibrape) — complementar: BC376

Características



V_{CEO}	20 V
I_C	1 A
$P_{tot}(25^\circ\text{C})$	0,8 W
h_{FE} (150 mA)	60–340
f_T (tip)	150 MHz

SOT-54 (2)


A ELETRÔNICA NO TEMPO

1826 — Lei de Ohm

George Simon Ohm (Alemanha) foi quem primeiro equacionou a dependência da corrente em relação à tensão num circuito de resistência constante, estabelecendo assim a famosa lei que leva seu nome.


AQUECEDOR DE AQUÁRIO

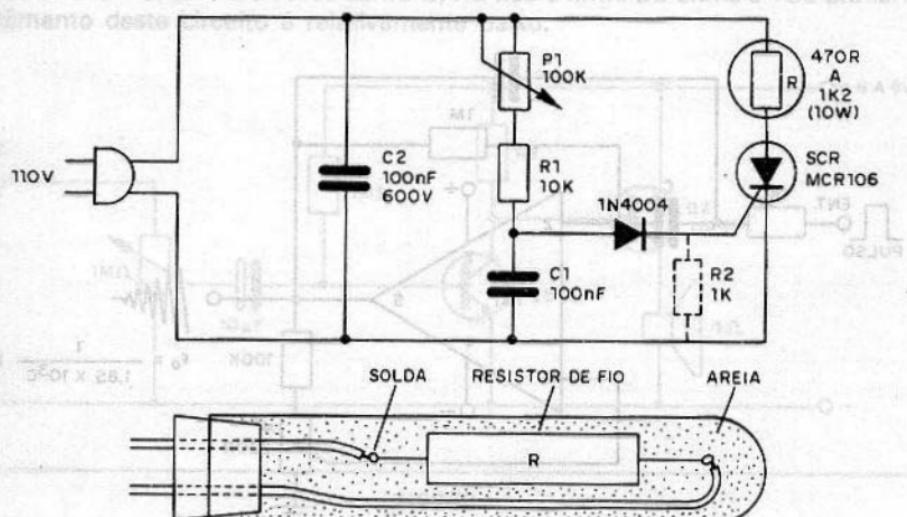Este aquecedor tem sua temperatura controlada por P1. O SCR não precisa ser dotado de dissipador. O "calor" máximo depende de R, sendo maior para 470R. Para a rede de 220V os valores somente de R devem ser quadruplicados.



BF245A/BF245B/BF245C

FETs de junção de canal N – Ibrape

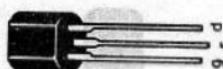


SOT-54

	BF245A	BF245B	BF245C	
V _{ds}	30	30	30	V
P _{tot}	300	300	300	mW (75°C)
-I _{GSS} (máx)	5	5	5	nA
I _{DSS} (min-máx)	2-6,5	6-15	12-25	mA
-V(p) _{GSmáx}	8	8	8	V
I _{yfs} /I _{min} (f = 1kHz)	3	3	3	mA/V
C _{rs} (tip)	1,1	1,1	1,1	pF
F(tip)	1,5	1,5	1,5	dB

OSCILADOR AMORTECIDO 741

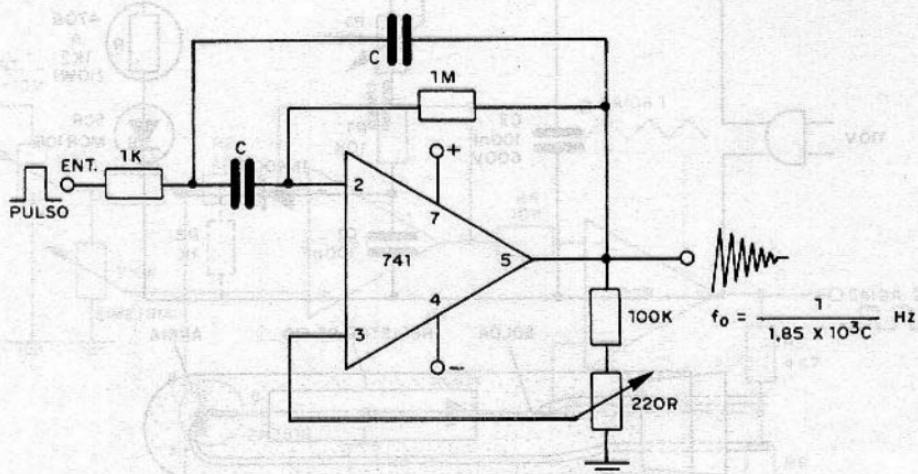Este circuito pode ser usado para produzir oscilações amortecidas a partir de um gerador de ritmo ou bateria, imitando também sinos, tambores, gongos etc. A fonte deve ser simétrica com tensões de 9 a 15 V. A saída deve ser aplicada à entrada de um amplificador.



IC256/257/258/259

Transistor PNP para uso geral e amplificação (Siemens)




Características

	IC256	IC257	IC258	IC259 (*)	
V_{CEO}	65	45	25	20	V
I_C	100	100	100	100	mA
I_{CM}	200	200	200	200	mA
P_{tot}	500	500	500	500	mW
f_T	150	150	150	300	MHz
h_{FE}	75–450	75–450	75–800	110–800	

(*) baixo ruído

SIMPLES AMPLIFICADOR

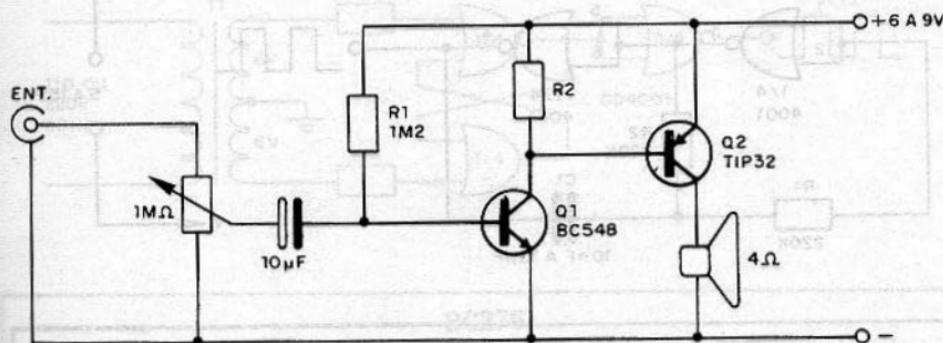Este amplificador pode fornecer potência de aproximadamente 1W, com alimentação de 9V. O transistor Q2 deve ser montado em radiador de calor, e R2 tem de ser escolhido para que se obtenha uma corrente mínima de repouso com o máximo rendimento. Para casos comuns, R2 ficará entre 22 ohms e 100 ohms. O rendimento deste circuito é relativamente baixo.




Transistor PNP de potência de silício (Nipal) - complementar - BC 375

212220

Transistor NPN para chaveamento (Siemens)

Características

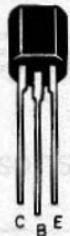

V_{CEO}

30V

I_C

800mA

I_{CM}
 P_{tot}

1A
500mW

f_T

> 250 MHz


h_{FE}

20-60




Equivalências de ligações de potenciômetros

Usando P1 como reostato as quatro configurações são equivalentes

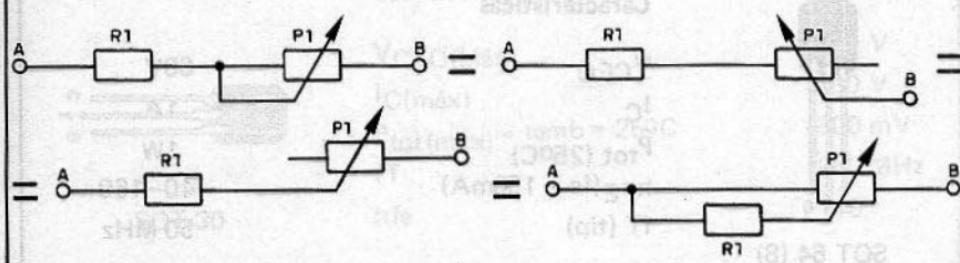

OSCILADOR 4001


A freqüência deste oscilador é determinada por C1. Para a produção de pulsos em torno de 1 Hz, o valor de C1 estará em torno de 1 uF. Este circuito pode ser usado para excitar diretamente um seqüenciador com o integrado 4017.

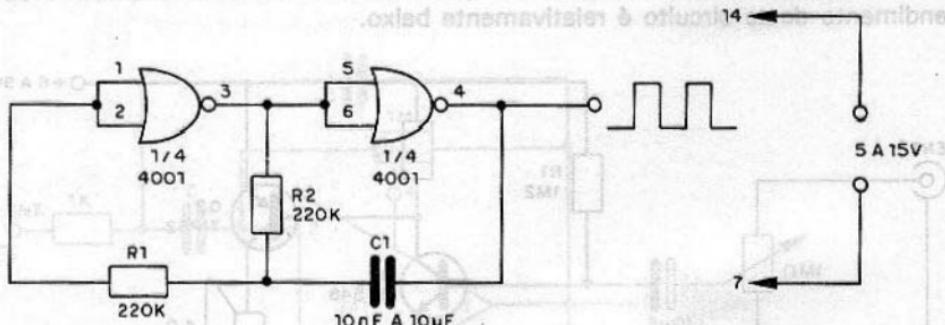

AC187

Transistor de germânio – NPN de potência – complementar AC188

Características

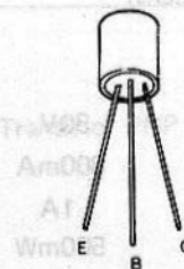

V_{CEO}	15 V
I_C	2 A
P_{tot}	1 W
h_{FE}	65 a 500
f_T	1 MHz

BC638

Transistor PNP de áudio de silício (Ibrape) – complementar: BC637


Características



V_{CEO}	60V
I_C	1A
P_{tot} (25°C)	1W
h_{FE} ($I_C = 150\text{mA}$)	40–160
f_T (tip)	50 MHz

SOT 54 (8)


Um sinal retangular de 60 Hz a partir da rede local pode ser conseguido com precisão a partir de um CD4001. Podemos empregar este circuito como padrão de freqüência para relógios, cronômetros e freqüencímetros digitais.

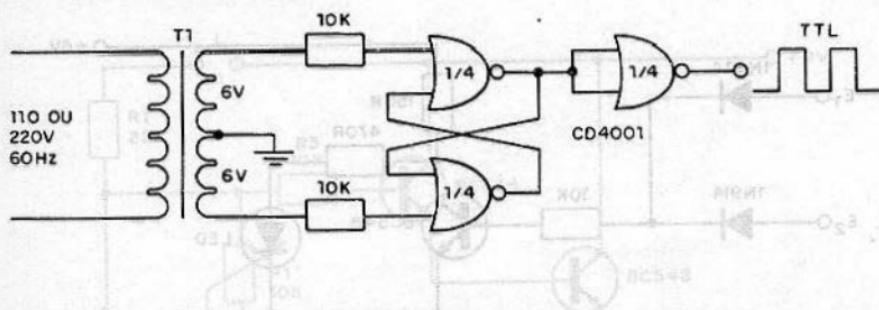

BC376

Transistor PNP de potência de silício (Ibrape) — complementar: BC 375

Características

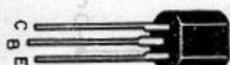

SOT-54 (2)

V_{CEO}	20V
I_C	1A
P_{tot} (25°C)	0,8W
h_{FE} (150mA)	60–340
f_T (tip)	150 MHz

BF254

Transistor NPN de silício para RF (equivalente ao BF494)




SOT-30

Características

V_{CEO} (Máx)	20 V
I_C (máx)	30 V
P_{tot} (máx) – tamb = 25°C	300 mV
f_T	260 MHz
h_{fe}	115



PORTA NOR TRANSISTORIZADA

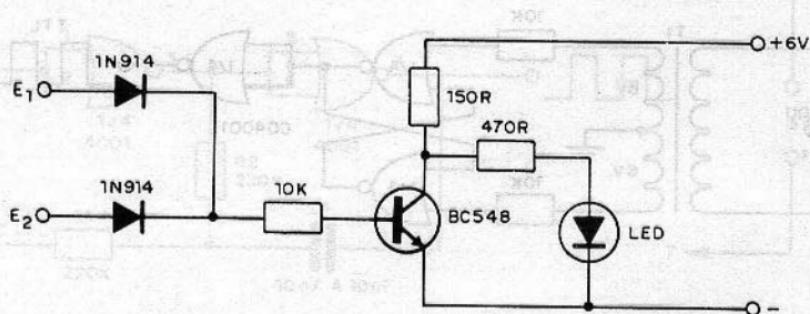Mais entradas podem ser acrescentadas a esta porta NOR (Não Ou) com 1 transistor. O led indica o estado da saída no coletor do transistor, acendendo o nível HI. Este circuito é recomendado para demonstrações, portanto, com finalidade didática.



TIP140/TIP141/TIP142

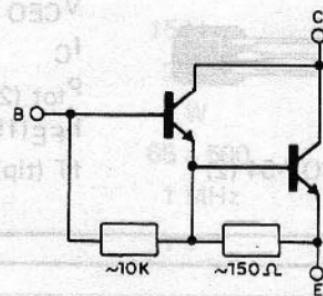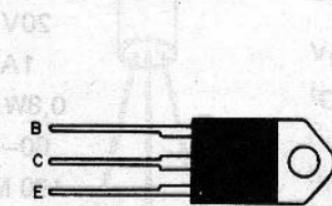
Transistores NPN Darlington de Potência (complementares: TIP145, TIP146, TIP147) — Texas Instruments



	TIP140	TIP141	TIP142	
V _{CB}	60	80	100	V
V _{CE}	60	80	100	V
I _C	10	10	10	A
h_{FE} (min)	1.000	1.000	1.000	
P _{tot(25°C)}	125	125	125	W
I _b	0,5	0,5	0,5	A

TEMPORIZADOR

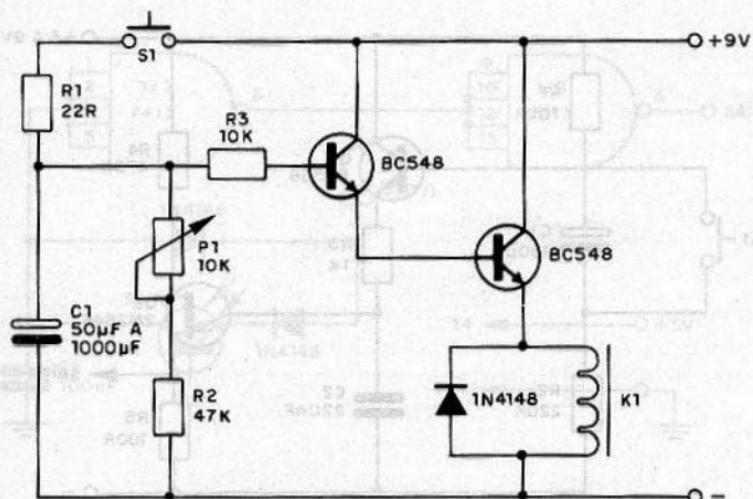Os tempos obtidos com este temporizador dependem do valor de C1 variando entre 1 segundo e perto de 2 minutos. O ajuste fino para cada capacitor, na faixa dada, é feito por P1. O relé deve ser de acordo com a tensão de alimentação entre 6 e 12 volts.



IC166/167/168/169

Transistor NPN de uso geral e amplificação (Siemens)




Características

	IC166	IC167	IC168	IC169 (*)	
V _{CEO}	65	45	30	30	V
I _C	100	100	100	100	mA
I _{CM}	200	200	200	200	mA
P _{tot}	500	500	500	500	mW
f _T	300	300	300	300	MHz
h _{FE}	75-400	75-400	75-800	200-800	

(*) baixo ruído


OSCILADOR TEMPORIZADO

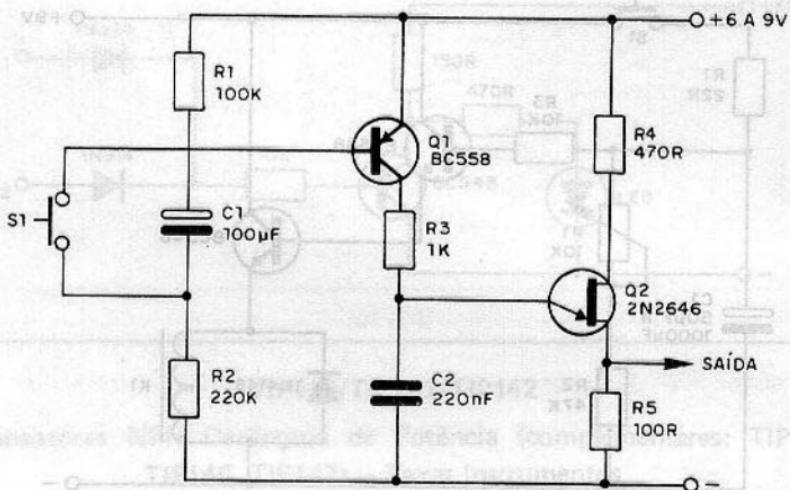Este circuito produz um trem de pulsos quando S1 é pressionado. A duração do trem de pulsos é dada por C1 e a frequência média depende de C2. O circuito pode tanto excitar um amplificador de áudio para um efeito tipo sirene, como circuitos lógicos para jogos eletrônicos na produção de número aleatórios.



LM217/LM317

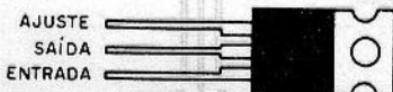Reguladores de tensão ajustáveis de 3 terminais de 1,2 a 37V x 1,5A




TO-220 AB

Características

Tensão diferencial (ent/saída) máx	40 V
Dissipação total máx	2 W
Faixa de correntes	5 a 1500 mA
Corrente no terminal de ajuste (tip)	50 μA
Rejeição de Ripple (tip)	80 dB
Regulação típica de entrada	0,01%


ASTÁVEL SENSÍVEL A LUZ – TTL

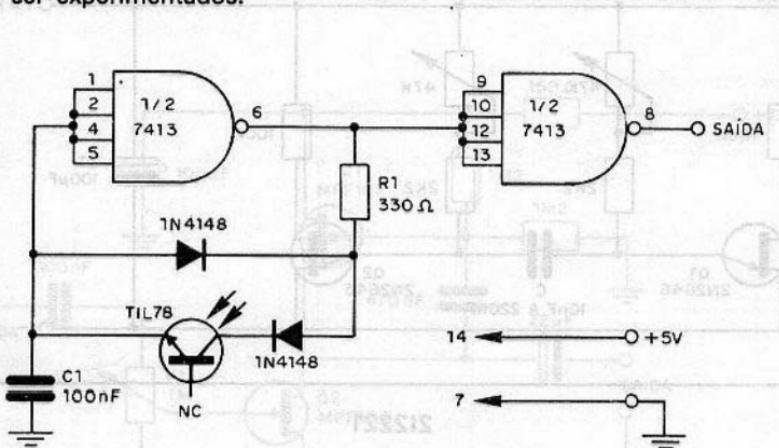A configuração apresentada produz um sinal retangular cuja freqüência, na faixa de 5 a 10 kHz, depende da intensidade da luz incidente no fototransistor. O valor médio da faixa de freqüência depende de C1, que pode ser alterado desde 1 nF até 1 μ F, sem problemas. Outros fototransistores e até mesmo fotodiodos podem ser experimentados.




4055BE

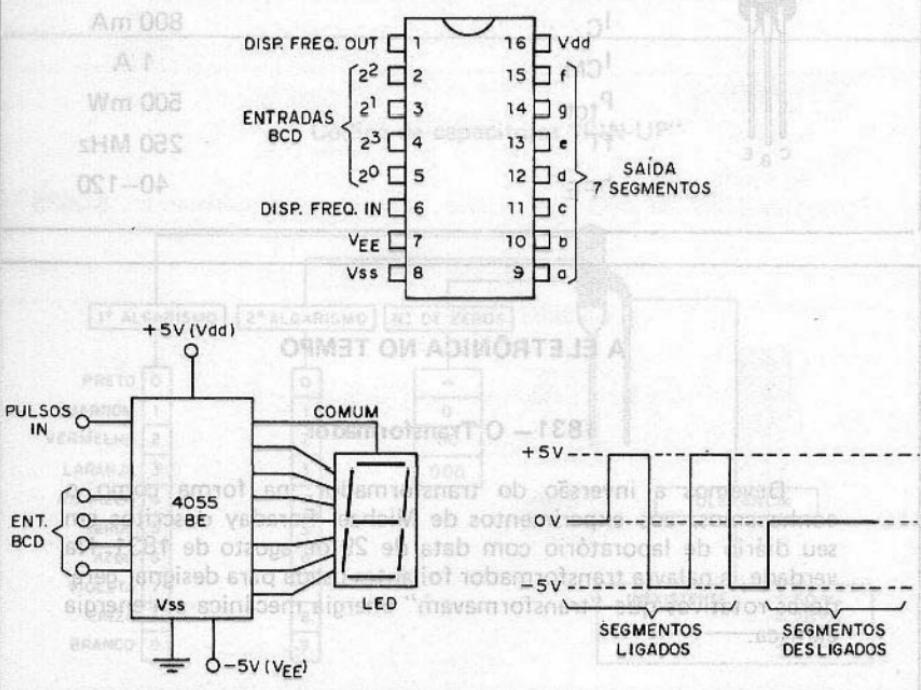Driver Para Display de Cristal Líquido (LCD)



ASTÁVEL UNIJUNÇÃO

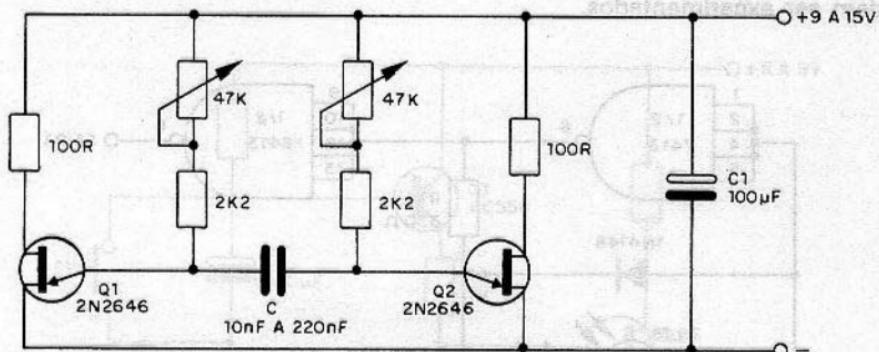
A freqüência deste multivibrador é dada pelo valor de C e pelo ajuste dos potenciômetros de 47 K. Este circuito é recomendado para a produção de sinais de freqüências muito baixas.



2I2221

Transistor NPN para chaveamento (Siemens)

Características

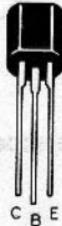

V_{CEO}	30 V
I_C	800 mA
I_{CM}	1 A
P_{tot}	500 mW
f_T	250 MHz
h_{FE}	40–120

A ELETRÔNICA NO TEMPO


Características

1831 – O Transformador

Devemos a inversão do transformador, na forma como o conhecemos, aos experimentos de Michael Faraday descritos em seu diário de laboratório com data de 29 de agosto de 1831. Na verdade, a palavra transformador foi antes usada para designar geradores rotativos que "transformavam" energia mecânica em energia elétrica.

PRÉ PARA MICROFONE COM FET

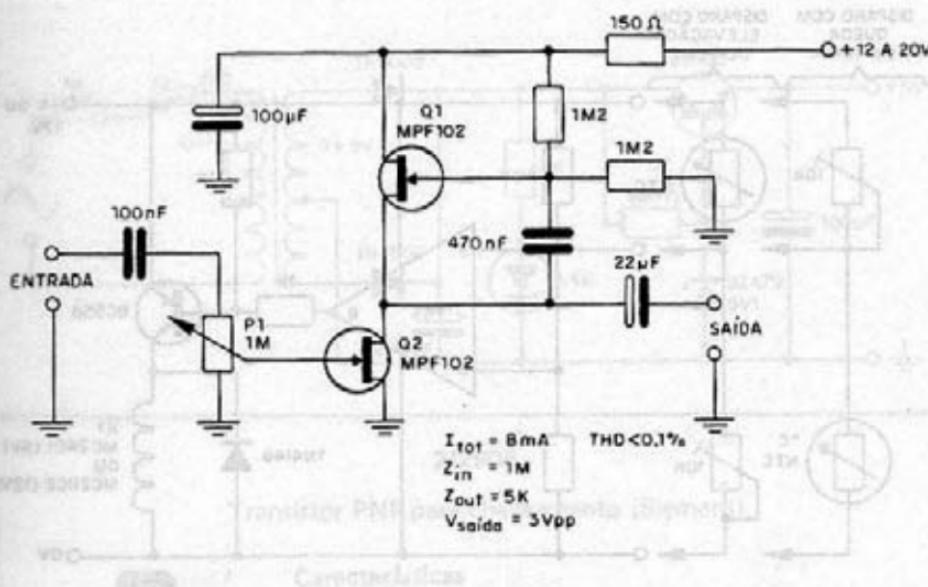Este pré-amplificador utiliza dois transistores de efeito de campo que podem ser os MPF102 ou BF245. A alimentação situa-se entre 12 e 20 V e o consumo médio será de 8 mA. Características de entrada e saída são dadas junto ao próprio diagrama. Em P1 ajusta-se o nível ideal de excitação para não haver distorção. Os elétrolíticos devem ter tensões de trabalho de acordo com a alimentação.




Código de capacitores "PIN-UP"

1º ALGARISMO	2º ALGARISMO	Nº DE ZEROS	TOLERÂNCIA
PRETO 0	0	-	INEXISTENTE $\pm 50\%$
MARRON 1	1	0	-20%
VERMELHO 2	2	00	
LARANJA 3	3	000	
AMARELO 4	4		
VERDE 5	5		
AZUL 6	6		
VIOLETA 7	7		
CINZA 8	8		
BRANCO 9	9		PRETO $\pm 20\%$

SENSOR DE TEMPERATURA

Este circuito pode ser usado como termostato eletrônico, disparando um relé quando a temperatura se eleva ou abaixa, até um certo valor pré-ajustado nos trim-pots. Conforme as características dos NTCs usados, os valores dos trim-pots devem ser mudados. Para maior facilidade de ajuste o trim-pot deve ter a mesma ordem de resistência que o NTC a 20°C.

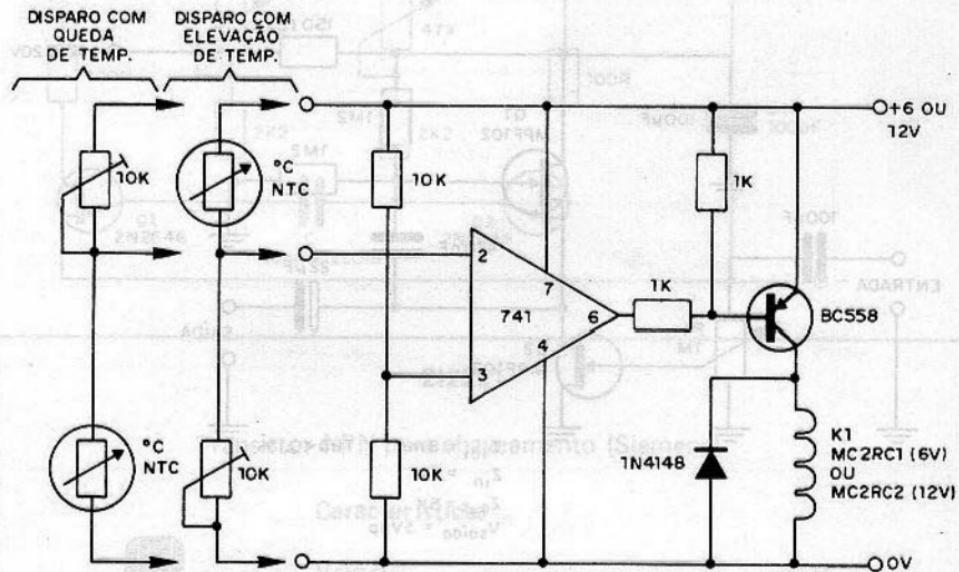

BC637

Transistor NPN de áudio de silício (Ibrape) – complementar: BC638



Características

V_{CEO}

60 V

I_C

1 A

P_{tot} (250°C)

1 W

h_{FE} (I_c = 150 mA)

40–160


f_T (tip)

130 MHz

SOT-54 (8)


ELIMINADOR DE BATERIA DE 9V

Use um transformador com secundário de 9+9V com pelo menos 100mA. O transistor deve ser dotado de um pequeno radiador de calor e os capacitores eletrólicos devem ser para pelo menos 16V. O conector de saída deve ser tipo clip comum, para 9 V, com as cores invertidas: vermelho no negativo e preto no positivo, para que, ao encaixar no clip do aparelho alimentado, se obtenha a alimentação com a polaridade certa.

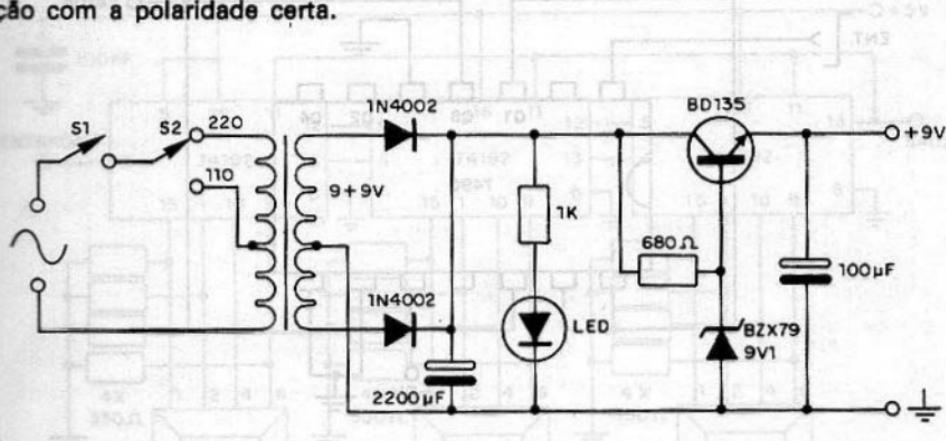

2I2906

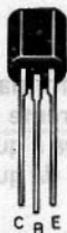Transistor PNP para chaveamento (Siemens)



Características - ACSF

V_{CEO}	40 V
I_C	600 mA
P_{tot}	400 mW
f_T	> 200 MHz
h_{FE}	40–120

2I2906A


Transistor PNP para chaveamento (Siemens)

Características



V_{CEO}	60 V
I_C	600 mA
P_{tot}	400 mW
f_T	> 200 MHz
h_{FE}	40–120

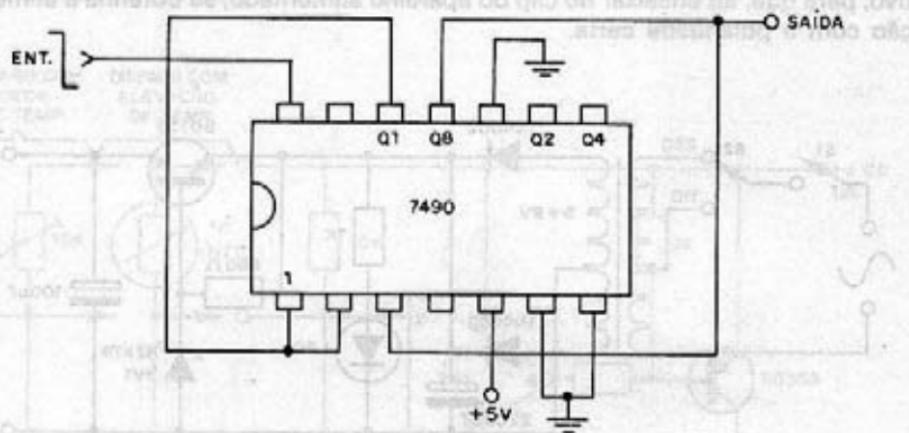Este circuito divide por 9 a frequência de um sinal TTL. A cada 9 pulsos de entrada temos um de saída. A alimentação deve ser feita com uma tensão de 5V e o sinal de saída é retangular.



A ELETRÔNICA NO TEMPO

1834 – Eletrólise

Foi Michael Faraday que, em 1834, notou a transformação de substâncias em consequência da passagem de uma corrente elétrica. Nesse mesmo ano ele anunciaava a lei que relacionava a quantidade de substância transformada (depositada) em função da quantidade de eletricidade circulante pelo meio.

BF422

Transistor de RF – NPN de alta-tensão para saída de vídeo em TV (Ibrape) – complementar: BF423




SOT-54 (8)

Características

V_{CEO}	250 V
I_C	50 mA
P_{tot}	830 mW
h_{FE} ($I_C = 25$ mA)	50
f_T (min)	60 MHz

DIVISOR PROGRAMÁVEL 1-999

Este divisor de três dígitos divide qualquer freqüência, dentro dos limites de operação do 74192, com forma de onda retangular, por valores situados entre 1 e 999. O circuito pode ser expandido para 4 ou 5 dígitos com a repetição dos estágios. No diagrama temos o posicionamento das chaves para divisão por 571.

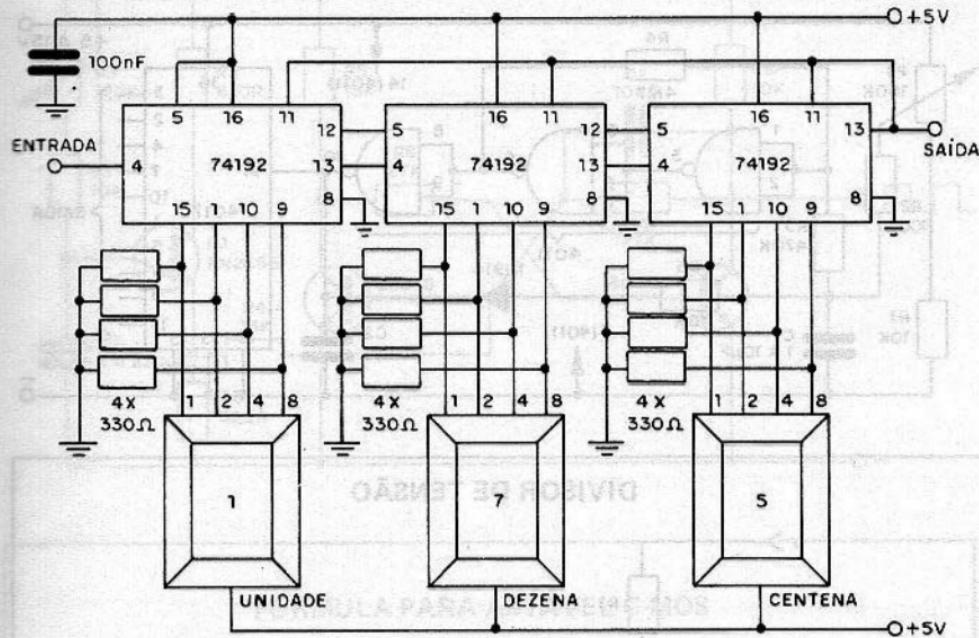

BF495

Transistor de alta freqüência NPN de pequena potência para aplicações em VHF, TV e FM.



T0 - 92

Características

Tensão coletor-base (V_{CBO}) – 30 V

Tensão coletor emissor (V_{CEO}) – 20 V

Corrente de coletor (I_C) – 30 mA


Potência total (25°C) – 500 mW

Ganho típico (h_{FE}) – 67


Freqüência de transição (f_T) = 200 MHz

SEQÜENCIADOR 1 A 10

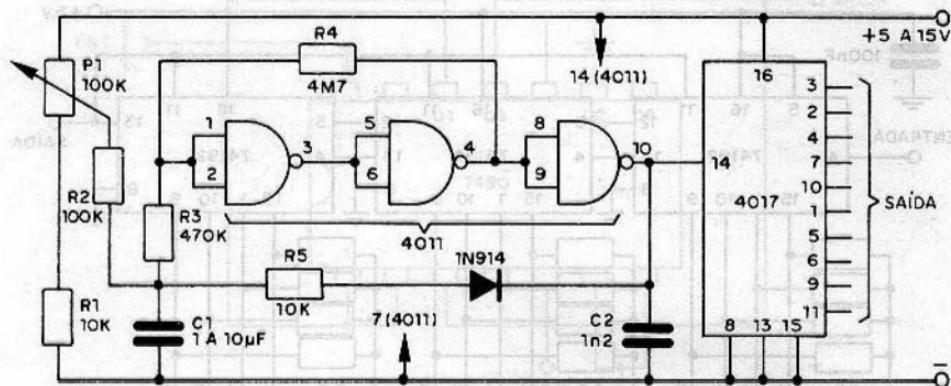Em cada instante uma das saídas do 4017 passa ao nível alto em seqüência. Todas as demais se mantêm no nível baixo. O capacitor determina, em conjunto, com P1 a velocidade de corrimento do seqüenciador. A alimentação pode ser feita com tensões entre 5 e 15V.




DIVISOR DE TENSÃO

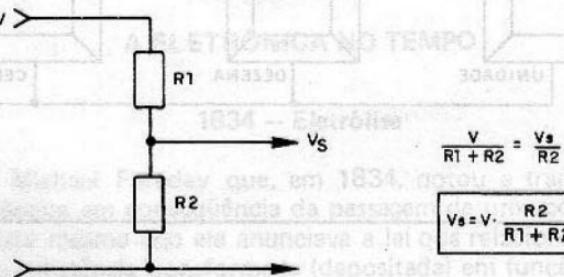

BF423


Transistor de RF — PNP de alta tensão para saída de vídeo em TV (Ibrape) — complementar: B422

Características

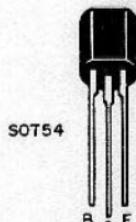


V_{CEO}	250 V
I_C	50 mA
P_{tot}	830 mW
h_{FE} ($I_C = 25$ mA)	50
f_T (min)	60 MHz

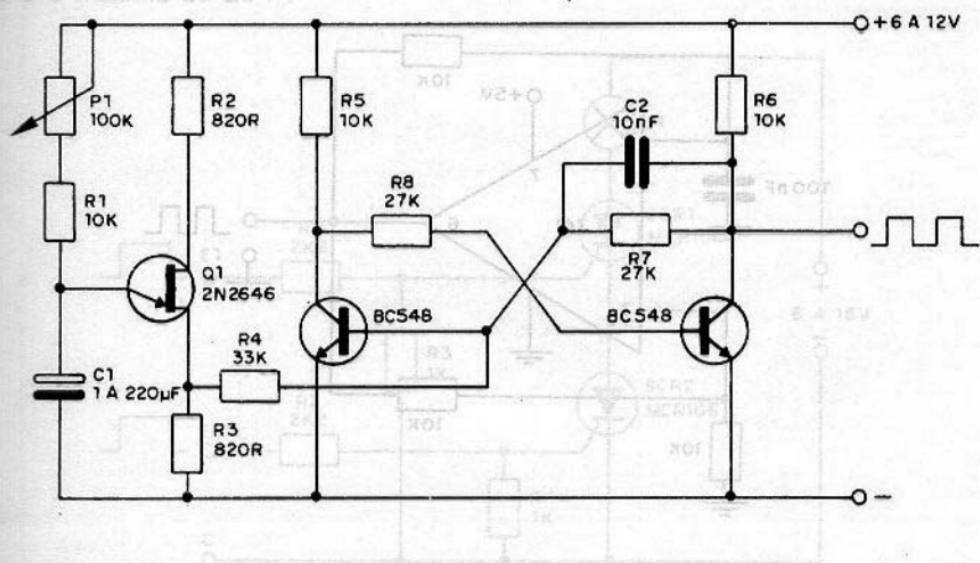A freqüência deste circuito depende de C1 e do ajuste de P1. O capacitor C1 pode ter valores na faixa de 1 a 220 μ F, caso em que as freqüências poderão variar de fração de hertz até alguns hertz. A saída é de forma de onda retangular.



FÓRMULA PARA ASTÁVEL C-MOS


FORMULAS DE FILTROS (base auto-reverses)

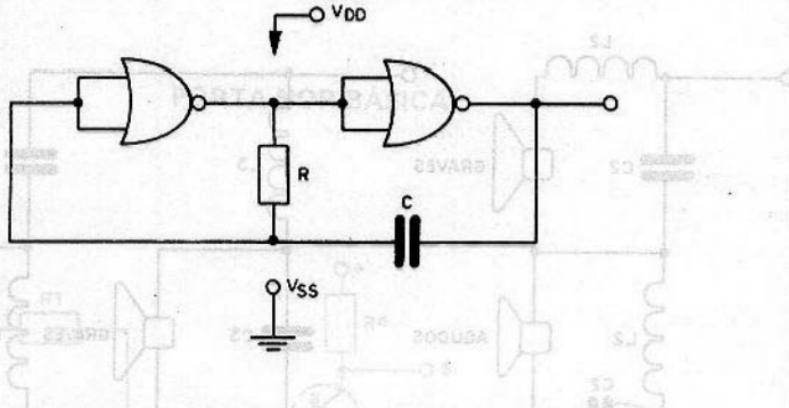

$$T = RC \left[\ln \frac{V_{DD} - V_{tr}}{V_{DD}} + \ln \frac{V_{tr}}{V_{DD}} \right]$$


$$0,33 V_{DD} < V_{tr} < 0,67 V_{DD}$$

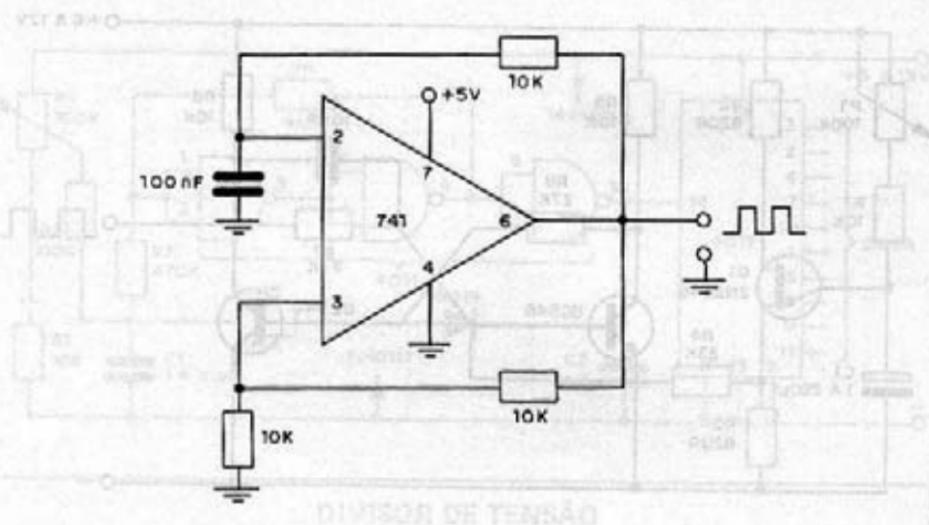A freqüência das oscilações produzidas por este circuito depende basicamente do capacitor C1. Para este exemplo ela está em torno de 1 kHz. A fonte não precisa ser simétrica e os sinais de saída podem se tornar compatíveis com a lógica TTL.



DIVISOR DE TENSÃO

FÓRMULAS DE FILTROS (para alto-falantes)

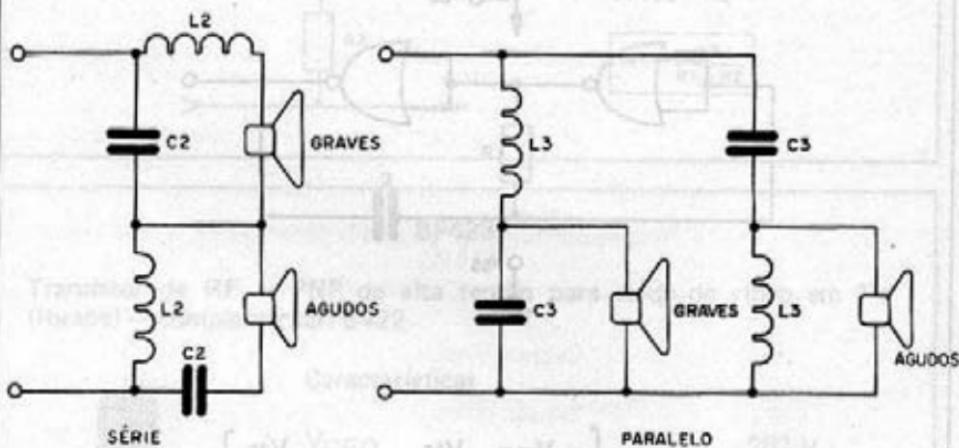

12 dB/OITAVA

$$C_2 = \frac{\sqrt{2}}{2\pi f_0 R_0}$$


$$L_2 = \frac{R_0}{2\pi f_0 V_2}$$

$$C_3 = \frac{1}{2\pi f_0 R_0 V_2}$$



$$L_3 = \frac{R_0 V_2}{2\pi f_0}$$

DETECTOR DE COINCIDÊNCIA DE PULSOS

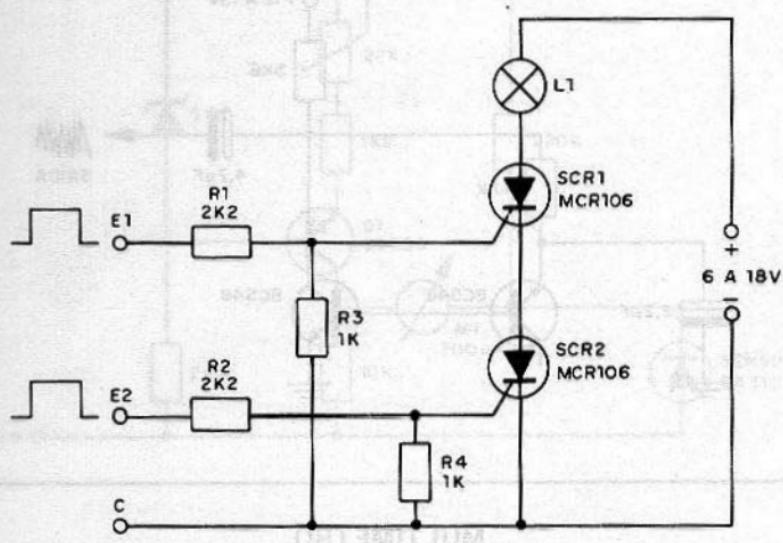A lâmpada L1 acenderá quando os pulsos de disparo estiverem simultaneamente presentes em E1 e E2. A lâmpada deve ter tensão de operação 4 V menor que a tensão de alimentação, já que cada SCR é responsável por uma queda da ordem de 2 V. Para a configuração, os pulsos devem ter uma amplitude mínima de 1 V e máxima de 20 V.




PORTA NOR BÁSICA

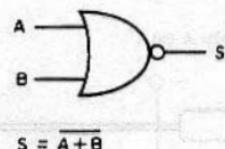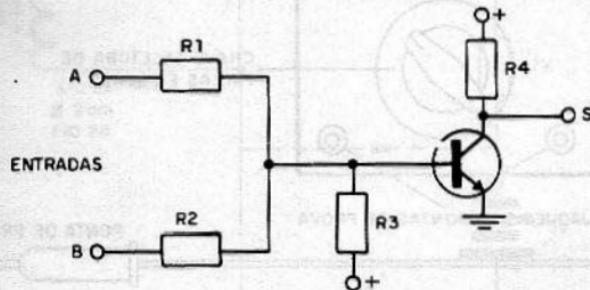

GERADOR DE RUÍDO

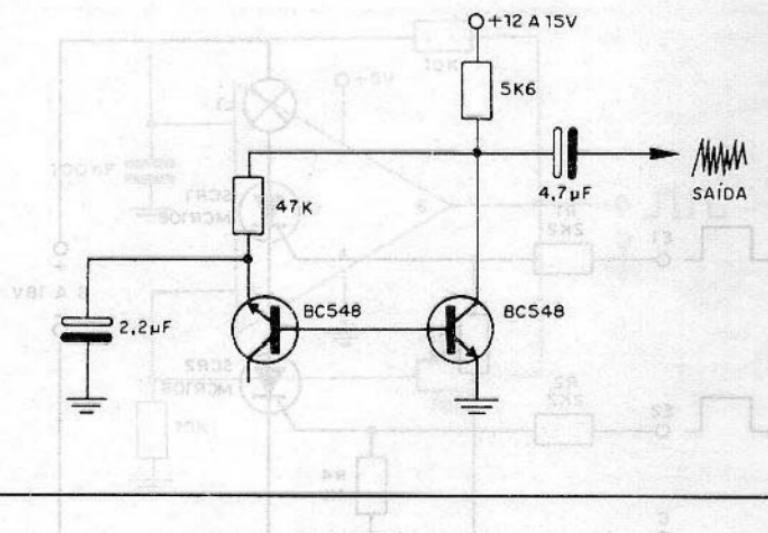
Esta configuração é responsável por um sinal sem frequência definida, conhecido por ruído branco. Podemos usá-la num gerador de som de vento, chuva ou ruído do mar. A saída precisa ser amplificada antes de ser ligada a um alto-falante.



MULTÍMETRO

Uso: medida de resistências, correntes e tensões.


FÓRMULAS DE FILTROS (para alto-falantes)

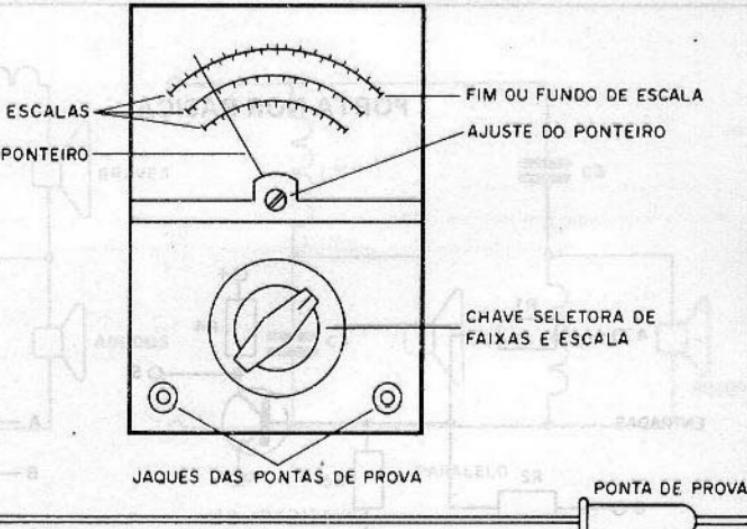


Características: número de escalas
sensibilidade em ohms por volt (quanto maior, melhor)

TERMÔMETRO COM DIODO

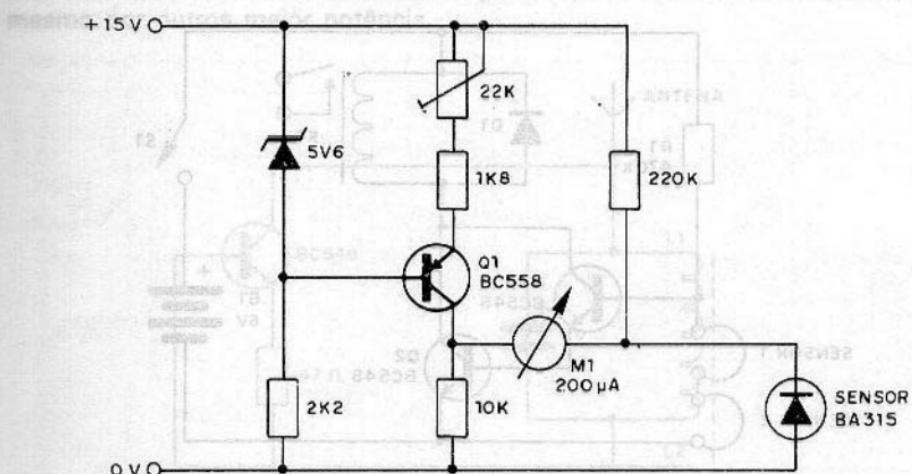O sensor deste termômetro pode ser qualquer diodo de silício de uso geral, em especial o BA315. O instrumento de 200 μ A terá sua escala modificada conforme o ajuste do potenciômetro de 22 k. Em função da sensibilidade do instrumento e da escala desejada, o resistor de 220 k pode ser alterado.




RÁDIO "VELHA GUARDA"

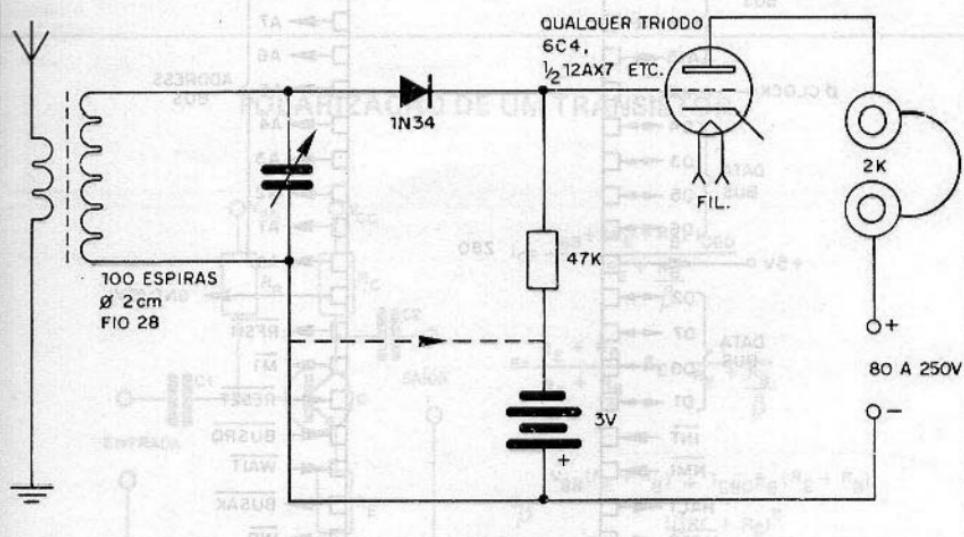


ALARME

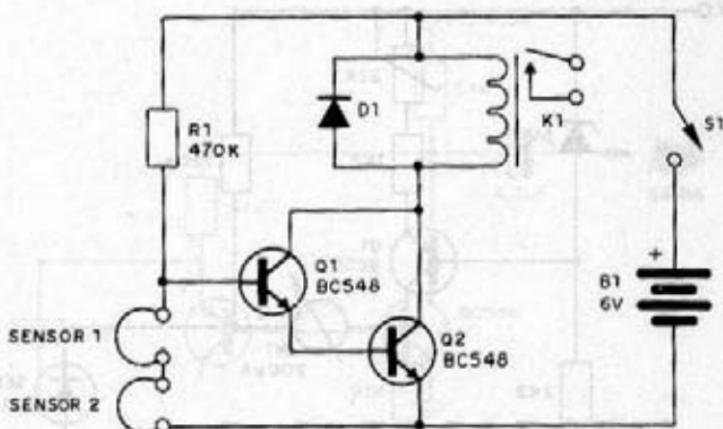Interrompendo qualquer dos fios finos que formam os sonsores, o relé tem seus contatos fechados disparado um alarme. O relé pode ser de 6V (MC2RC1) ou de 12V (MC2RC2), conforme a alimentação. O consumo de energia é muito baixo na condição de espera. D1 pode ser um 1N4148 ou 1N914.




Z80


Microprocessador-Intel

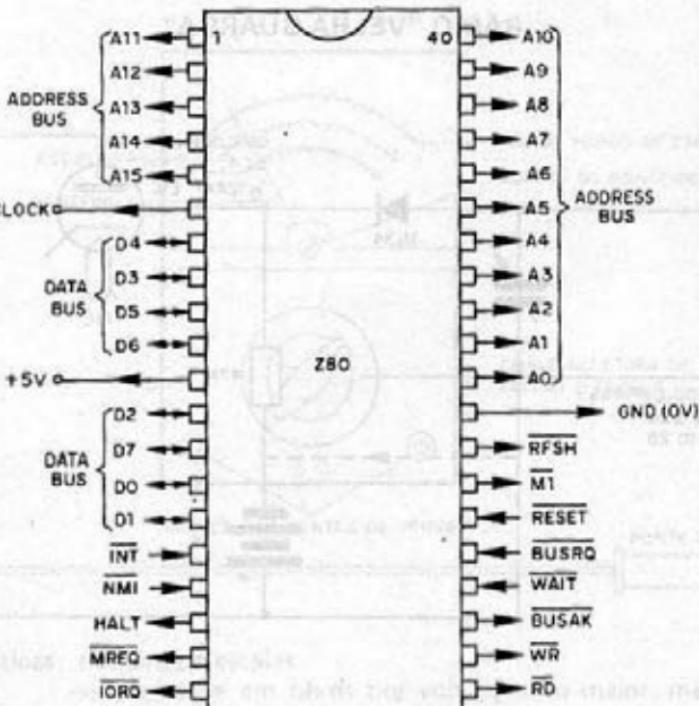

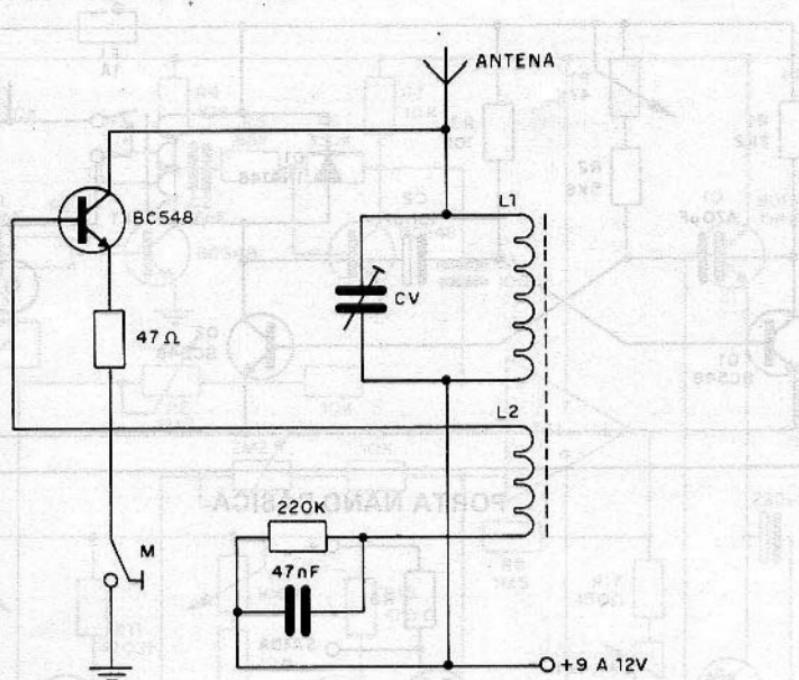Para a faixa dos 80 metros, L1 pode ser formada por 20 espiras de fio 28 e L2 por 6 espiras do mesmo fio, num bastão de ferrite de 1cm de diâmetro com 10cm, ou mais, de comprimento. Se não houver oscilação, inverta as ligações de uma das bobinas. O transistor BC48 pode ser substituído por equivalentes e mesmo por outros maior potência.



POLARIZAÇÃO DE UM TRANSISTOR

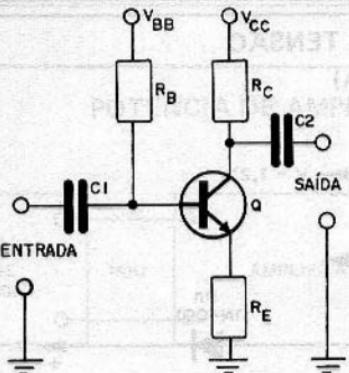


$$I_C = \frac{V_{BB} + (R_E + R_B) I_{CBO}}{R_E + \frac{R_B}{\beta}}$$

$$S_E = \frac{R_E + R_B}{R_E + \frac{R_B}{\beta}}, \quad S_E = \frac{1}{R_E + \frac{R_B}{\beta}}$$


$$\beta = \frac{V_{BB}(R_E + R_B) + I_{CBO}R_B(R_E + R_B)}{(\beta R_E + R_B)^2}$$

INTERVALADOR PARA LIMPADOR DE PARA-BRISAS

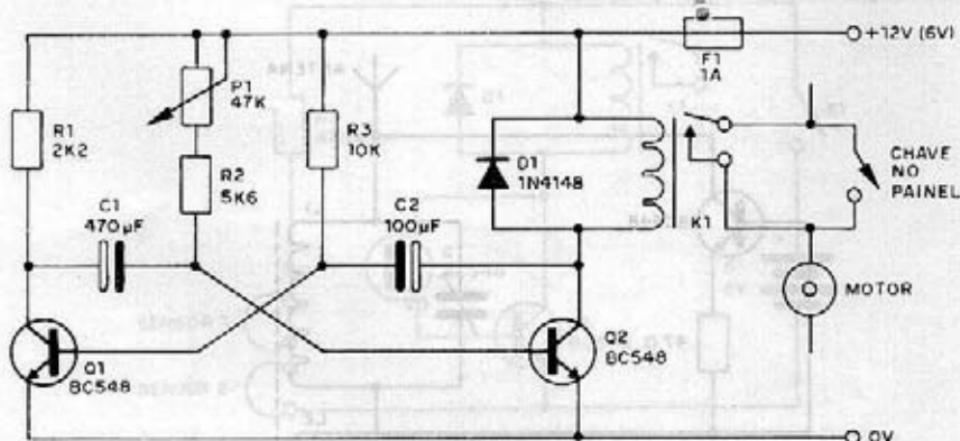Este intervalador para limpador de pára-brisas pode ser usado em veículos de 6 ou 12V, dependendo do relé MC2RC1 para 6V ou MC2RC2 para 12V. O ajuste do tempo é feito em P1 e a ligação dos contatos do relé é feita em paralelo com o interruptor do painel. O fusível F1 protege o sistema.




PORTA NAND BÁSICA

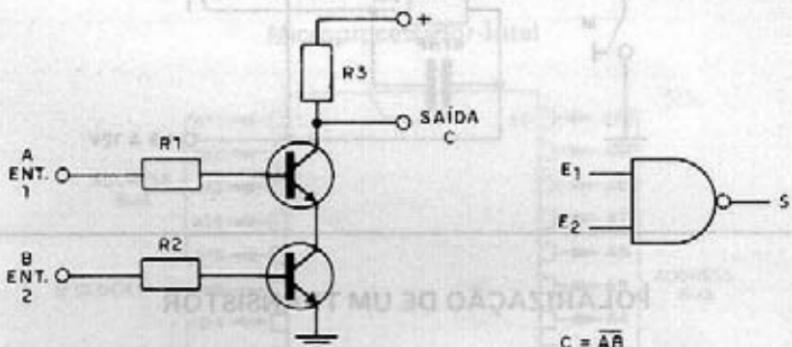


REDUTOR DE TENSÃO

(até 1 A)

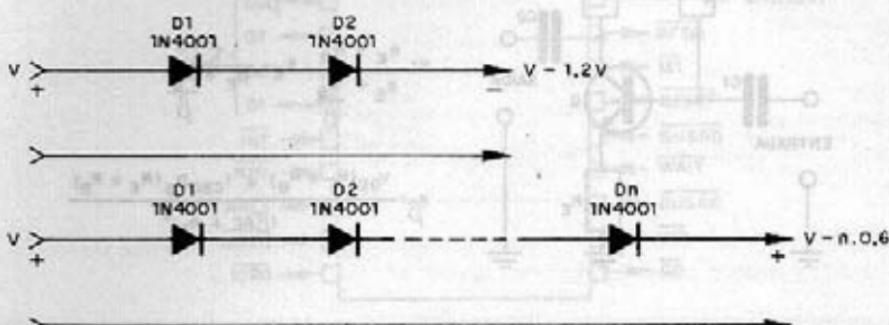

SOM DE MAR

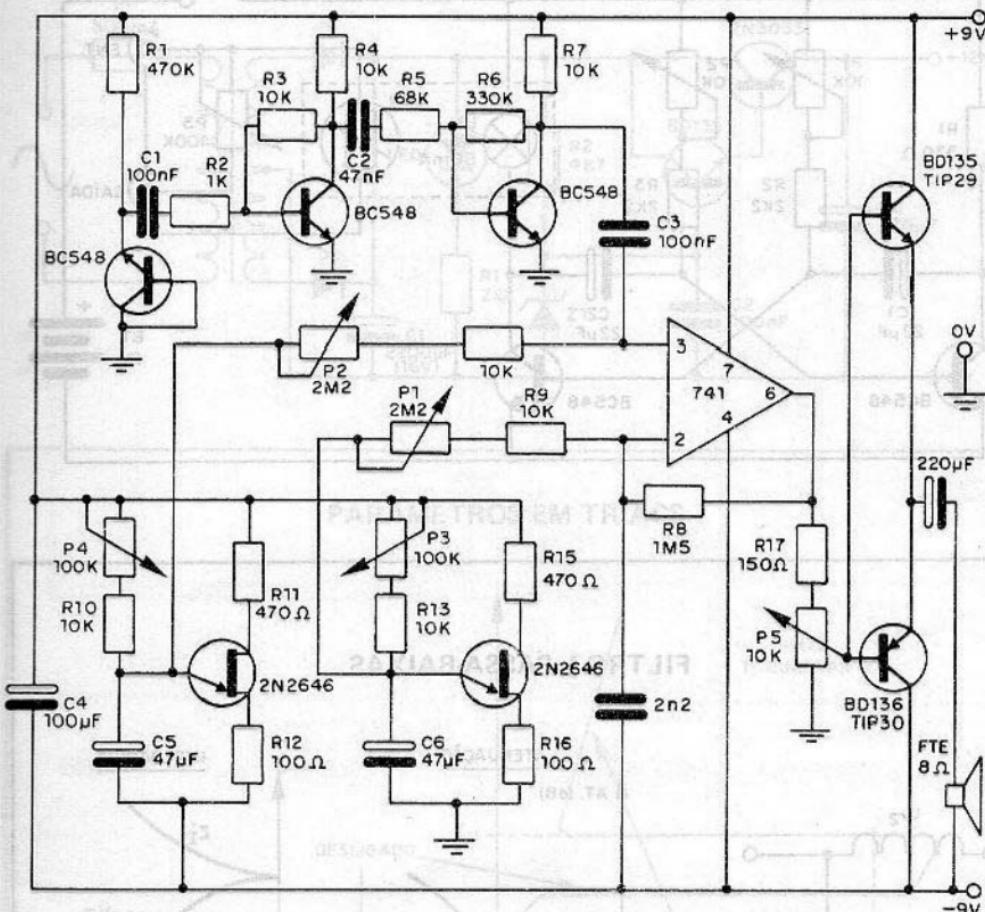Os osciladores unijunção modulam o ruído branco aleatoriamente, produzindo o efeito das ondas quebrando, com bom volume, num alto-falante. A fonte deve ser simétrica e temos os seguintes ajustes: P1, P2 – profundidade de modulação; P3, P4 – frequência das ondas; P5 – ajuste do ponto de funcionamento do amplificador (volume).



POTÊNCIA DE AMPLIFICADORES (como medir)


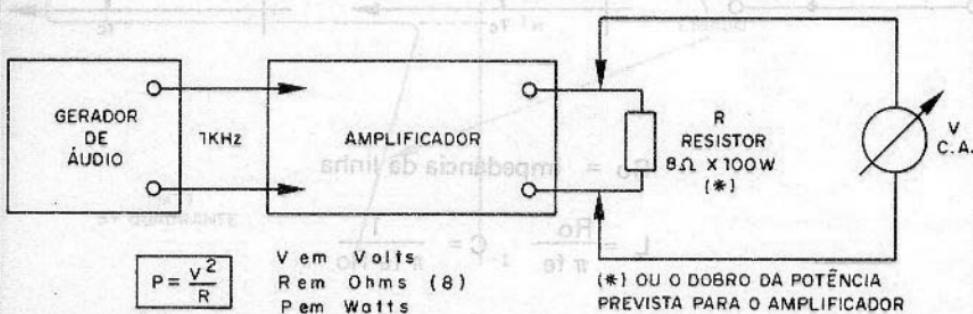


FOTO-VIBRATO

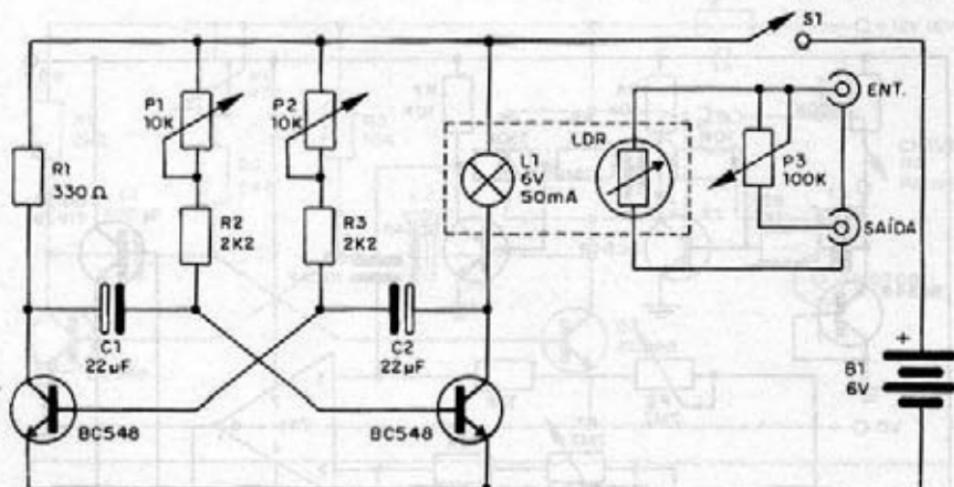A profundidade do efeito é controlada em P3 e a freqüência tanto em P1 como P2. O LDR deve ser montado num tubo opaco, juntamente com L1 que é uma lâmpada de 6V, para no máximo 50 mA como a 7121D. Os cabos de entrada e de saída devem ser blindados.



FILTRO L PASSA-BAIXAS




R_o = impedância da linha


$$L = \frac{R_o}{\pi f_e} \quad C = \frac{1}{\pi f_e R_o}$$

FONTE PARA TOCA-FITAS

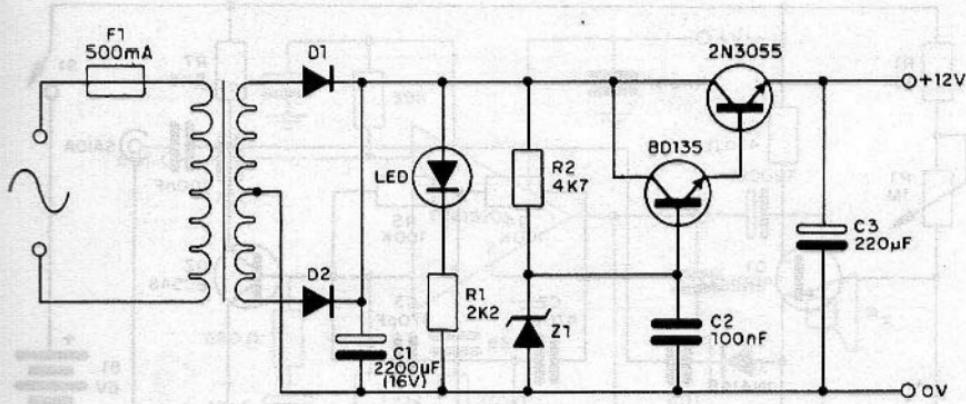O transformador deve ter uma corrente de 4A e tensão de 12 V. Os diodos são de silício para 50 V x 4 A ou mais, e o transistors 2N3055 deve ser montado num bom radiador de calor. O zener é o BZX79C13V já que há uma queda de tensão nos transistores e até mesmo o BZX79C15V quando a saída estará em torno de 13,6 V.




PARÂMETROS EM TRIACS

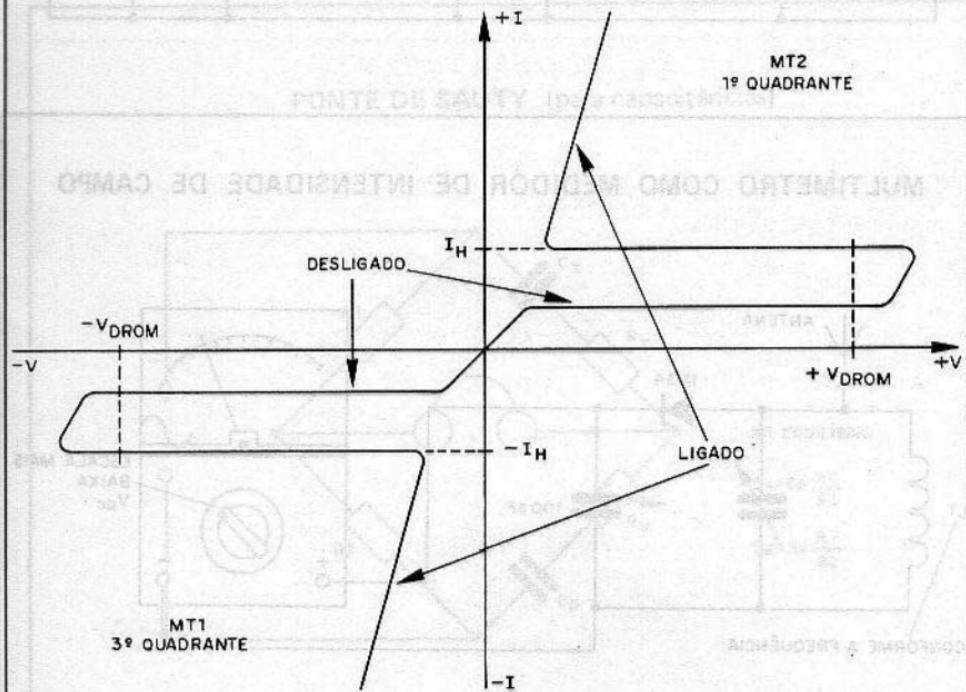


CAMPAINHA

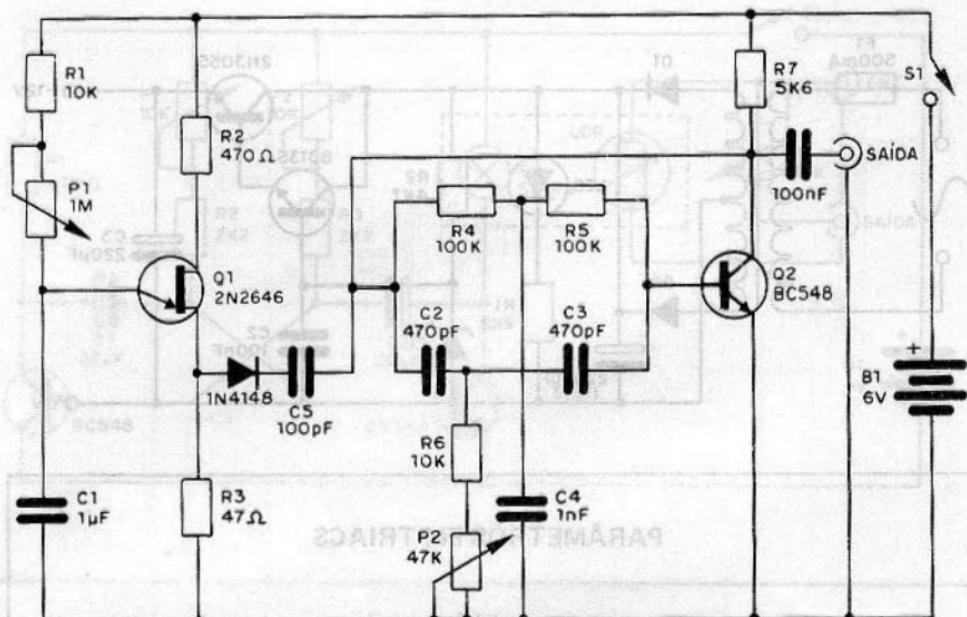Este oscilador modulado produz som de campainha e deve ser ligado na entrada de qualquer amplificador. O som amortecido do duplo T para o efeito de campainha é ajustado em P2, e a freqüência de modulação em P1. Os capacitores do duplo T (C2, C3 e C4) podem ser alterados para modificação de timbre.



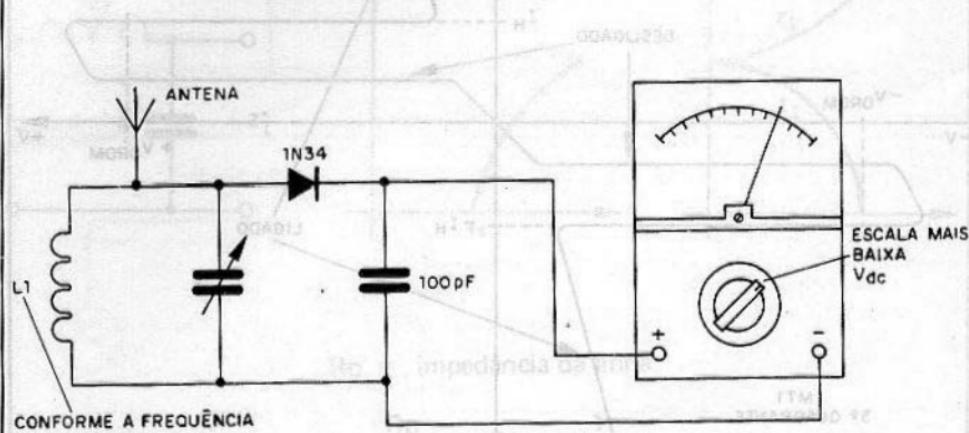
MULTÍMETRO COMO MEDIDOR DE INTENSIDADE DE CAMPO




AMPLIFICADOR TDA 1520A

Este oscilador

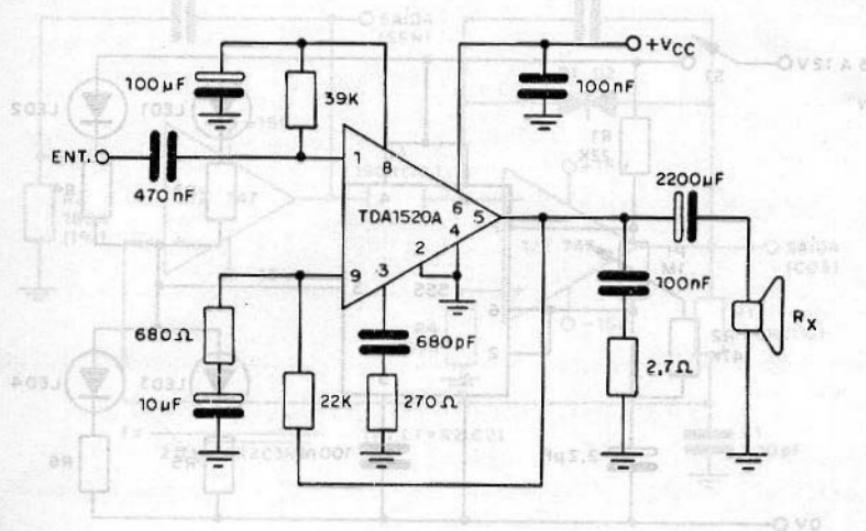Com uma tensão de alimentação de 36 V, a potência em carga de 4 ohms é de 16 watts e com 40 volts, em carga de 8 ohms, a potência é de 13,8 watts. A corrente máxima no primeiro caso é de 870 mA e no segundo de 600 mA. Estes valores devem ser levados em conta principalmente no dimensionamento da fonte.




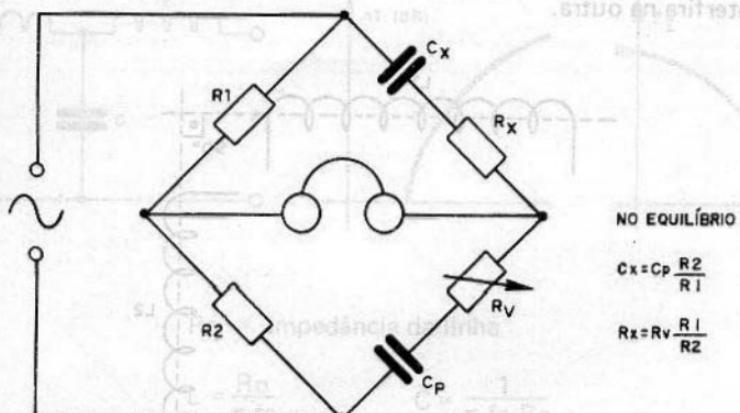FILTRO T PASSA-BAIXAS PONTE DE SAUTY (para capacitâncias)




DUPLO SINALIZADOR LED

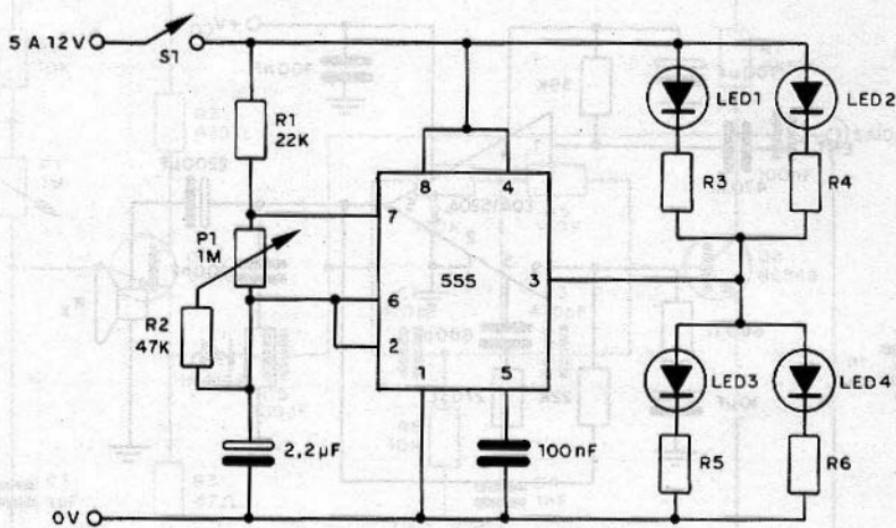Este circuito encontra aplicações em modelismo (ferromodelismo, nautimodelismo, etc) e sua freqüência é controlada em P1. Os resistores de R3 a R6 têm valores que dependem da tensão de alimentação. Para 5 ou 6 V são de 220 ohms, para 9 V são de 330 ohms e para 12 V de 560 ou 680 ohms. O eletrolítico pode ter valores entre 1 e 10 μ F conforme a freqüência desejada.




BOBINAS

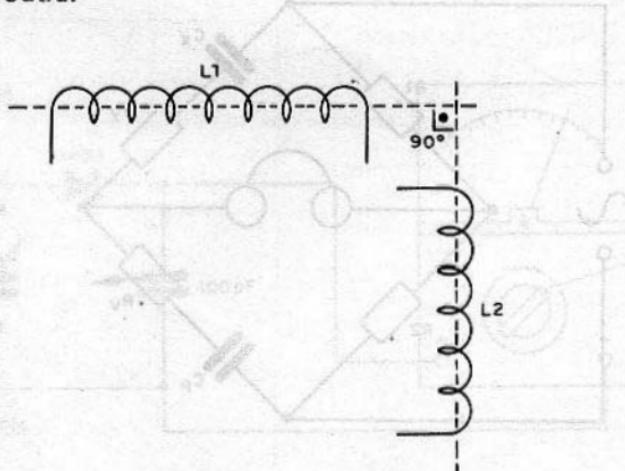Devem ser montadas em ângulo reto (90°) quando se desejar que uma não interfira na outra.





OSCILADOR DE QUADRATURA

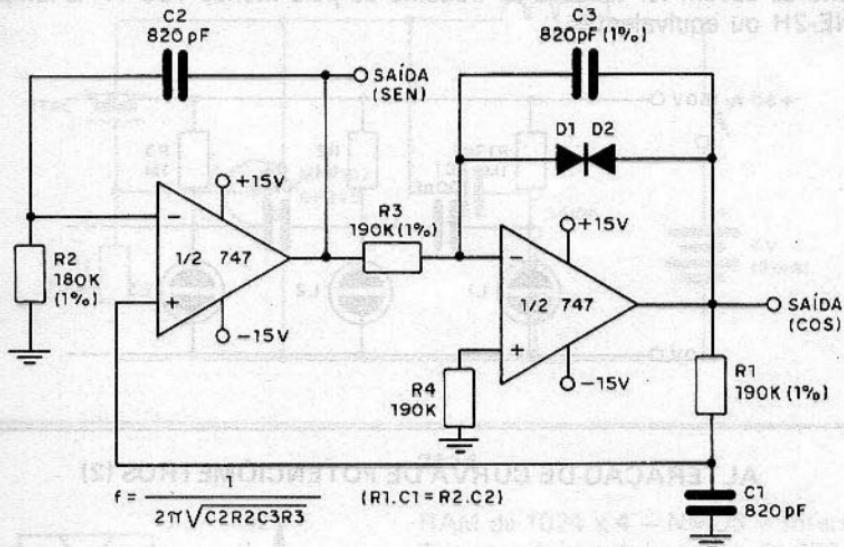Este oscilador possui duas saídas que são defasadas de 180 graus (função seno e cosseno) e deve ser alimentado com fonte simétrica. É usado um amplificador operacional duplo, e da precisão dos capacitores e resistores depende sua eficiência.



FILTRO T PASSA-BAIXAS

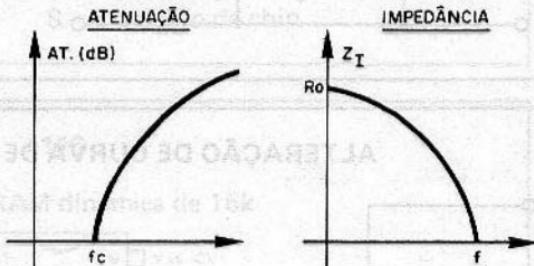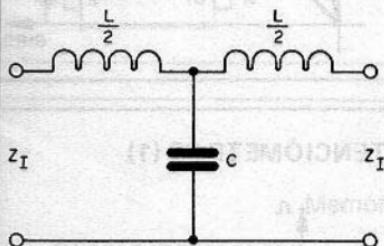


R_o = impedância da linha

$$L = \frac{R_o}{\pi f_c}$$



$$C = \frac{1}{\pi f_c R_o}$$

OSCILADOR DE ANEL – NEON



A seqüência de acendimento das lâmpadas neon é: 2–1, 2 – 1, 2 – 3, 2 – 1, 2 – 1, 2 – 3 ... Mais lâmpadas podem ser acrescentadas ao circuito e a velocidade das piscadas dependerá tanto dos valores de R1, R2 e R3, que podem ficar entre 1M e 4M7, como também de C1 e C2 que podem ficar entre 47 nF e 220 nF. Os capacitores devem ter tensões de trabalho de pelo menos 100 V. As lâmpadas são NE-2H ou equivalentes.

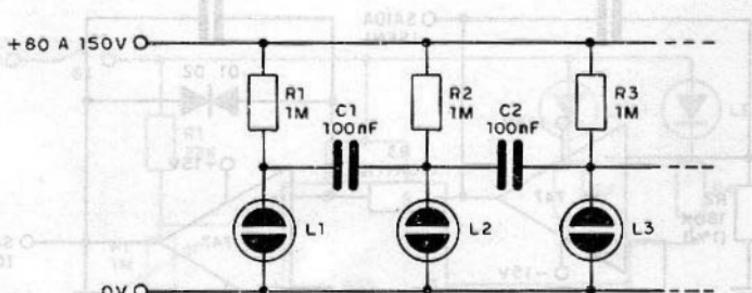

ALTERAÇÃO DE CURVA DE POTENCIÔMETROS (2)

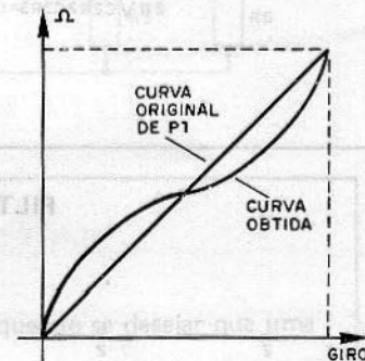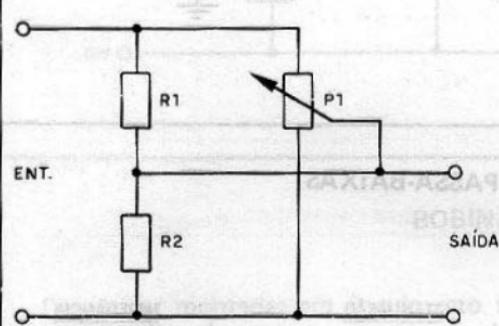


ALTERAÇÃO DE CURVA DE POTENCIÔMETROS (1)

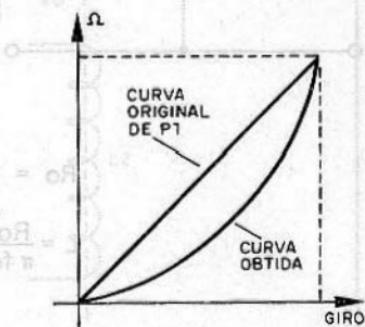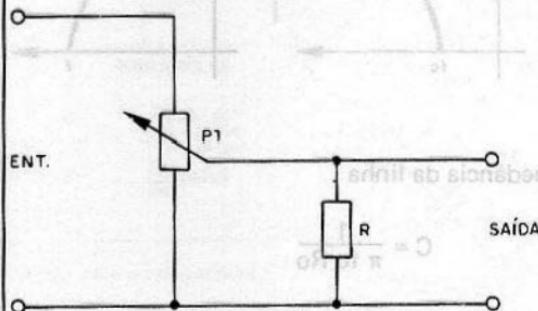


OSCILADOR XTAL-FET

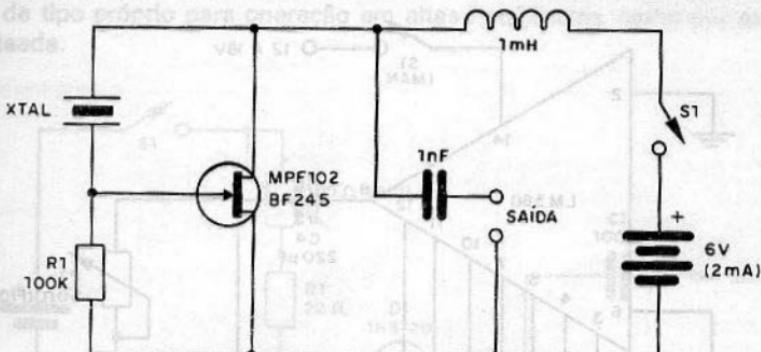Este simples oscilador não sintonizado usa apenas um FET de canal N e sua freqüência depende exclusivamente do cristal usado. FETs de canal P podem ser experimentados com a inversão de polaridade da fonte.



2114

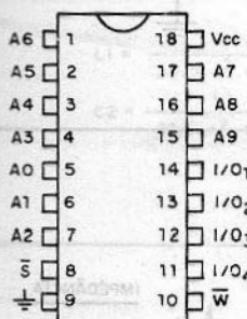


RAM de 1024 x 4 – NMOS – Intersil
Tempo máximo de acesso (-2) 200 ns

(-3) 300 ns

Dissipação máxima 1W
Tensão de alimentação 5V
Corrente máxima 100mA
Corrente de carga de entradas 10 μ A
Capacitância de entrada 5 pF
Ao/Ag = entradas de endereços
I/o1 / I/o4 – entrada/saída de dados
W – habilitação de gravação
S – seleção de chip


4116

Memória RAM dinâmica de 16k


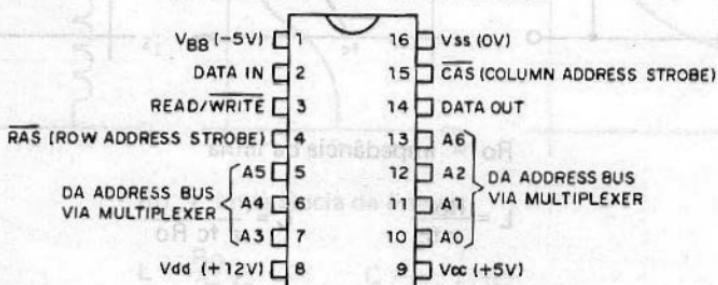


OSCILADOR TELEGRÁFICO INTEGRADO.

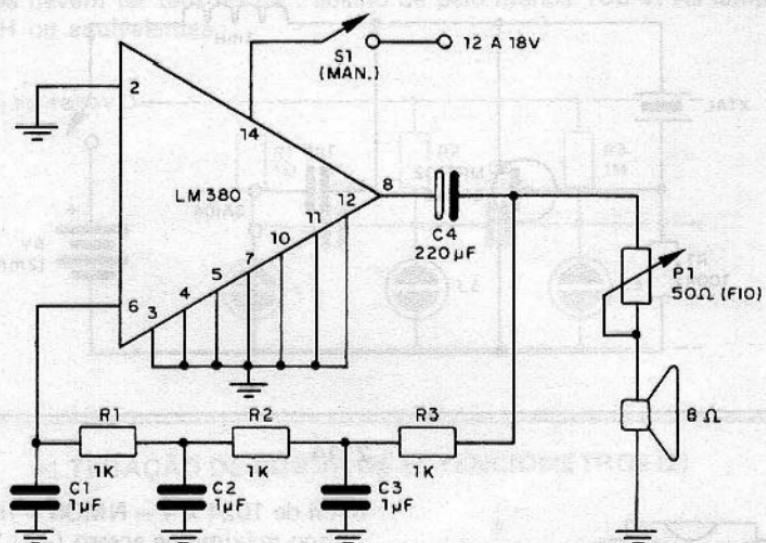A frequência deste oscilador é dada por R1, R2, R3 e por C1, C2 e C3, que podem ser alterados numa boa faixa de valores. P1 é o controle de volume devendo ser usado obrigatoriamente um potenciômetro de fio. S1 é o manipulador.



FILTRO π PASSA-BAIXAS

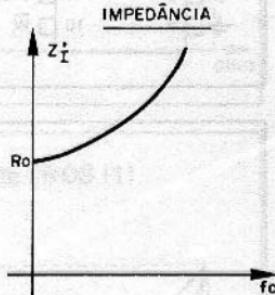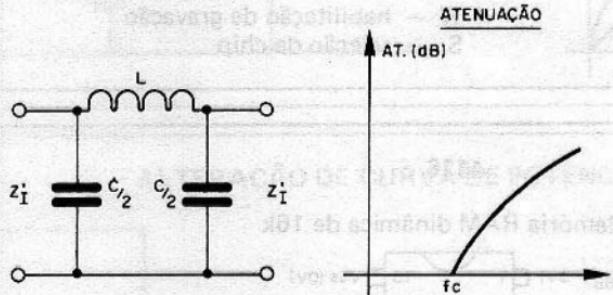


R₀ = impedância da linha

$$L = \frac{Ro}{\pi f_c}$$


$$C = \frac{1}{\pi f_c R_o}$$

OSCILADOR COM DIODO TUNNEL

A característica de resistência negativa do diodo tunnel pode ser aproveitada para produzir freqüências até 1,8 GHz. A bobina L1 em conjunto com C2 determina a freqüência de operação devendo estar de acordo com as fórmulas dadas. O ponto de oscilação é ajustado no potenciômetro de 100 ohms que deve ser de fio. C2 deve ser de tipo próprio para operação em altas freqüências, como por exemplo micaprateada.

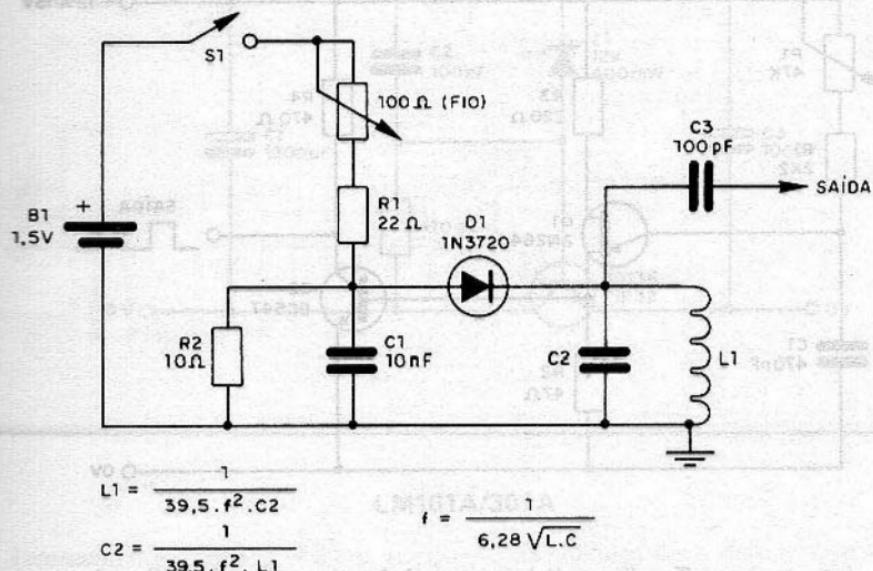

FILTRO π PASSA-ALTAS

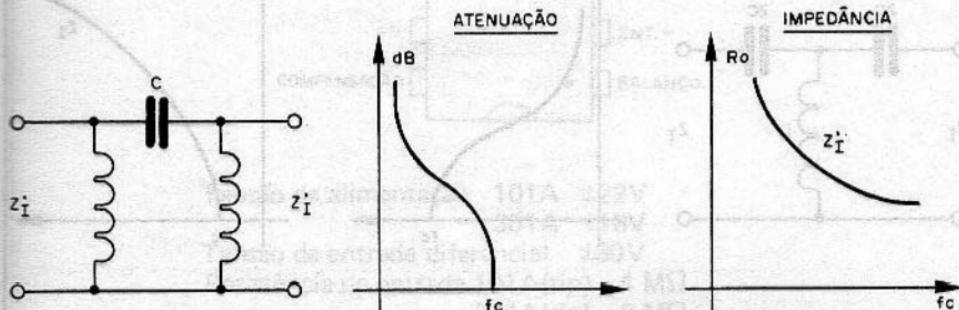


$$R_o = \text{impedância da linha}$$

$$L = \frac{R_o}{2\pi f_c}$$



$$C = \frac{1}{4\pi f_c R_o}$$

GERADOR TUJ RETANGULAR

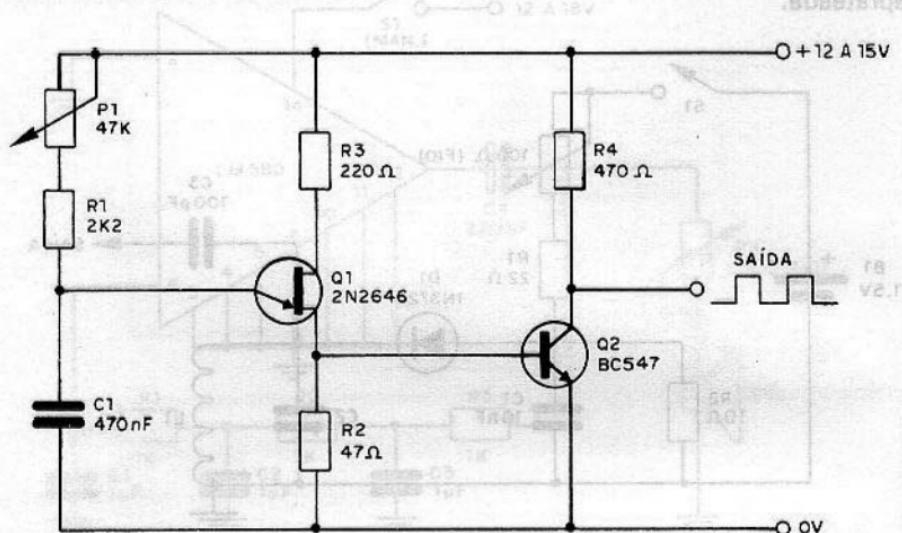Uma forma de onda que se aproxima da retangular pode ser obtida com este circuito unijunção. A frequência depende basicamente de C1 e é ajustada em P1. Os resistores são de 1/8W e a alimentação pode ficar entre 12 e 15 V. Alterações em R3 e R4 podem ajudar a obter uma forma de onda mais próxima da retangular em função do transistor Q2.



FILTRO T PASSA-ALTAS

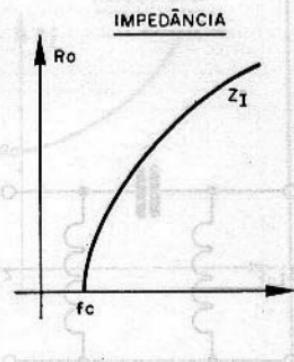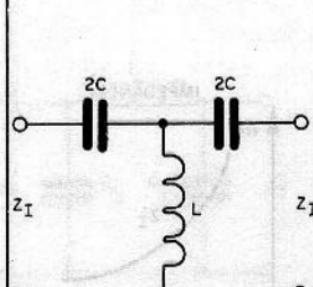


$$Ro = \text{impedância de linha}$$

$$L = \frac{Ro}{4\pi f_c Ro}$$

$$C = \frac{1}{4\pi f_c Ro}$$


REGULADOR COM TRANSISTOR PNP

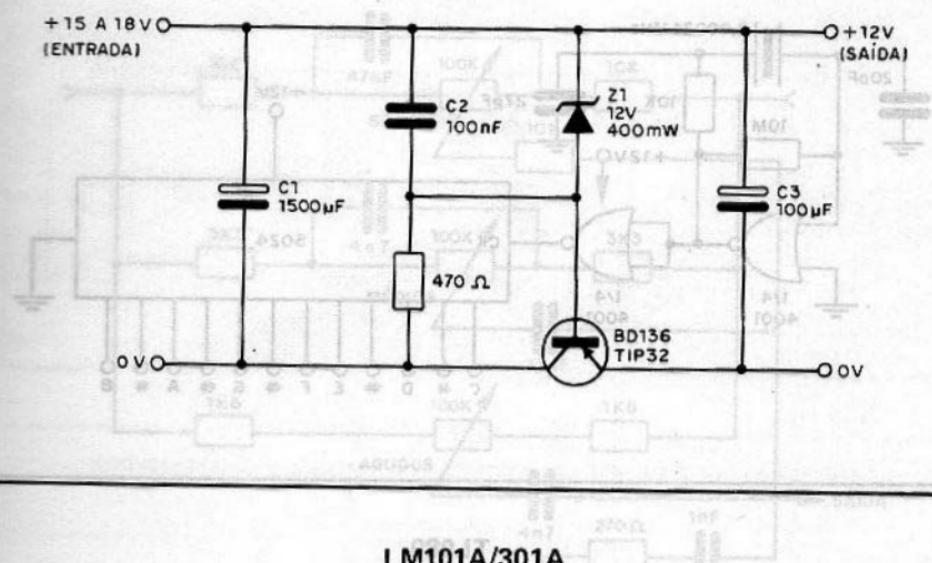Temos nesta configuração o uso de 1 transistor PNP na regulagem de tensão de fonte de 12 V com 1 A de corrente. O transistor deve ser dotado de um bom radiador de calor e os capacitores devem ser para 50% a mais de tensão de trabalho do que a tensão de entrada.



LM101A/301A

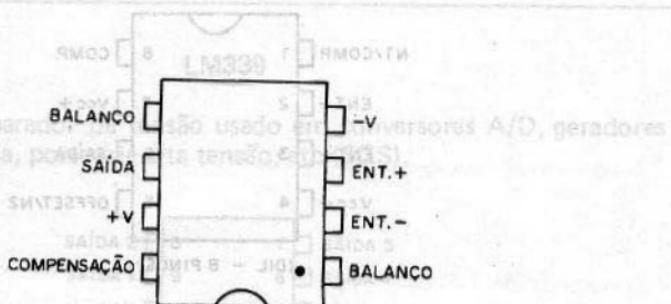Amplificador operacional de uso geral (Intersil — Texas Inst. etc)



Tensão de alimentação 101A $\pm 22V$

301A $\pm 18V$

Tensão de entrada diferencial $\pm 30V$

Resistência de entrada 101A (tip) $-4 M\Omega$

301A (tip) $-2 M\Omega$


Corrente de alimentação (tip) 101A $1,8 mA$

301A $1,8 mA$

Possui proteção contra curto-círcuito na saída


OSCILADOR PARA ÓRGÃOS

Este circuito gera a oitava mais alta escala musical, servindo de base para projetos de instrumentos. O cristal deve ter a frequência indicada para que as notas saiam com as freqüências certas. A identificação dos terminais do 5024 é dada na parte referente às informações desta edição.

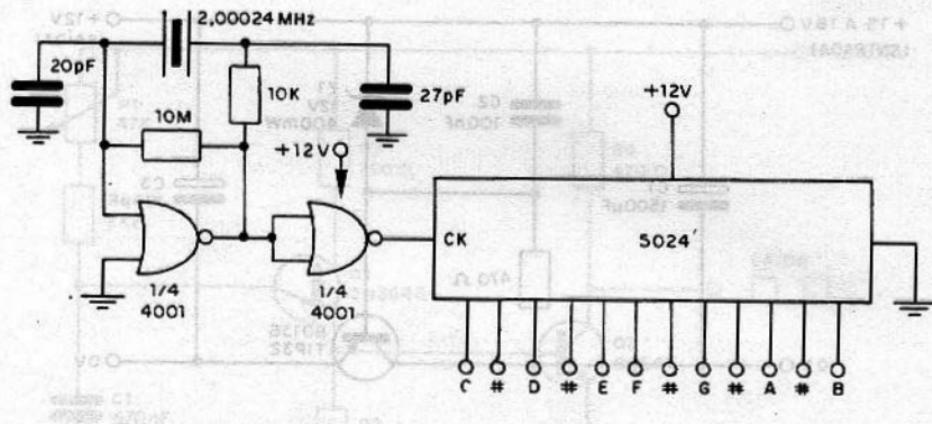

TL080

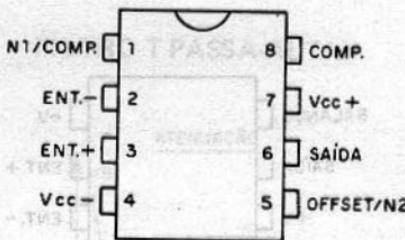
Amplificador Operacional com entrada J-FET (Texas Instruments)



	TL080M	TL080I	TL80C TL80AC TL80BC	
Tensão de alim. (V_{cc+})	18	18	18	V
Tensão de alim. ($-V_{cc}$)	-18	-18	-18	V
Dissipação	680	680	680	mW
Faixa de temp. de operação	-55 a 125°C	-25 a 85°C	0 a 70°C	°C
B ₁ (banda para ganho unit.)	3	3	3	MHz
Resistência de entrada	10^{12}	10^{12}	10^{12}	ohms

BAXANDALL COM MÉDIOS

Este controle de tonalidade pode ser utilizado nos circuitos convencionais que possuem apenas duas tonalidades com o acréscimo do potenciômetro de controle de médios. Todos os potenciômetros são lineares. Os resistores são de 1/8 ou 1/4W. Deve ser prevista a atenuação que este circuito proporciona.

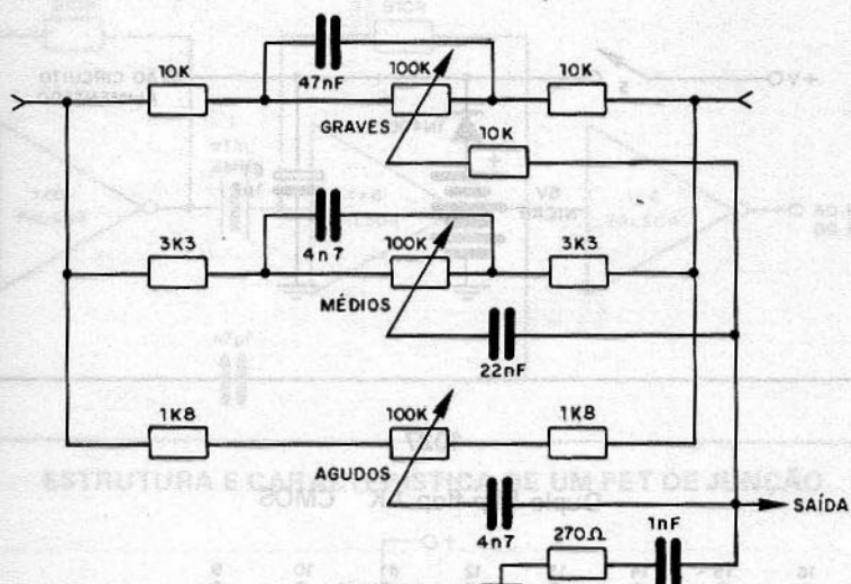

LM339

Quádruplo comparador de tensão usado em conversores A/D, geradores de formas de onda, portas de alta tensão, etc (SGS).

SAÍDA 2	8	7	SAÍDA 3
SAÍDA 1	9	6	SAÍDA 4
+Vs	10	5	-
ENT. 1 (-)	11	4	ENT. 4 (+)
ENT. 1 (+)	12	3	ENT. 4 (-)
ENT. 2 (-)	13	2	ENT. 3 (+)
ENT. 2 (+)	14	1	ENT. 3 (-)

Especificações


Tensão de alimentação (Vs) (máx) - $\pm 18V$ ou $+36V$

Potência máxima (Ptot) 600 mW

Corrente consumida (Is) para $R_L = 00$ - 0,8 mA (tip)


CIRCUITO NÃO VOLÁTIL DE FONTE C-MOS

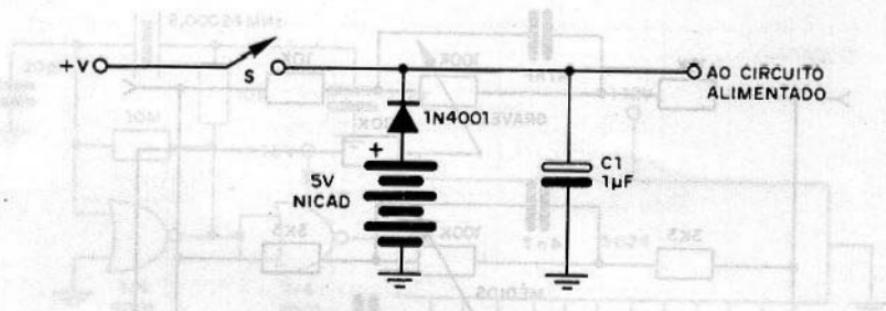Com esta configuração temos o impedimento de programas ou situações de um circuito CMOS que podem apagar quando a fonte é desligada. Quando guardar o aparelho, desligue S e a bateria de 5 V se encarregará de manter a alimentação do circuito. C1 deve ser de tântalo e a bateria de 5 V recarregável de nicádio.



4027

Duplo Flip-flop J-K CMOS

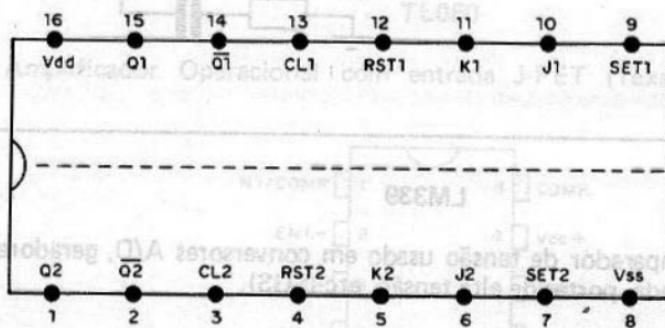

V_{dd} = 3 A 15V

V_{ss} = $\frac{1}{2}$

Operação de 2 modos

CLOCKED

J K
LO LO clock não opera

HI LO clock força Q HI

LO HI clock força Q LO

HI HI clock alterna os

estados de Q e Q-bar


DIRECT

positivo SET Q = HI
 Q-bar = LO


Positivo RESET Q = LO
 Q-bar = HI

CLOCK PARA O Z80

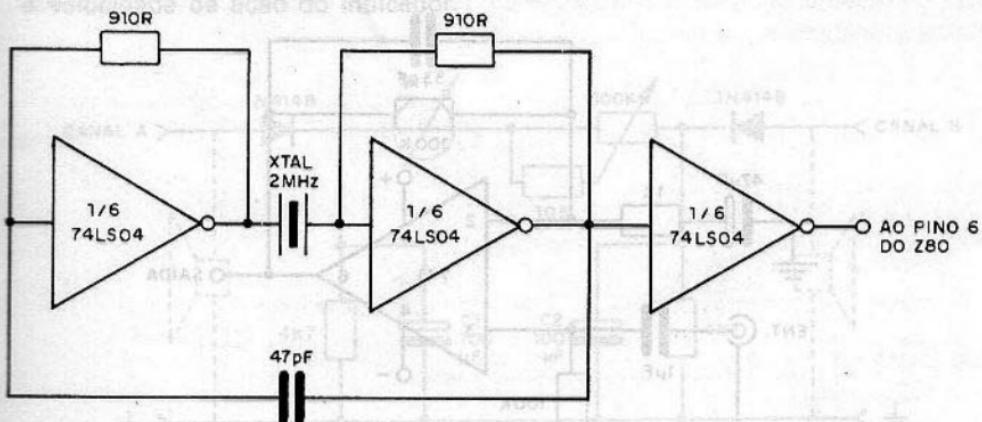Este circuito de clock é especialmente indicado para o microprocessador Z80 e sua freqüência é determinada pelo cristal. O 7404 possui 6 inversores dos quais 3 são aproveitados nesta configuração.




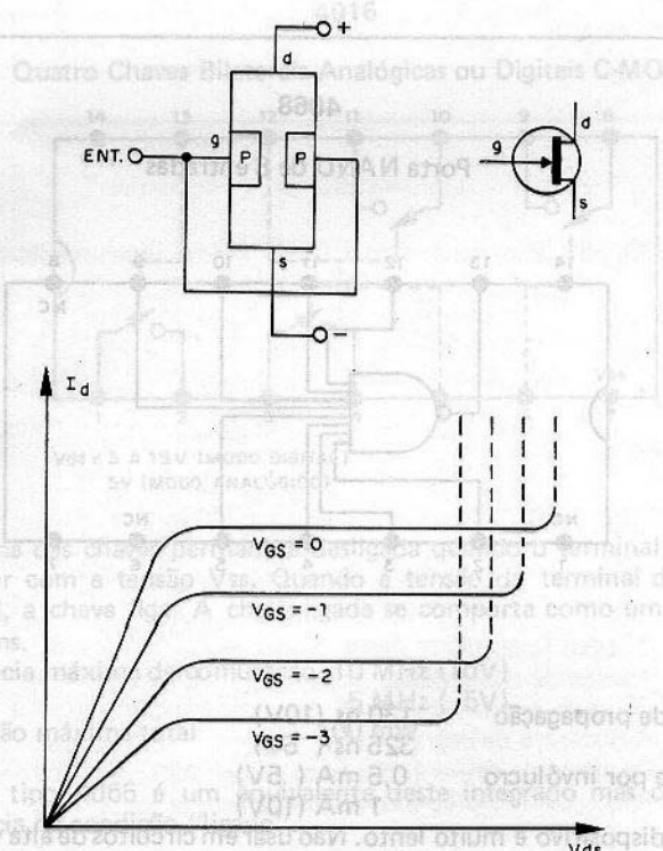ESTRUTURA E CARACTERÍSTICA DE UM FET DE JUNÇÃO




PRÉ DE ÁUDIO COM 741

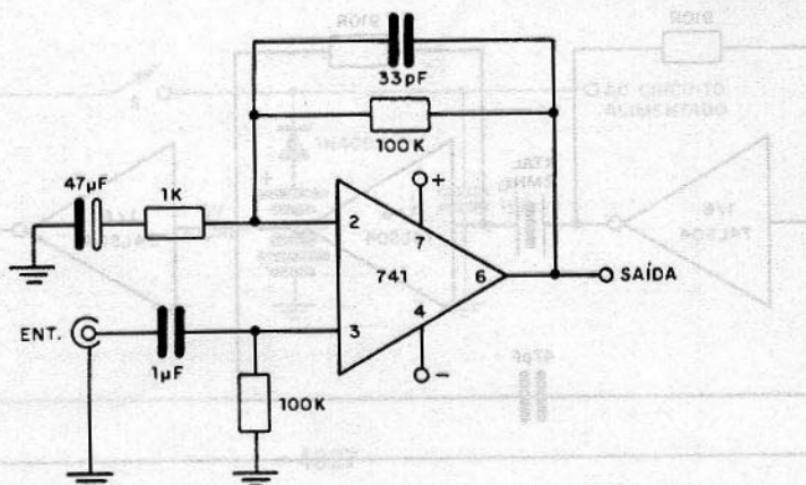O pré-amplificador apresentado tem um ganho 100 (40 dB) e pode trabalhar com sinais de áudio na faixa de 50 Hz a 25 kHz. A alimentação deve ser feita com fonte simétrica de 9 a 15 V. A impedância de saída é da ordem de 150 ohms.



4068

Porta NAND de 8 entradas

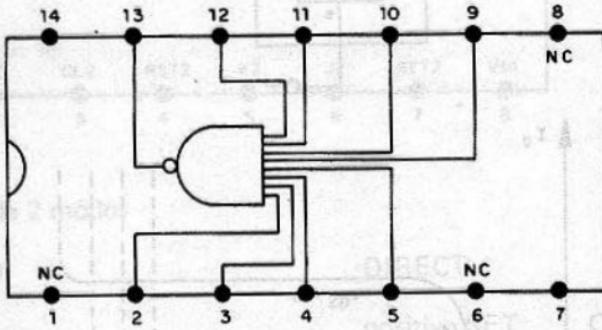

Tempo de propagação 130 ns (10V)

325 ns (5V)


Corrente por invólucro 0,5 mA (5V)

1 mA (10V)

Obs.: o dispositivo é muito lento. Não usar em circuitos de alta velocidade.


INDICADOR DE EQUILÍBRIO

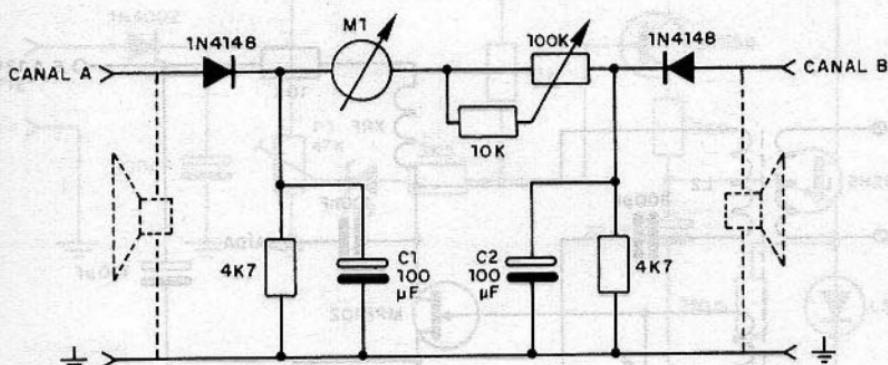Este circuito pode ser ligado na saída de qualquer equipamento de som estereofônico para indicação de equilíbrio. M1 é um VU-meter com zero no centro, e o trim-pot de 100k faz o ajuste do ponto de funcionamento. Para potências elevadas, pode ser usado um trim-pot de 220k ou mesmo 470k. C1 e C2 determinam a velocidade de ação do indicador.



4016

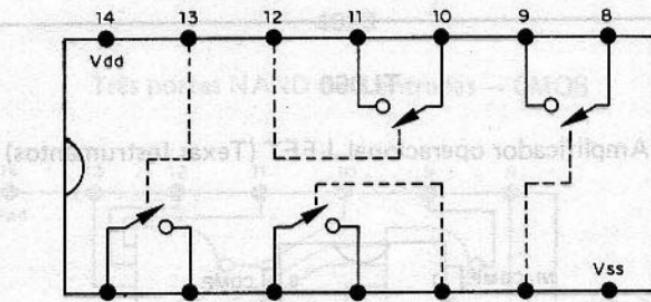Quatro Chaves Bilaterais Analógicas ou Digitais C-MOS



Vdd = 3 A 15 V (MODO DIGITAL)
5V (MODO ANALÓGICO)

Cada uma das chaves permanece desligada quando o terminal de controle estiver com a tensão Vss. Quando a tensão do terminal de controle for Vdd, a chave liga. A chave ligada se comporta como um resistir de 300 ohms.


Freqüência máxima de comutação 10 MHz (10V)
5 MHz (5V)

Dissipação máxima total 100 mW

Obs.: o tipo 4066 é um equivalente deste integrado mas com menor resistência na condição "ligado".


RECEPTOR REGENERATIVO DE OC.

Para a faixa de 7 a 10 MHz L1 terá 3 espiras, L2 também 3 espiras e L3, 15 espiras de fio entre 18 e 24 num bastão de ferrite de 1cm de diâmetro. Para a faixa de 10 a 16 MHz, L1 e L2 se mantém e L3 passa a 9 espiras. O choque de RF é formado por 80 a 120 voltas de fio fino (32) num resistor de 100 k x 1/2 W. A saída do receptor é ligada à entrada de um bom amplificador. A antena deve ser externa e comprida.

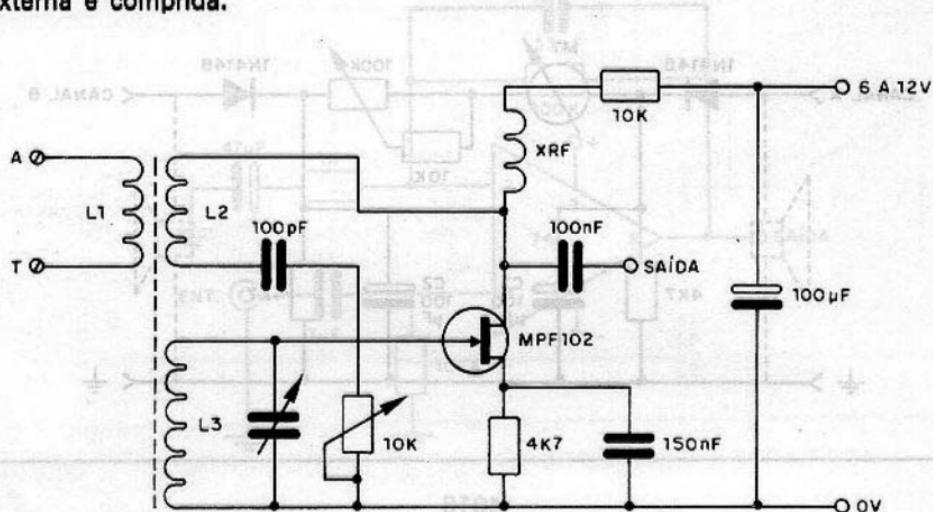

TL060

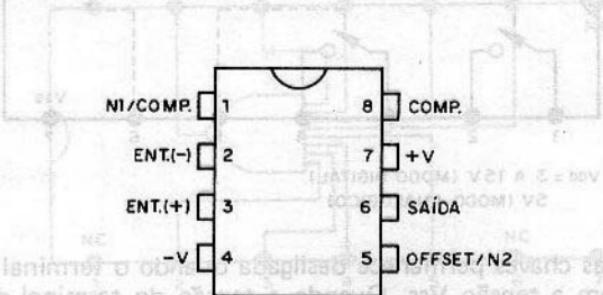Amplificador operacional J-FET (Texas Instrumentos)



TL060/TL060A/TL060B

Tensão de alimentação (máx)

Faixa de freqüência


Resistência de entrada

Corrente de alimentação (sem carregador) 250 µA (tip)

Possui protecção contra curto-circuito na saída.


DETECTOR DE SOBRECARGA PARA FALANTES

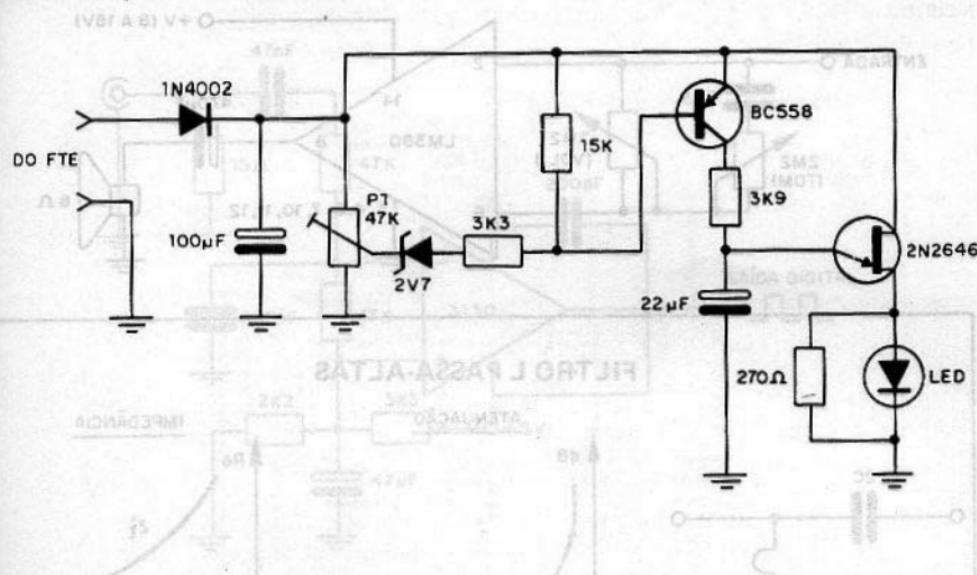Este circuito pode ser usado para acusar sobrecargas em sistemas de alto-falantes, quando o led começa a piscar. O ajuste do ponto de operação, em função da potência, é feito em P1. O circuito é ligado em paralelo com o alto-falante ou sistema de alto-falantes protegido.



4023

Três portas NAND de 3 entradas – CMOS

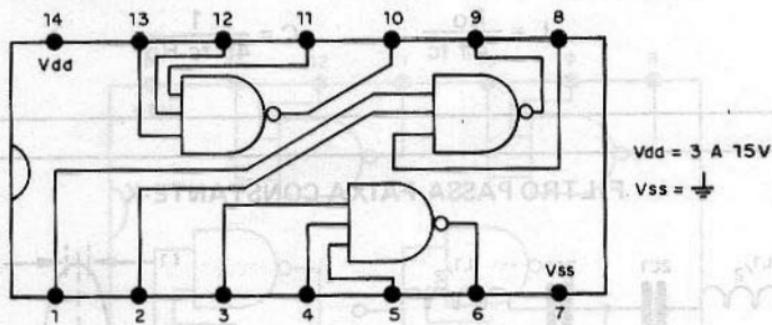

Cada uma das 3 portas pode ser usada independentemente
Tempo de propagação

25 ns (10V)

60 ns (5V)


Corrente por invólucro

0,6 mA (5V)

1,2 mA (10V)

MICROAMPLIFICADOR LM 380

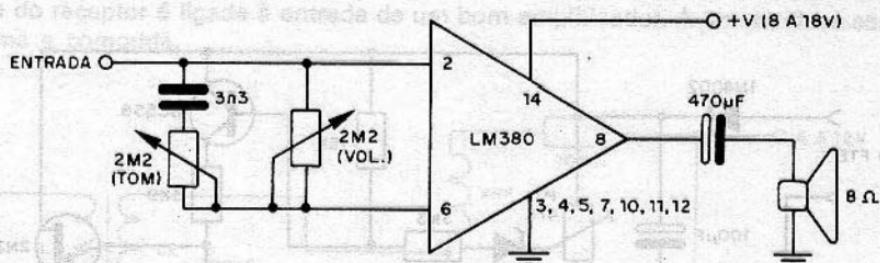O LM380 pode fornecer potências de até 4 watts e sua tensão de alimentação deve ficar na faixa de 8 a 18V. O circuito apresentado tem controle de tonalidade e a distorção harmônica está em torno de 3% para máxima potência.




FILTRO L PASSA-ALTAS



$$L = \frac{Ro}{4\pi f_c}$$


$$C = \frac{1}{4\pi f_c Ro}$$

FILTRO PASSA-FAIXA CONSTANTE-K

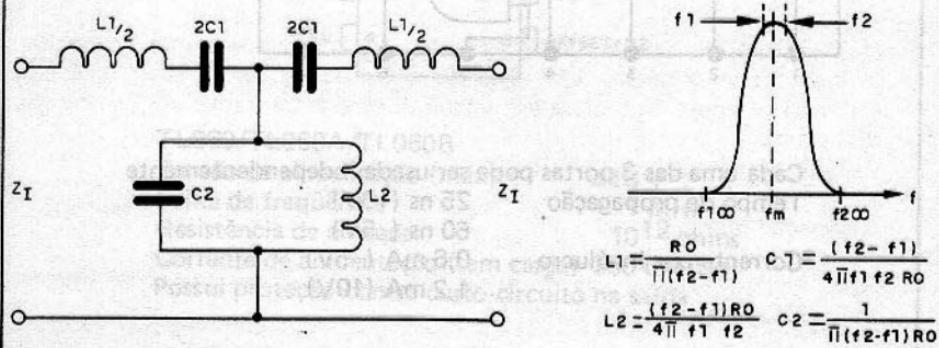


RECUPERADOR DE SINAIS PARA FITA CASSETE

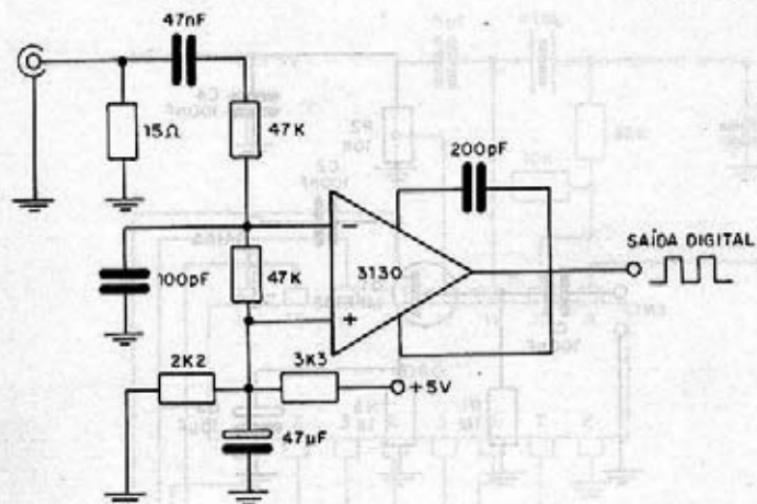Com este circuito podemos extraír informações digitais (para microcomputadores) gravadas em fita cassete, recuperando-as para excitar circuitos lógicos CMOS. O amplificador operacional é um 3140, com FET na entrada, e a alimentação deve ser feita com fonte simétrica.



7403

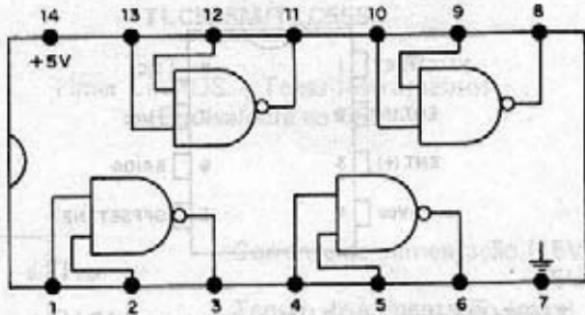QUAD-TWO-INPUT NAND GATE (Quatro portas NAND de duas entradas)
OPEN COLLECTOR OUTPUT (Saída em coletor aberto)



Deve ser ligado um resistor de 2k2 entre cada saída e o +5V para se obter o nível HI.


Tempo de propagação 8 ns (saída LO)

35 ns (circuito aberto)

Corrente por invólucro 8 mA


AMPLIFICADOR FET

Um sinal de entrada de 700 mV produz um sinal de amplitude máxima até 7 V neste amplificador. A impedância de entrada é de 1 M e o ganho de tensão 10. As respostas de freqüência se estende de 100 Hz a 25 kHz. FETs de canal P comuns podem ser usados com a inversão da polaridade da fonte de alimentação e eletrólítico.

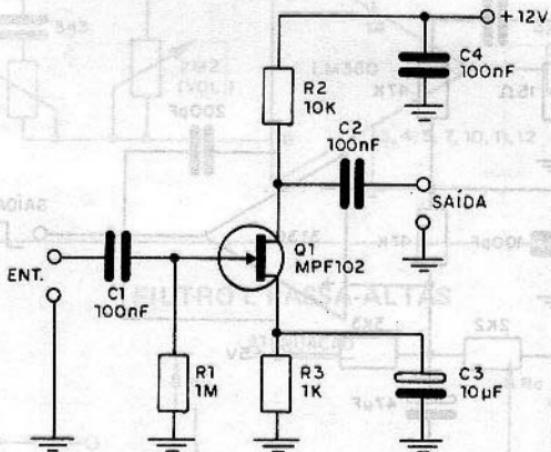

TL071

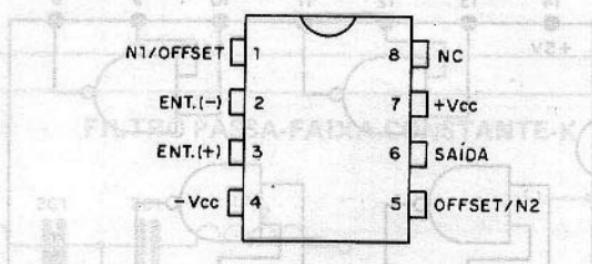Amplificador operacional J-FET (Texas Instruments)



Tensão de alimentação (máx)

$\pm 18\text{ V}$

Faixa de freqüência

3 MHz

Resistência de entrada

10^{12} ohms

Corrente de alimentação (tip)

1,4 mA


Distorção harmônica total

0,003% (tip)

Possui proteção contra curto-circuito na saída


OSCILADOR DIVISOR MÚLTIPLO 4060

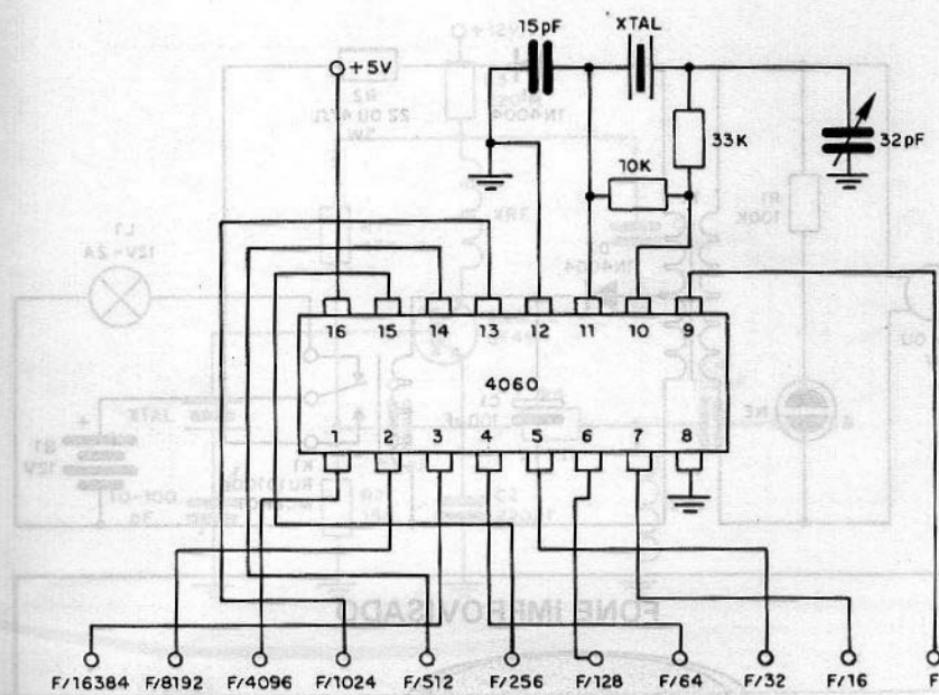Com este oscilador CMOS podemos dividir a freqüência do cristal por valores compreendidos entre 1 e 16384 (menos 2, 4, 8 e 2048). O sinal obtido é retangular, e a freqüência deve ser no máximo, aquela em que o 4060 pode oscilar. A tensão de alimentação é de 5 V, compatível com TTL portanto.



TLC555M/TLC555C

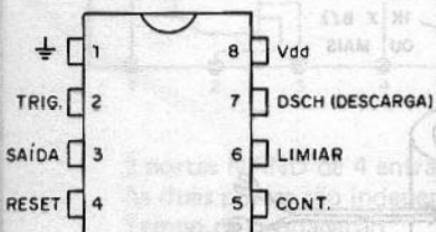
Timer LinMOS – Texas Instruments
(Equivalente ao 555)



(EQUIVALENTE AO 555)

Corrente de alimentação (15V) (5V)	360 μ A 170 μ A
Tensão de alimentação (máx)	18 V
Dissipação total (máx)	600 mW
Corrente de disparo (tip)	10 μ A
Freqüência máxima astável	2,1 MHz
Correntes máximas de saída (HI)	10 mA
	(LO) 100 mA
Impedância de entrada (tip)	10 ¹² ohms

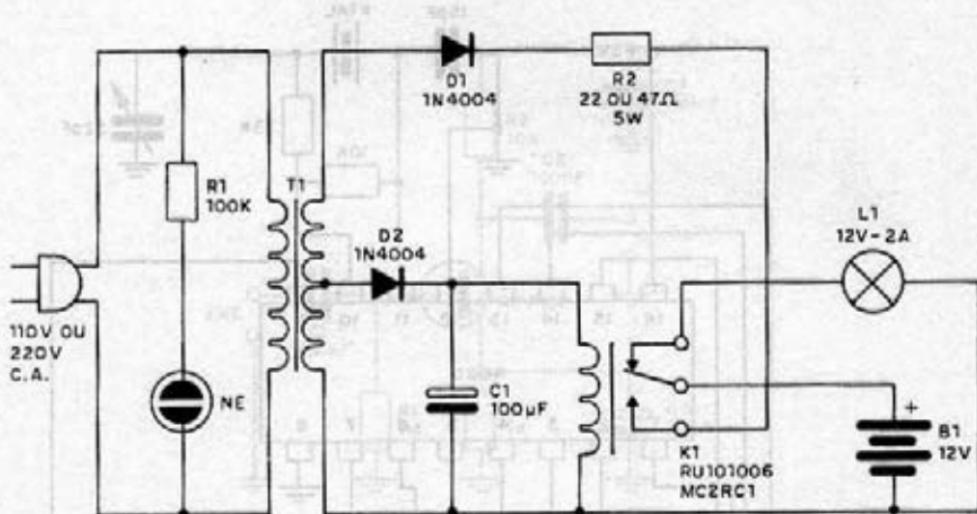Com a presença de energia na rede, a bateria B1 é mantida em carga lenta. Com a queda da energia, o relé abre e a bateria passa a enviar sua energia para uma luz de emergência (L1). O circuito é reativado automaticamente quando a energia volta. O transformador é de 6+6V x 500 mA e a bateria de automóvel ou moto.




FONE IMPROVISADO




OSCILADOR DE 4 a 20 MHz

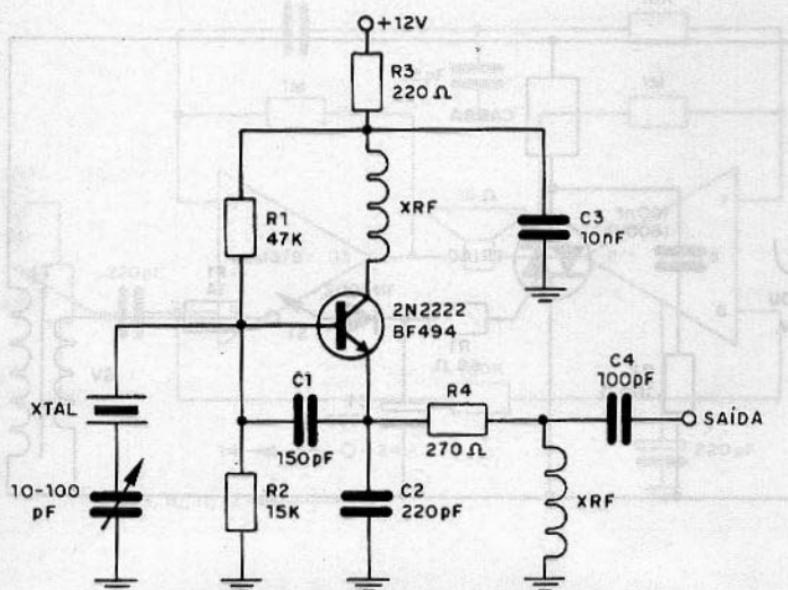Este oscilador controlado por cristal pode produzir um sinal na faixa de 4 a 20 kHz. Os choques de RF devem ter alta impedância na freqüência de operação, enquanto que o capacitor variável permite alterar sensivelmente a freqüência de operação. Todos os capacitores devem ser cerâmicos de boa qualidade.



4012

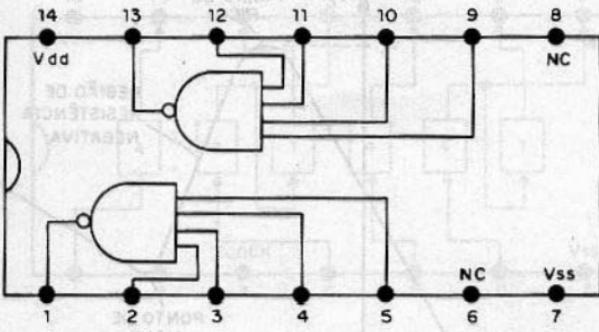


2 portas NAND de 4 entradas C-MOS
As duas portas são independentes

As duas portas são independentes
Tempo de propagação 25 ns (10V)
Corrente por integrado 0,4 mA (5V)



60 ns (5V)
0,8 mA (10V)

INTERRUPTOR DE POTÊNCIA

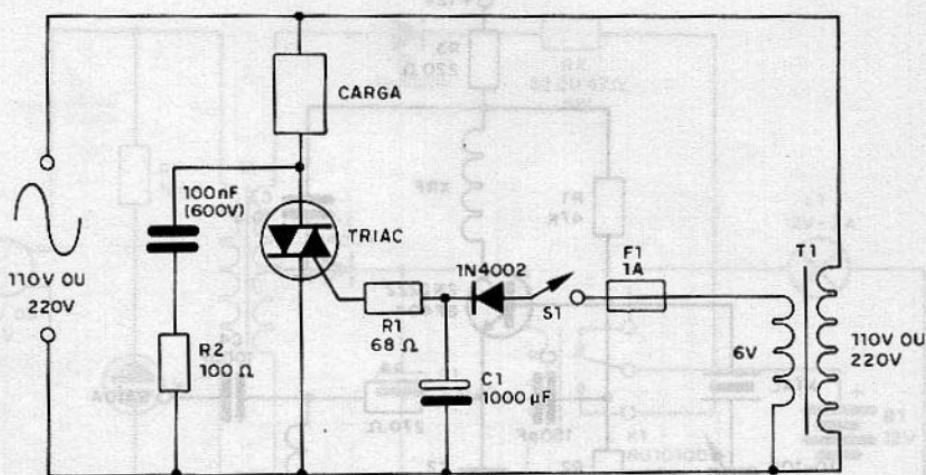Triacs até 15A podem ser disparados, com correntes relativamente pequenas, utilizando-se esta configuração. O capacitor de 100 nF e R2 formam um filtro que reduz a interferência de comutação de cargas indutivas. O triac deve ser dotado de radiador de calor e o interruptor é de baixa corrente. O transformador tem secundário de 6 V com 250 mA ou mais de corrente.




ESTRUTURA E CARACTERÍSTICA DO UNIJUNÇÃO

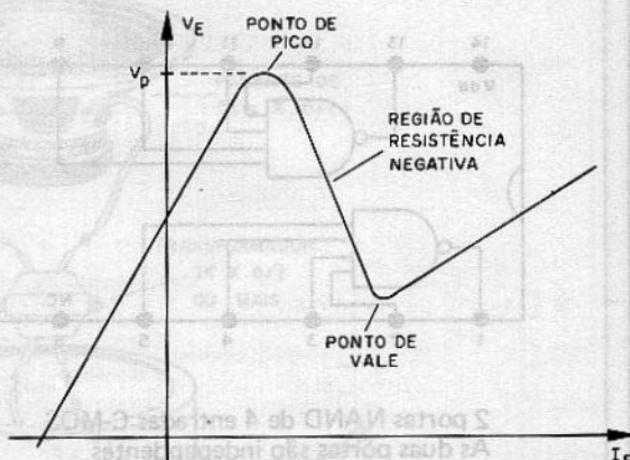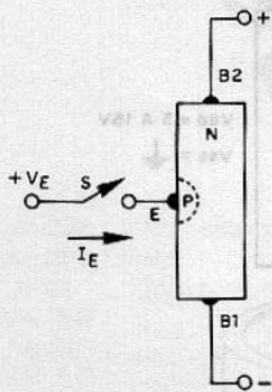


AMPLIFICADOR 6W – LM 378

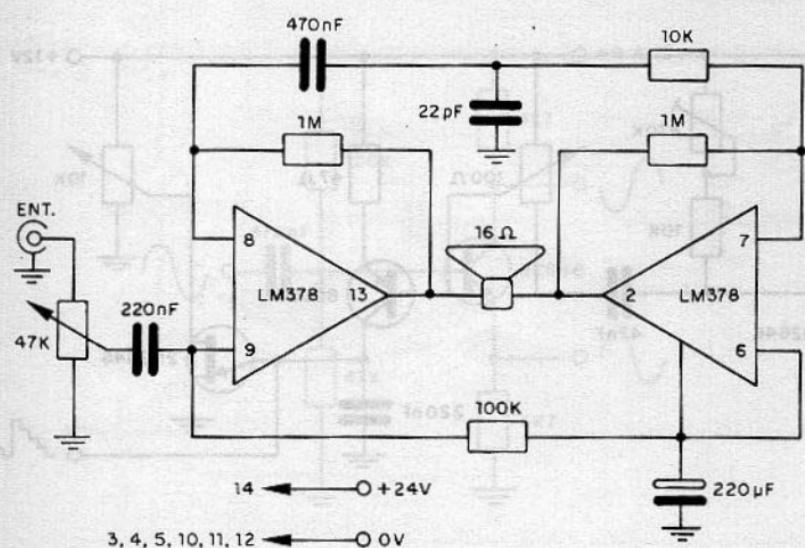Este amplificador utiliza o duplo integrado da National LM378, fornecendo uma potência de 6 watts com carga de 16 ohms. A montagem é em ponte e a alimentação deve vir de uma fonte de 24 volts.



4006

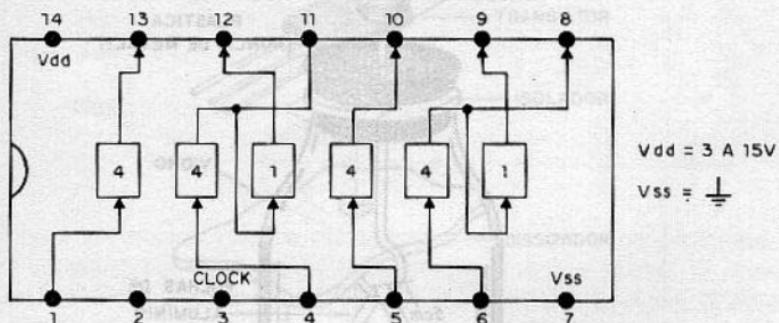Shift Register (até 18 estágios) – Entrada e saída série – C-MOS



Quatro shift register separados são disponíveis num invólucro.


Freqüência máxima do clock – 5 MHz (10V)

2,5 MHz (5V)


Corrente máxima 800 uA (5V) 1,6 mA (10V)

GERADOR DE ESCADA

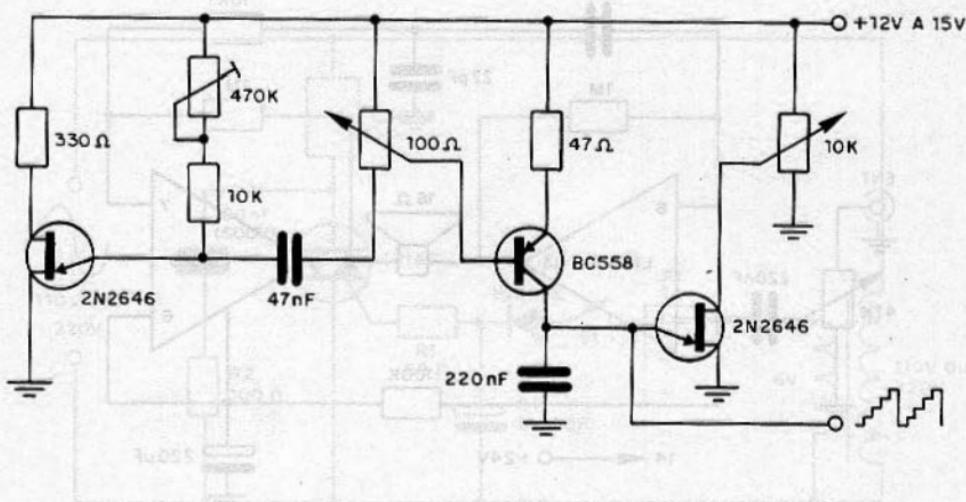Podemos gerar um sinal escalonado cuja freqüência depende dos valores dos capacitores, assim como o número de degraus. O trim-pot de 470 k ajusta a estabilidade do circuito, enquanto que o nível dos degraus e o seu número são ajustados respectivamente no potenciômetro de 100 ohms e no de 10 k.




ELETROSCÓPIO DE FOLHA

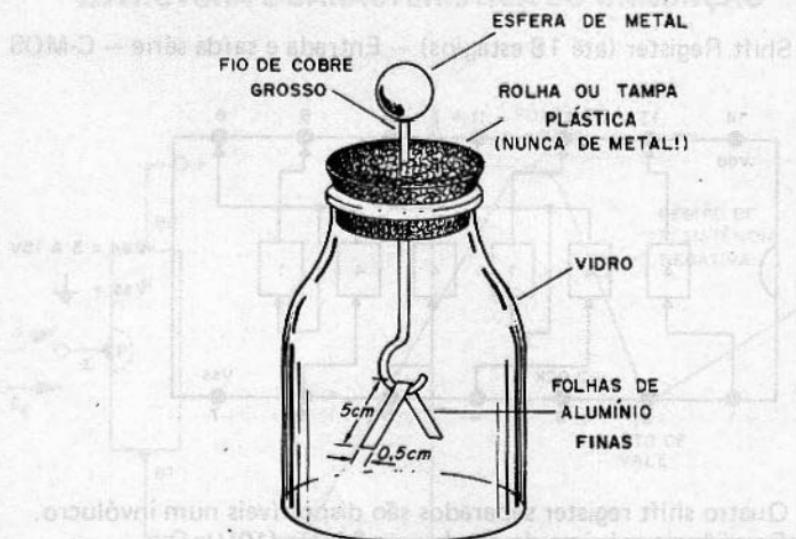


INVERSOR DE FASE

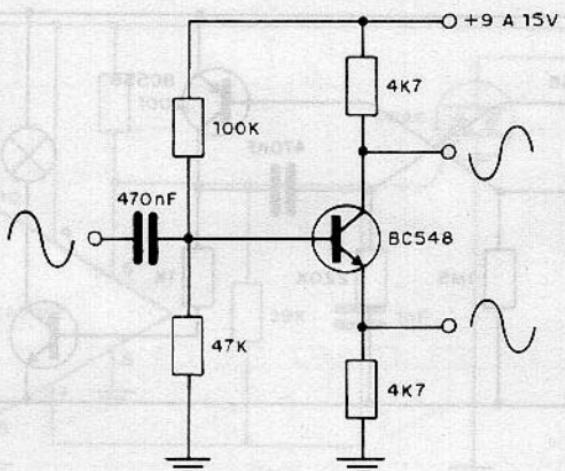Este inverter de fase pode servir para excitar um multiplicador de potência, ou para outras aplicações que envolvam a inversão de fase de sinais de áudio de pequena intensidade. Eventualmente os resistores de polarização de base devem ser alterados para que os sinais sejam absolutamente simétricos e sem distorções.




DISSIPADOR

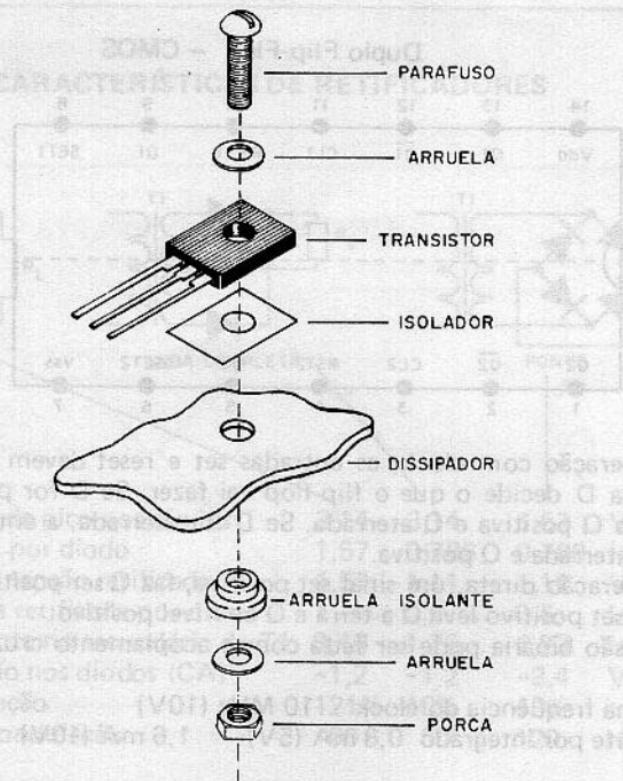


PISCA-PISCA 12V x 300 mA

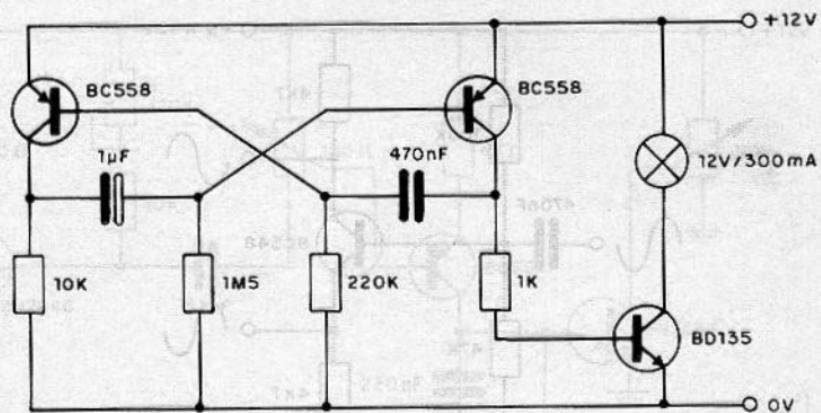Este pisca-pisca nada mais é do que um multivibrador de potência que pode alimentar uma lâmpada de 12 V para correntes até 300 mA. A freqüência pode ser alterada pela substituição dos capacitores. Maiores valores reduzem a freqüência das piscadas.



4013

Duplo Flip-Flop — CMOS

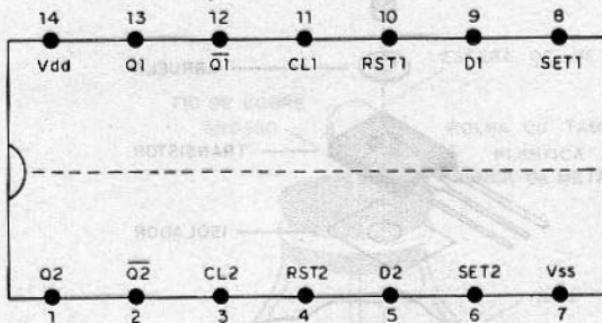

Na operação com clock, as entradas set e reset devem ser aterradas. A entrada D decide o que o flip-flop vai fazer. Se D for positiva, teremos a saída Q positiva e Q aterrada. Se D for aterrada, a entrada faz a saída Q ser aterrada e Q positiva.

Na operação direta, um sinal set positivo, faz Q ser positiva e Q aterrada. Um reset positivo leva Q à terra e Q ao nível positivo.


A divisão binária pode ser feita com o acoplamento cruzado da saída Q a D.

Máxima freqüência do clock 10 MHz (10V)


Corrente por integrado 0,8 mA (5V) 1,6 mA (10V)

FOTODETECTOR CA 3062

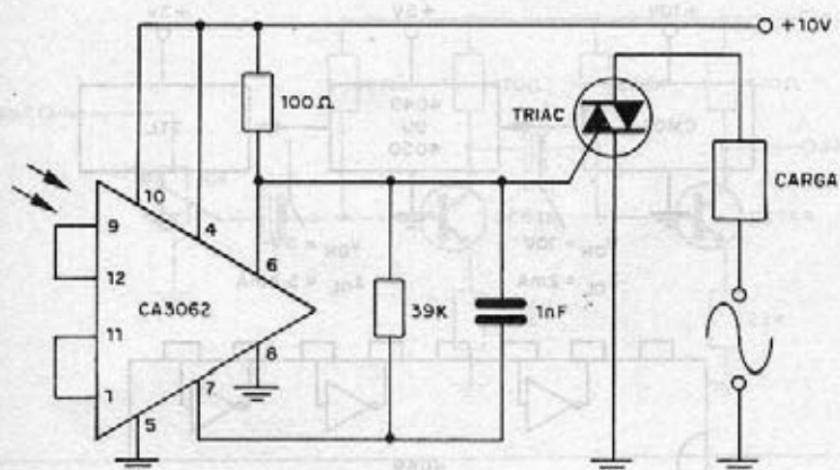O CA 3062 é um fotodetector integrado da RCA que pode disparar diretamente um triac controlando, assim, uma carga de potência. A alimentação do integrado é feita com uma fonte regulada de 10 V. Observe o negativo comum com um dos pólos da rede.




CARACTERÍSTICAS DE RETIFICADORES

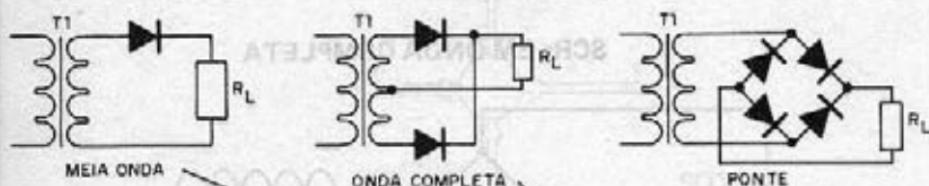


Tensão inversa de pico nos diodos	3,14	3,14	1,57	Vdc
Corrente eficaz por diodo	1,57	0,786	0,786	Idc
Valor eficaz da tensão retificada	1,57	1,11	1,11	Vdc
Corrente média retificada por diodo	1	0,5	0,5	Idc
Potência aparente no secundário de T1	3,49	1,75	1,23	IdcxVdc
Queda de tensão nos diodos (CA)	-1,2	-1,2	~2,4	V
Taxa de ondulação	121%	48%	48%	
Freqüência de ondulação	60	60	120	Hz

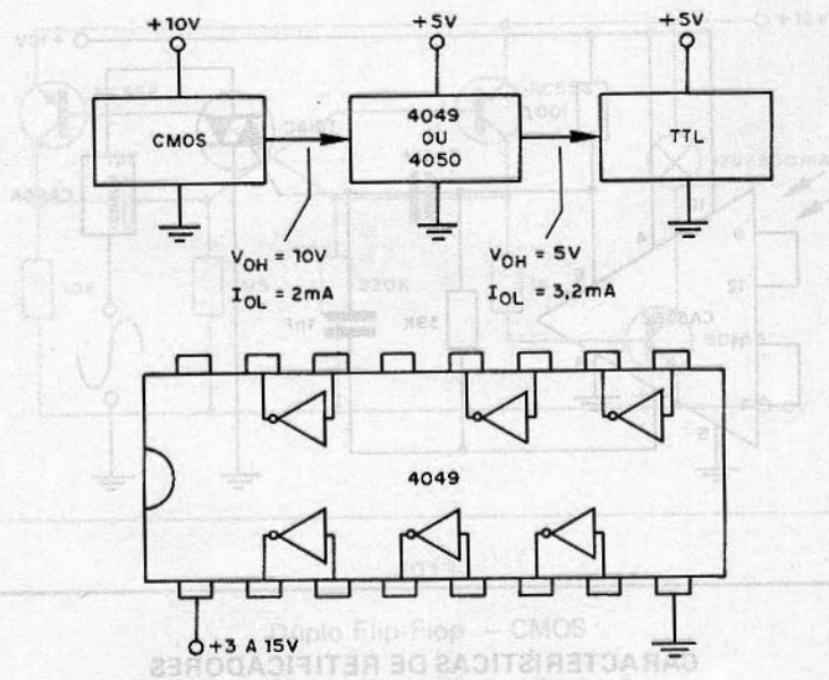O 4049 ou 4050 podem ser usados para fazer a excitação de um circuito TTL, a partir de um sinal CMOS. A tensão de alimentação é de 5 V e devem ser respeitadas as velocidades de operação dos integrados envolvidos. A pinagem do 4049 é dada na mesma figura.




SCRs EM ONDA COMPLETA

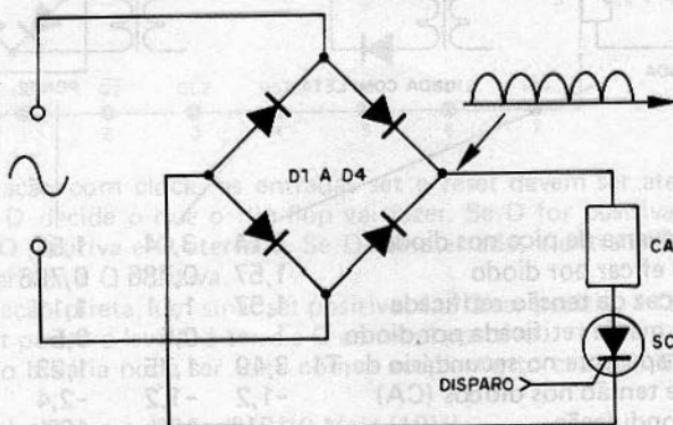

D1 A D4 DEVEM SUPORTAR METADE DA CORRENTE MÁXIMA DA CARGA


AMPLIFICADOR DE DUAS ETAPAS

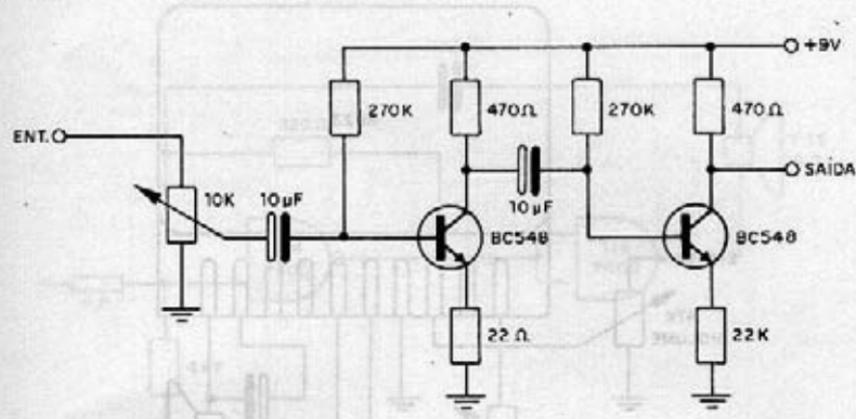Esta configuração pode servir de base para um amplificador de pequenos sinal, excitando uma etapa de alta impedância e maior potência ou um fone de ouvido. Os transistores podem ser trocados por equivalentes. O potenciômetro de 10 K atua como controle de volume.



BF960/BF964/BF966

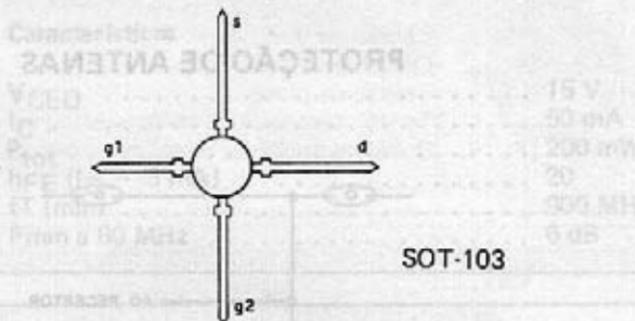
MOS-FETs de canal N para UHF e VHF e equipamento profissional de comunicação (Ibrape)




	BF960	BF964	BF966	
V _{DS}	20	20	20	V
P _{tot}	225	225	225	mW (25°C)
± G1-SS± G2-SS (máx)	100	50	50	nA
I _{DSS}	4-20	2-20	2-20	mA
Y _f f = 1kHz (min)	9	17	15	mA/V
C _{rs} (tip)	25	25	25	pF

PÁGINA 13 DE 13 | AMPLIFICADOR BF23

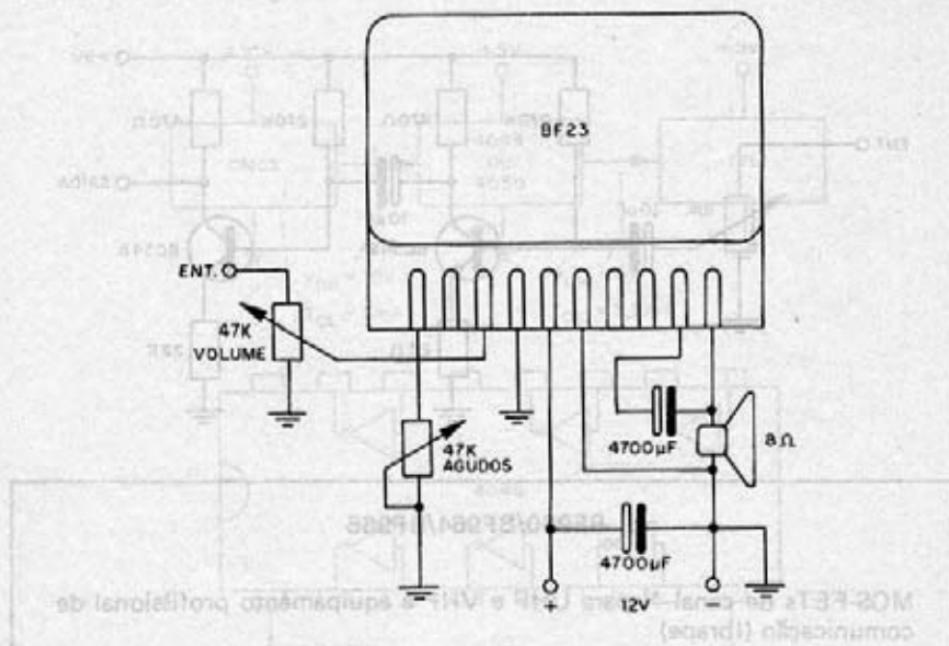O BF23 é um módulo híbrido que pode ser encontrado em alguns circuitos de toca-fitas e auto-rádios. Sua potência é de 2 watts e a impedância de entrada é superior a 250 K.




PROTEÇÃO DE ANTENAS

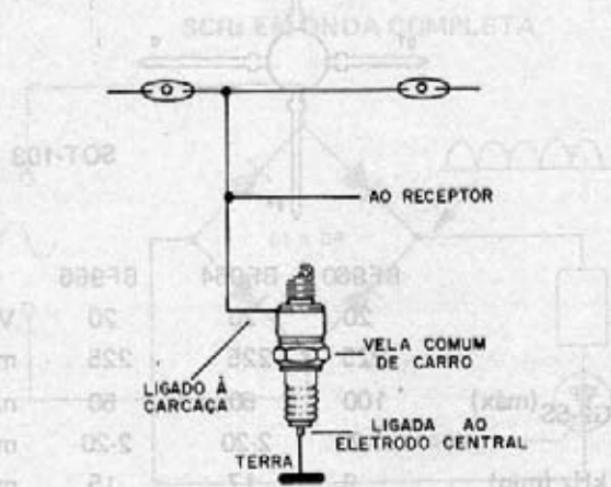


PROVA LÓGICA DE ÁUDIO

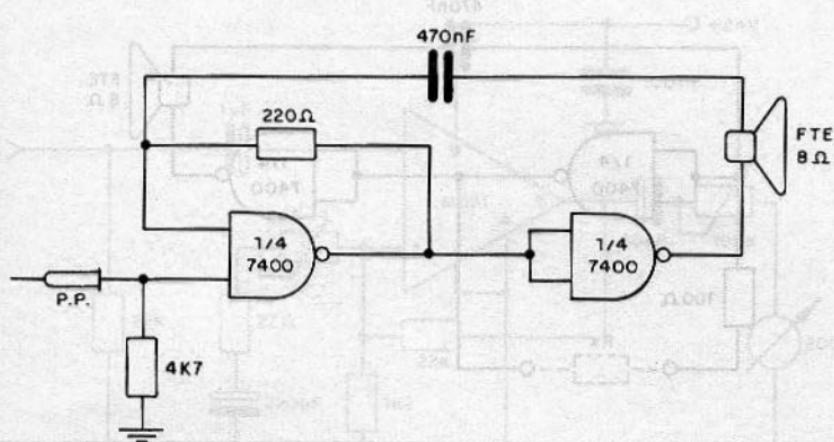Com a ponta de prova no nível 0 não há som, e no nível 1, o som depende em sua freqüência do capacitor que pode ser alterado segundo a vontade de cada um. A tensão de alimentação é de 5 V e o circuito só pode ser usado na prova de dispositivos TTL.



2N918

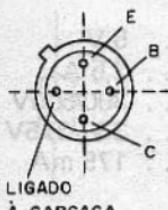Transistor NPN de RF para aplicações em amplificações e oscilação de VHF/UHF (lbrape).



LIGADO
À CARCAÇA

Características

V_{CEO}	15 V
I_C	50 mA
P_{tot}	200 mW
h_{FE} ($I_C = 3$ mA)	20
f_T (min)	900 MHz
f_{min} a 60 MHz	6 dB

1N45/1N46

Diodos de germânio de uso geral


Características

	1N45	1N46
P_{RV}	75	50
$I_F(V_F = 1,0V)$	3	3
I_R	410	1,50 mA



OHMÍMETRO SONORO

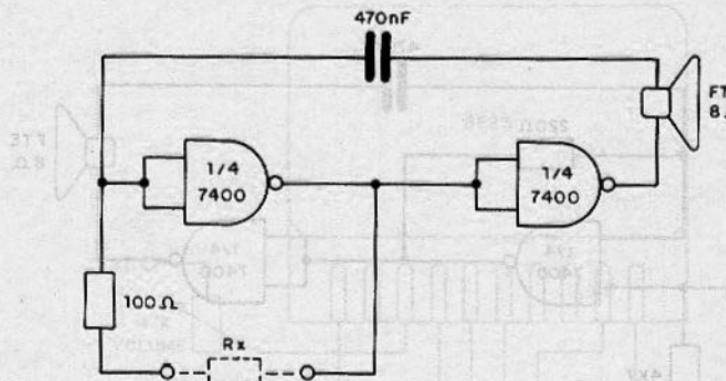A freqüência do som produzido no alto-falante depende do valor de R_x que pode situar-se entre 0 e alguns quilohms. A alimentação deve ser feita com 5 V e a intensidade do som é pequena.



5AX4 (válvula)

Duplo diodo retificador de onde completa



Tensão de filamento	5 V
Corrente de filamento	2,5 A
Tensão de placa	300/500V
Tensão contínua de saída	330/375V
Corrente contínua de saída	175 mA

5AW4 (válvula)


Duplo diodo retificador de onda completa



Tensão de filamento	5 V
Corrente de filamento	3,5 A
Tensão de placa	500 V
Tensão inversa max. de placa	1.500 V
Corrente de placa	350 mA

VU PARA MICROFONE

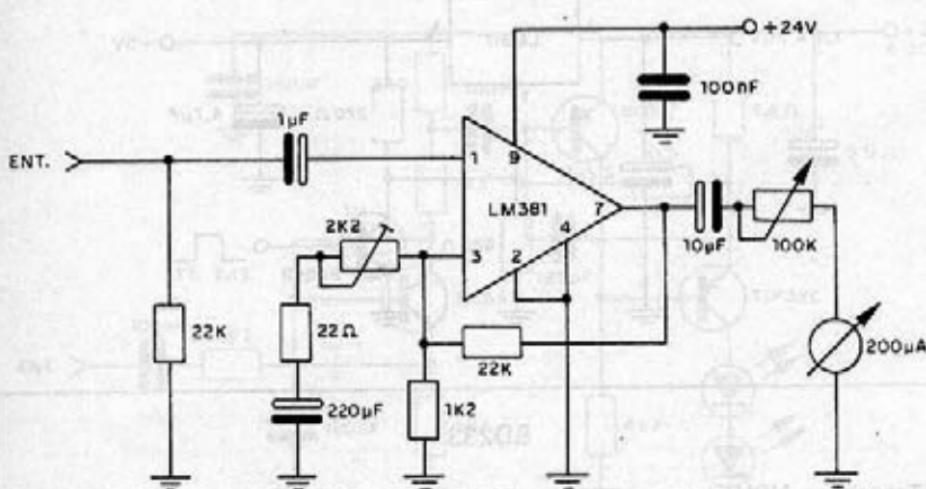Podemos usar este VU com microfones, sistemas de som, mixers, editores de fitas etc. O VU é de 200 uA e em função do seu tipo fazemos o ajuste no trim-pot 100 K. A sensibilidade de entrada é dada pelo resistor de 22 K, em paralelo. Para usar instrumentos de 0-1 mA, basta reduzir o trim-pot de 100 k para 22 k.



1N5411/40583

DIACs de 2 terminais projetados para o disparo de SCRs e TRIACs (RCA)




Faixa de tensão de disparo — 1N5411
40583

29–35V
27–37V


Corrente de pico 200 mA
Corrente de fuga 10 uA
Dissipação (máx) 500 mW

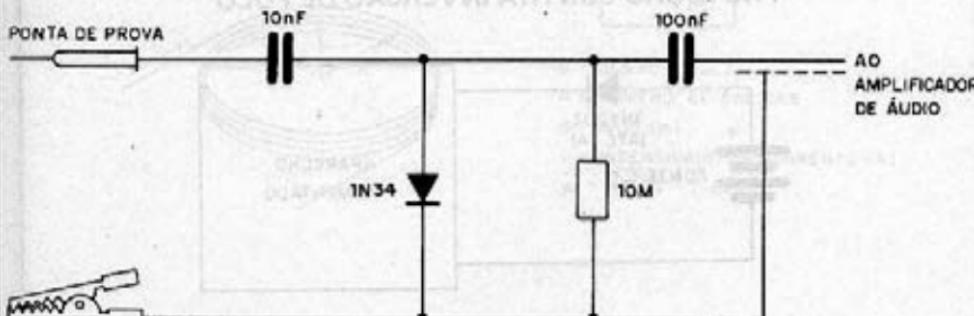PONTA DE PROVA DE RF (para seguidor de sinais)



FONTE CONTROLADA POR SINAL TTL

Esta fonte pode fornecer até 2,2A e é controlada por um sinal TTL que a desliga no nível HI. O LM317 é apresentado em invólucro TO-3 devendo ser montado em um bom radiador de calor.

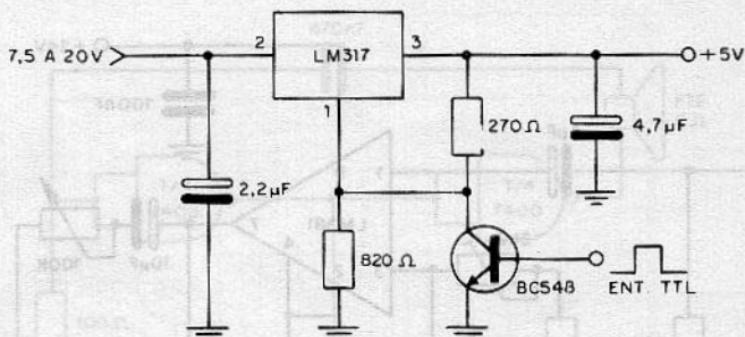

BD233


Transistor NPN de potência de silício para saída vertical de TV e saída de áudio (Ibrape) — complementar : BD234



Características


V _{CEO}	45 V
I _C	2 A
P _{tot} (25°C)	25 W
h _{FE} (I _c = 150 mA)	40–250
f _T	> 3 MHz

PROTEÇÃO CONTRA INVERSÃO DE PÓLO

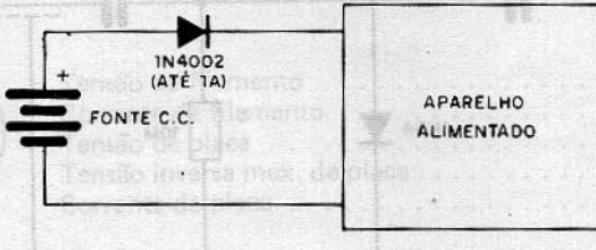


MODULADOR INFRAVERMELHO

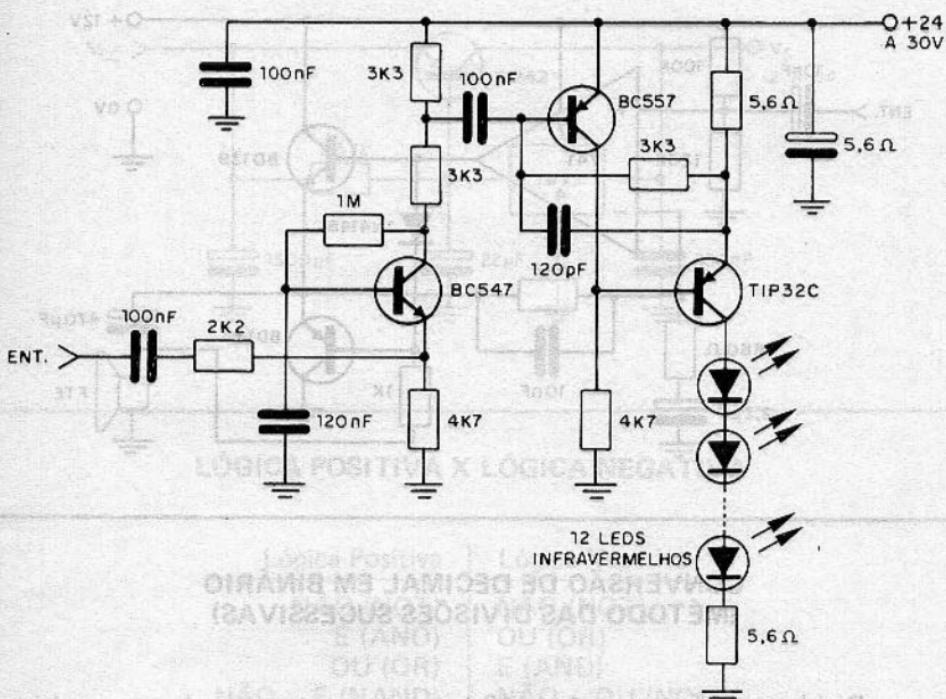Este circuito pode servir de base para um controle remoto infravermelho, exigindo uma corrente da ordem de 140 mA (25 V) e podendo excitar 12 leds. O transistor de potência deve ser montado num radiador de calor. A frequência máxima de modulação está em torno de 200 kHz.



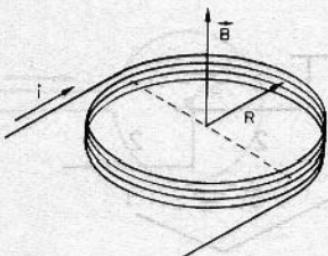CAMPO NO INTERIOR DE BOBINA PLANA (FÓRMULA)



$$B = \frac{N \cdot \mu_0 \cdot i}{2R}$$

B = CAMPO (TESLA)

N = NÚMERO DE ESPIRAS


R = RAIO (m)

i = INTENSIDADE DA CORRENTE (A)

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T.m/A}$$

AMPLIFICADOR 741

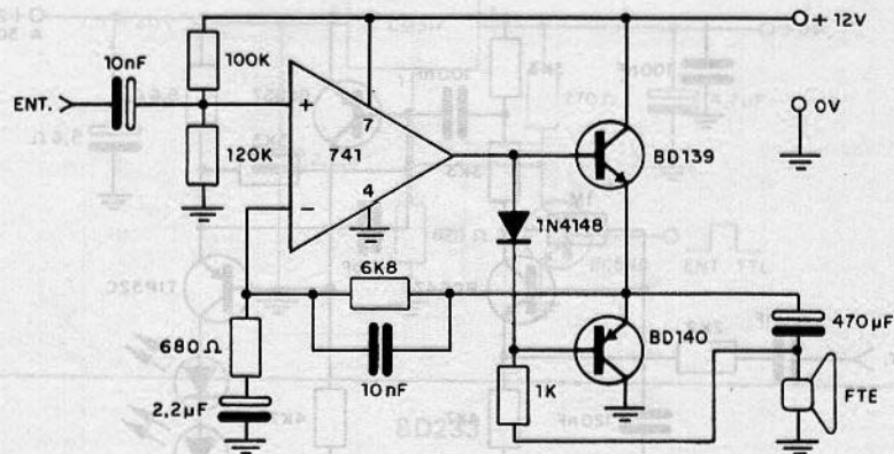
Este amplificador fornece pouco mais de 1 watt em carga de 8 ohms, e não precisa de fonte simétrica. Os transistores devem ser montados em radiadores de calor. A equalização é feita pelo resistor de 6K8 e pelo capacitor de 10 nF. Outros valores podem ser experimentados.



CONVERSÃO DE DECIMAL EM BINÁRIO (MÉTODO DAS DIVISÕES SUCESSIVAS)

Divide-se o número na base 10 tantas vezes quantas sejam necessárias por 2 lendo-se depois, no sentido inverso os restos, mais o último quociente.


EX.:

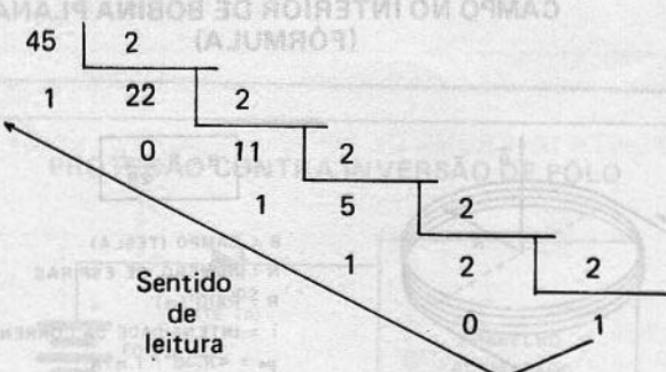

$$45_{(10)} = 101101_{(2)}$$

FONTE DE POTÊNCIA COM 78XX

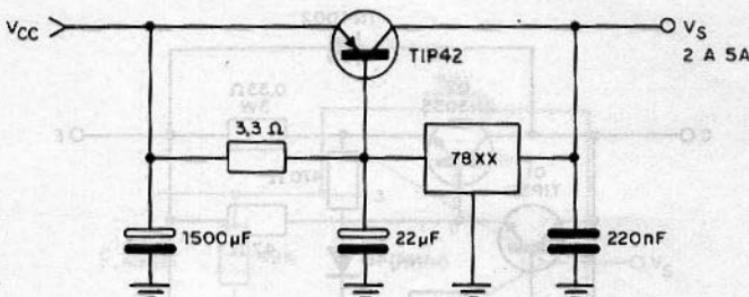
O TIP42 deve ser montado num radiador de calor, assim como o 78XX. A tensão de entrada deve ser pelo menos 3 V maior que a tensão de saída desejada. O integrado pode fornecer tensões que são dadas pelo seu número final (em lugar do XX). Assim, o 7805 fornece 5 V, o 7812 fornece 12 V etc.



LÓGICA POSITIVA X LÓGICA NEGATIVA

Lógica Positiva	Lógica Negativa
NÃO (NOT)	NÃO (NOT)
E (ANO)	OU (OR)
OU (OR)	E (AND)
NÃO – E (NAND)	NÃO – OU (NOR)
NÃO – OU (NOR)	NÃO – E (NAND)

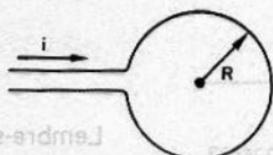CAMPO NO INTERIOR DE UMA ESPIRA (FÓRMULA)



$$B = \frac{\mu_0 \cdot i}{2R}$$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T.m/A}$$


I = INTENSIDADE DA CORRENTE (A)

R = RAIO DA ESPIRA (m)

B = CAMPO (TESLA)


TRANSISTOR DE POTÊNCIA PROTEGIDO

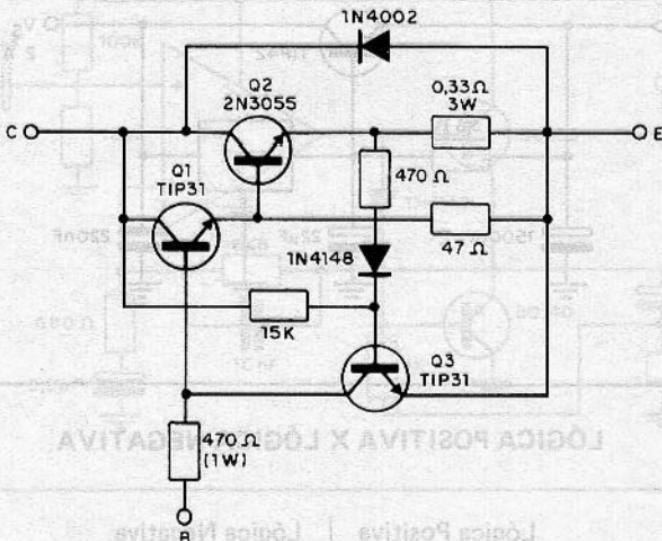Os limites de corrente desta configuração de potência são dados pelo resistor de 15 k que pode ser alterado, assim como pelo resistor de 0,33 ohms. Q1 e Q2 devem ser montados em bons dissipadores de calor. Para os valores indicados, a potência máxima do circuito está em torno de 40 w (20 V x 2 A).



CONVERSÃO DECIMAL EM HEXADECIMAL (MÉTODO DAS DIVISÕES SUCESSIVAS)

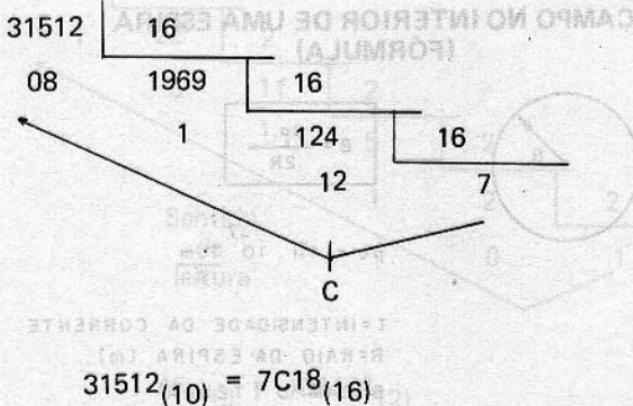Divide-se sucessivamente por 16 o número decimal, considerando-se no final o último quociente e os restos na ordem inversa.




Lembre-se que:

- 10 = A
- 11 = B
- 12 = C
- 13 = D
- 14 = E
- 15 = F



MULTIVIBRADOR μA710

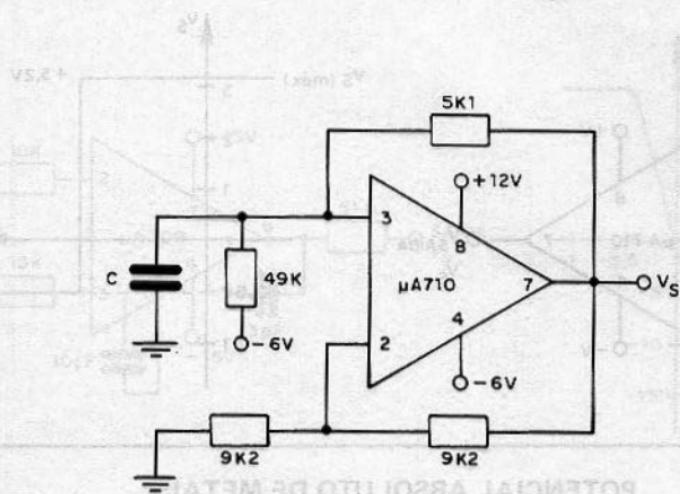A freqüência deste multivibrador depende do valor de C. Com a escolha apropriada deste componente, o multivibrador atinge sua freqüência máxima em torno de 5MHz. Observe que a fonte tem duas tensões diferentes.




POTENCIAL ABSOLUTO DE MATERIAIS

PINOS DE VÁLVULAS

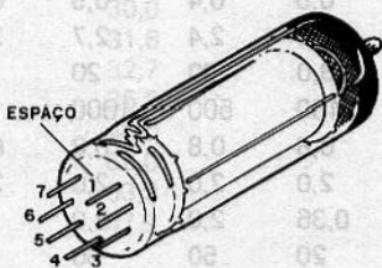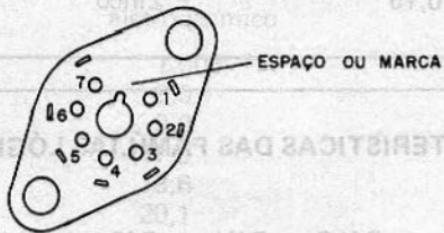

DETECTOR DE NÍVEL DE TENSÃO

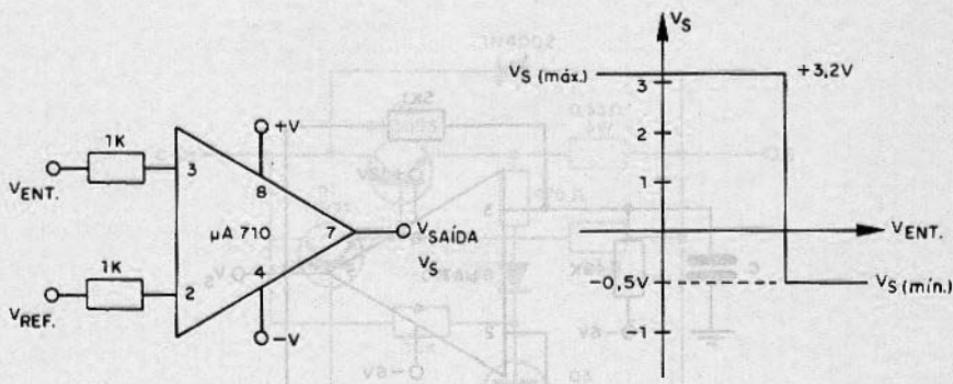Para tensões de entrada superiores à referência, a saída é de 3,2 V, e para tensões inferiores à referência, a saída é de -0,5 V. Este circuito sugerido pela Fairchild deve ser alimentado com fonte simétrica de tensão e se baseia no uA710.



POTENCIAL ABSOLUTO DE METAIS


Metal	Potencial normal (V)	Metal	Potencial normal (V)
Cádmio	-0,13	Manganês	-0,78
Cromo	-0,29	Mercúrio	1,13
Cobre	0,61	Níquel	0,04
Ferro	-0,17	Prata	1,07
Chumbo	0,15	Zinco	-0,50

CARACTERÍSTICAS DAS FAMÍLIAS LÓGICAS TTL

	74L	74	74LS	74H	74S	74AS	74ALS	
V _{OL}	0,3	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	V
V _{OH}	2,4	2,4	2,7	2,4	2,7	2,5	2,5	V
I _{OL}	4,0	16	8,0	20	20	—	—	mA
I _{OH}	200	400	400	500	1000	—	—	μA
V _{IL}	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	V
V _{IH}	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	V
I _{IL}	0,18	1,6	0,36	2,0	2,0	—	—	mA
I _{IH}	10	40	20	50	50	—	—	μA

COMPARADOR DE TENSÃO

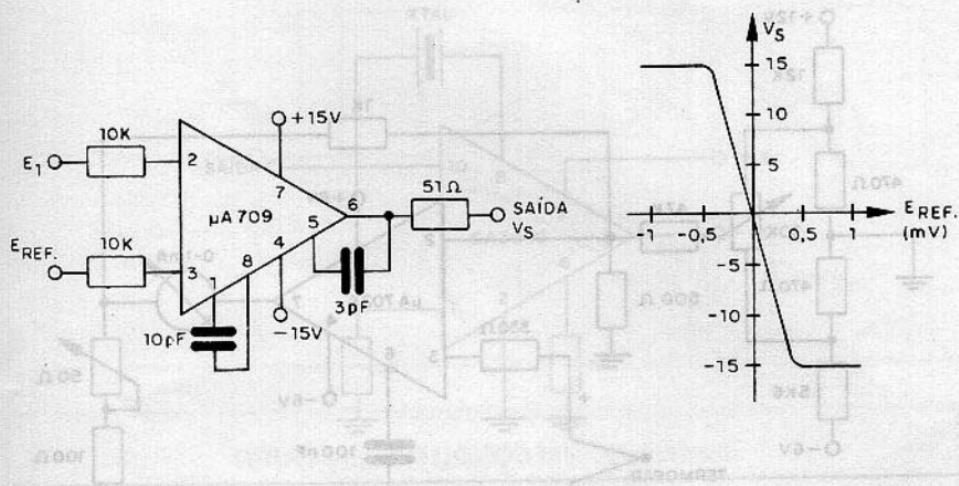No gráfico junto ao diagrama temos a característica deste comparador de tensão. A fonte deve ser simétrica e amplificadores operacionais demesmas características que o 709 podem ser experimentados. A impedância de saída é da ordem de 50 ohms.




EQUIVALENTES ELETROQUÍMICOS

Ión	Equivalente eletroquímico	K mg/Coulomb
H ⁺	1,008	0,0104
O ²⁻	8,0	0,0829
A1 ⁺⁺⁺	9,0	0,0936
OH ⁻	17,0	0,1762
Fe ⁺⁺⁺	18,6	0,1930
Ca ⁺⁺	20,1	0,2077
Na ⁺	23,0	0,2388
Fe ⁺⁺	27,8	0,2895
CO ₃ ²⁻	30,0	0,3108
Cu ⁺⁺	31,8	0,3297
Zn ⁺⁺	32,7	0,3387
C1 ⁻	35,5	0,3672
SO ₄ ²⁻	48,0	0,4975
NO ₃ ⁻	62,0	0,642
Cu ⁺	63,3	0,6590
Ag ⁺	107,9	1,118

AMPLIFICADOR PARA TERMOPAR

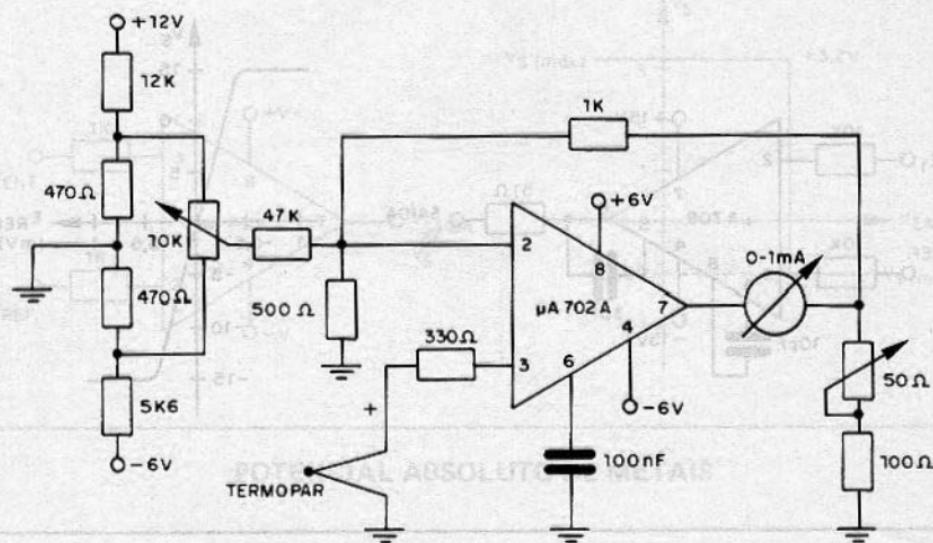Este circuito pode ser usado em temperaturas de até 1000°C, fornecendo uma saída de 40 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$. A base é um operacional uA702, que deve ter fonte de três tensões. O ajuste do funcionamento é feito no potenciômetro de 10 K, enquanto que o de 50 ohms (47ohms) determina o fundo de escala do instrumento.



Metal Potencial normal (V) Metal Potencial normal (V)

Cádmio 0,13 Manganês -0,78

Crômio 1,13 Sódio 0,94

Ouro 1,01 Ferro 1,07

Ferro 1,07 Chumbo 0,59


VALORES DE EQUALIZAÇÃO RIAA

Hz	dB	Hz	dB
30	-18,61	2 000	+ 2,61
50	-16,96	3 000	+ 4,76
70	-15,31	4 000	+ 6,64
100	-13,11	5 000	+ 8,23
200	-8,22	6 000	+ 9,62
300	-5,53	7 000	+ 10,85
400	-3,81	8 000	+ 11,91
700	-1,23	9 000	+ 12,88
1000	0 (*)	10 000	+ 13,75
		11 000	+ 14,55
		13 000	+ 15,95
		15 000	+ 17,17

(*) frequência de referência.

OSCILADOR A CRISTAL CA3000

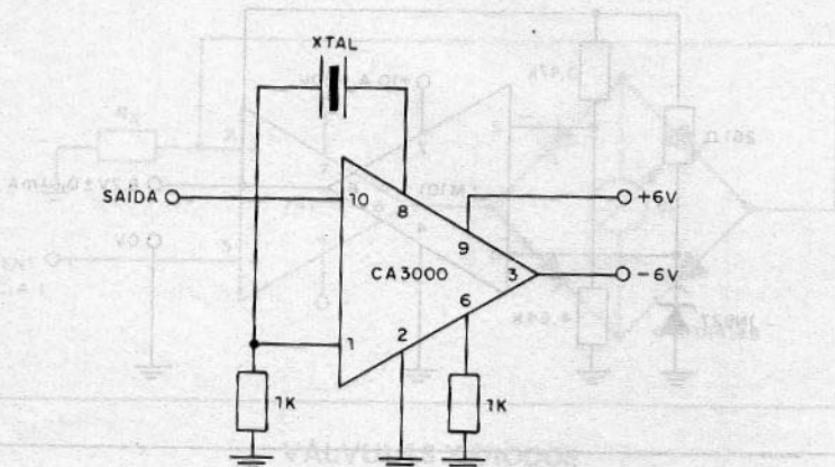Este circuito tem por base um amplificador CA3000 (RCA) e sua freqüência é controlada por cristal. A freqüência máxima de operação é de 1MHz e a fonte alimentação deve ser simétrica. O CA3000 é um amplificador diferencial com 100 K de impedância de entrada e ganho de 30 dB.



MOBILIDADE DE ELÉTRONS EM ALGUNS METAIS ($\text{cm}^2/\text{s V}$)


Metal	Mobilidade	Metal	Mobilidade
Prata	56	Sódio	48
Berilo	44	Cobre	35
Ouro	30	Lítio	19
Alumínio	10	Cádmio	7,9
Zinco	5,8		

MOBLIDADE DE ALGUNS ÍONS EM SOLUÇÃO AQUOSA (18°C)


Cátion	Mobilidade ($\text{cm}^2/\text{sec V}$)	Anion	Mobilidade ($\text{cm}^2/\text{s V}$)
H ⁺	0,003263	OH ⁻	0,00180
K ⁺	0,000669	C ₁ ⁻	0,00068
Na ⁺	0,000450	NO ₃ ⁻	0,00062
Ag ⁺	0,00056	SO ₄ ²⁻	0,00068
Zn ⁺⁺	0,00048	CO ₃ ²⁻	0,00062
Fe ⁺⁺⁺	0,00046		

FONTE DE REFERÊNCIA DE PRECISÃO

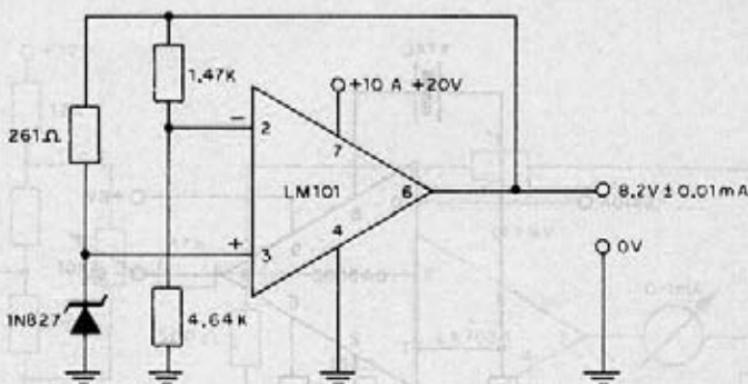Todos os componentes deste circuito devem ser de precisão e o diodo é de tipo especial de alta precisão, que não admite equivalentes. A fonte não precisa ser simétrica nem estabilizada.



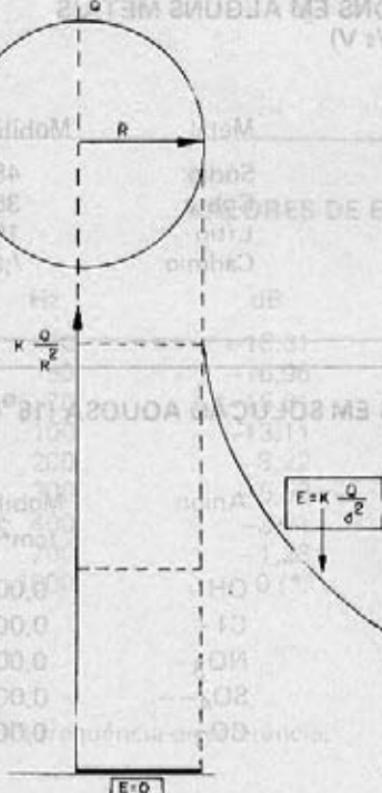CAMPO DE UM CONDUTOR ESFÉRICO (FÓRMULA X GRÁFICO)




$$E = \text{CAMPO (N/C)}$$

$$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}$$



d, R DISTÂNCIAS (m)

VOLTÍMETRO BÁSICO

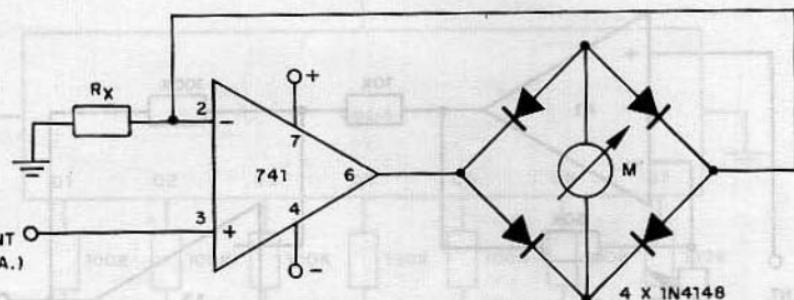Neste circuito, que pode servir de base para o projeto de um elaborado voltímetro, a corrente do instrumento M é dada pela relação V_{ENT}/R_x . A fonte deve ser simétrica e os valores da corrente calculada não devem exceder os limites admitidos pelo operacional. A impedância de entrada é dada por R_x .




VÁLVULAS X DIODOS

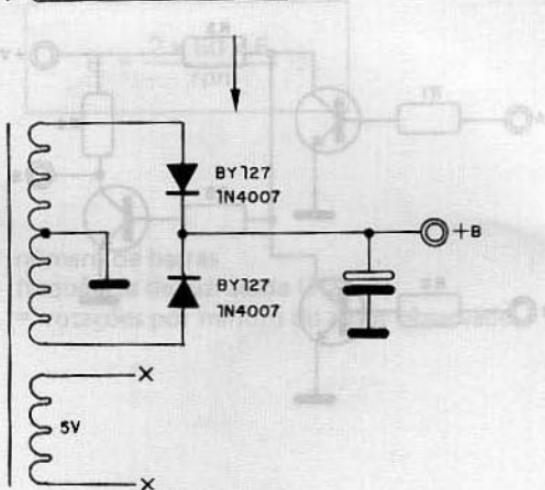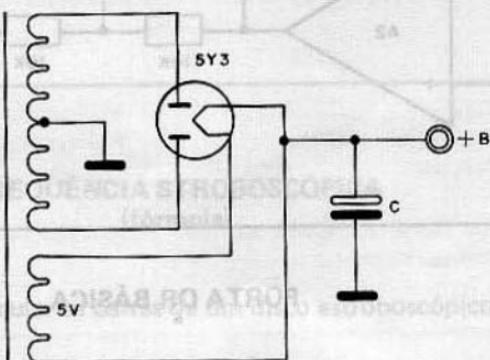


AMPLIFICADOR PARA INSTRUMENTAÇÃO

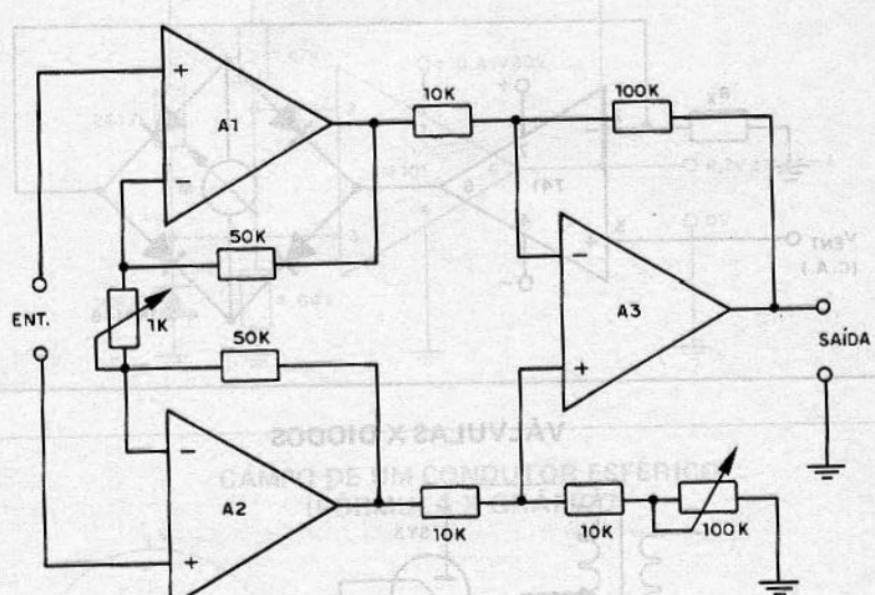Este amplificador para instrumentação tem ganho 1000 e os operacionais podem ser de tipos de uso geral como o 741. A entrada é diferencial flutuante e a fonte de alimentação deve ser simétrica. Neste tipo de aparelho recomenda-se o uso de baterias somente para se evitar problemas com ruídos.




PORTA OR BÁSICA

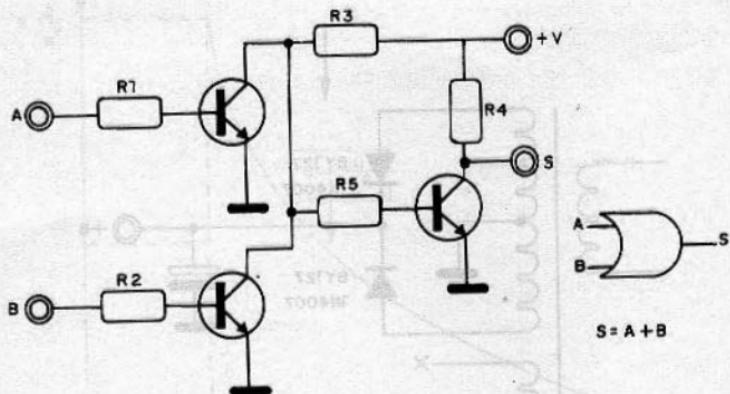

CONVERSOR ANALÓGICO/DIGITAL

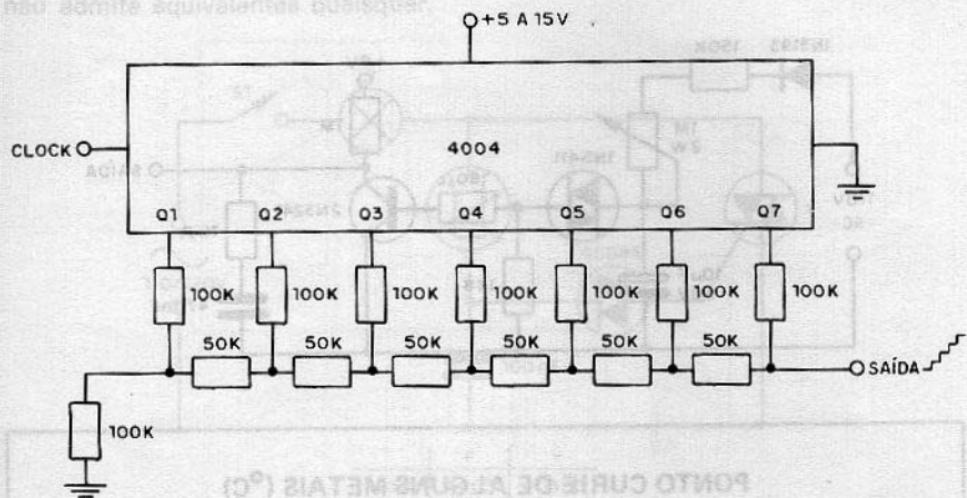Esta configuração produz um sinal cuja tensão depende do número de pulsos aplicados à entrada. Podemos obter níveis escalonados de 0 a 7, em função dos pulsos de entrada.



FREQUÊNCIA STROBOSCÓPICA (fórmula)


Fórmula para calcular as barras de um disco estroboscópico.

$$B = \frac{2 \times 60 \times F}{\text{rpm}}$$

B = número de barras
F = frequência de luz usada (Hz)
rpm = rotações por minuto do rotor observado

GERADOR DE RAMPA

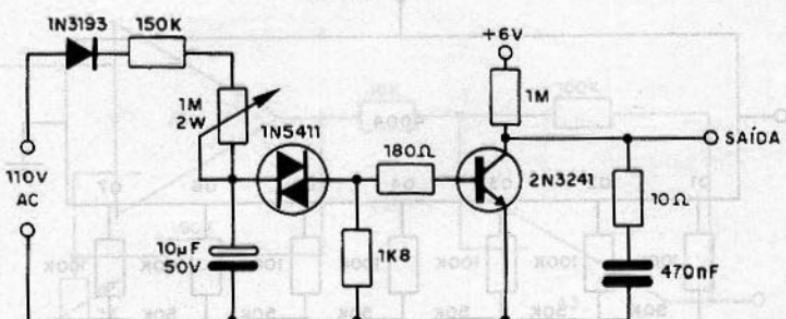Este circuito é proposto pela RCA e se destina a operação com controles proporcionais de temperatura. O transistor é um 2N3241, mas equivalentes podem ser experimentados. O 1N5411 é um diac que determina as características da rampa gerada.




PONTO CURIE DE ALGUNS METAIS ($^{\circ}\text{C}$) (e ligas)

Gadolino	20	Magnetita	585
Permalloy (30%)	70	Ferro eletrolítico	769
Níquel	358	Cobalto	1140


Obs.: o ponto Curie é aquele em que o material perde o magnetismo, caso ele seja um imã permanente.

INVERSOS BÁSICO

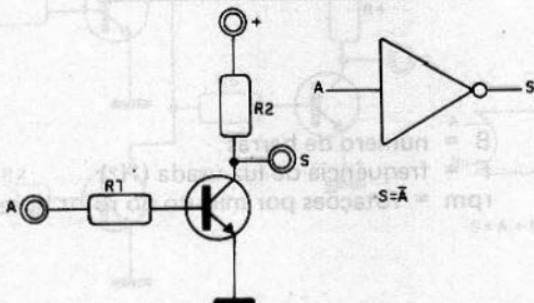


FOTOCONTROLE COM TRIAC

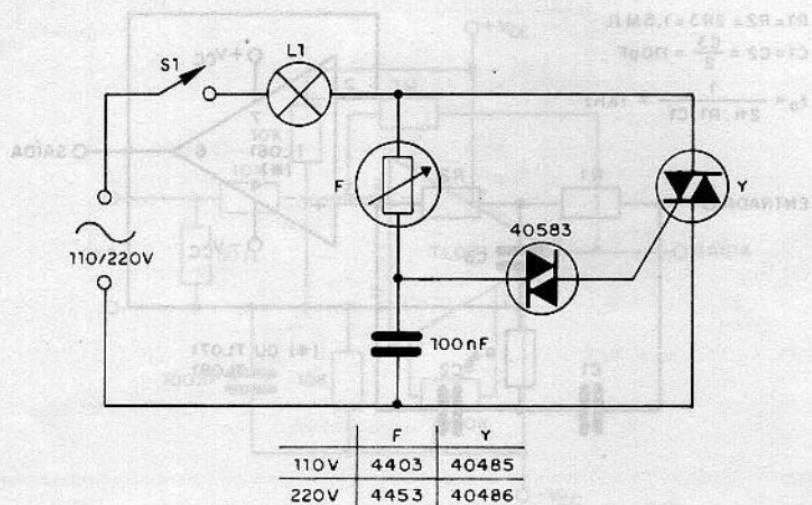Temos aqui a sugestão de um circuito com Triac, para controle de potência, dado pela RCA. Quando a luz incide no elemento sensível, a carga é acionada. O triac deve ter características de acordo com a carga controlada e o foto sensor não admite equivalentes quaisquer.



555 – DRIVER

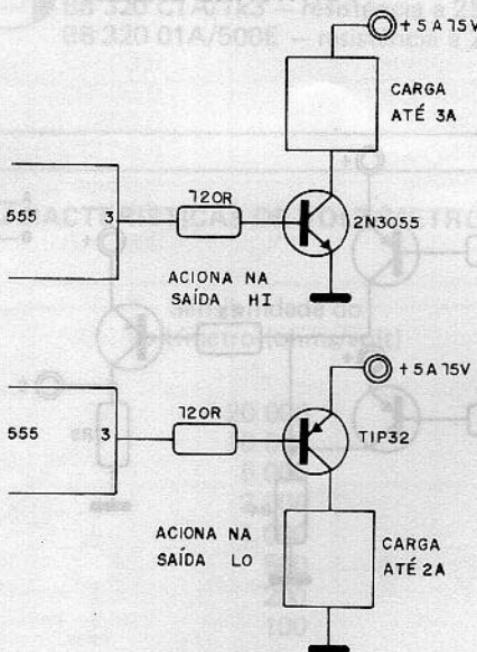


FILTRO REJEITOR DE ALTO Q

Este circuito utiliza um operacional com FET na entrada e apresenta elevado Q, rejeitando a frequência para o qual é sintonizado, e deixando passar as demais. A fonte deve ser simétrica com tensão máxima de 18 V.

$$R_1 = R_2 = 2R_3 = 1,5 \text{ M}\Omega$$


$$C_1 = C_2 = \frac{C_3}{2} = 110 \mu\text{F}$$
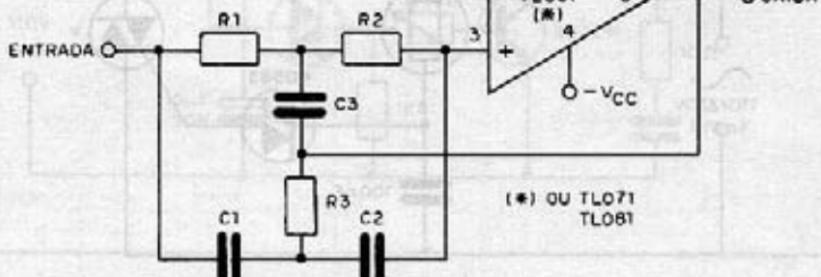
$$f_0 = \frac{1}{2\pi \cdot R_1 \cdot C_1} = 1 \text{ KHz}$$




(*) OU TL071
TL081

PORTA AND BÁSICA

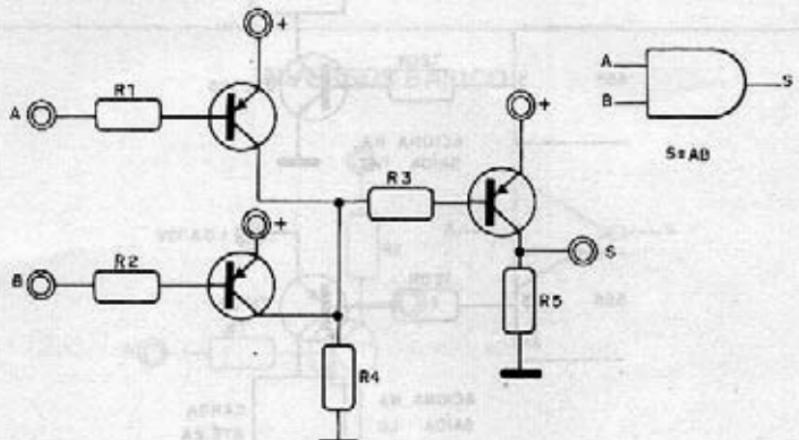


AMPLIFICADOR AC

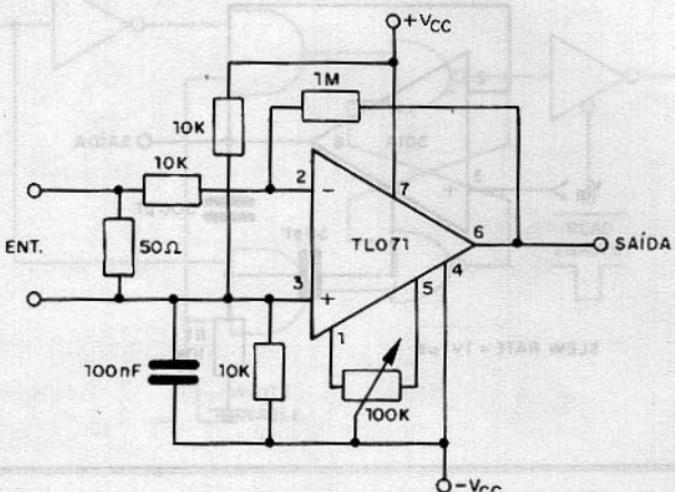Este amplificador opera com sinal alternante e não faz uso de fonte simétrica. Sugerido pela Texas Inst., ele apresenta uma impedância de entrada de 50 ohms e o ponto de funcionamento para maior simetria do sinal é obtido no potenciômetro de 100 K.



Termistores (NTC) (Ibrape)

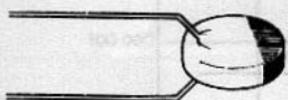

B8 320 C1A/1k3 — resistência a 25°C = 1300 ohms
 B8 320 01A/500E — resistência a 25°C = 500 ohms

CARACTERÍSTICAS DE VOLTÍMETROS

Sensibilidade do instrumento


Sensibilidade do voltímetro (ohms/volt)

Resistência interna do instrumento

50 μA	20 000	900/2k
100 μA	10 000	900/2k
200 μA	5 000	300/1k
500 μA	2 000	70/300
1 mA	1 000	25/100
2 mA	500	25/30
5 mA	200	25/30
10 mA	100	1,5/7,0

SEGUIDOR DE TENSÃO RÁPIDO

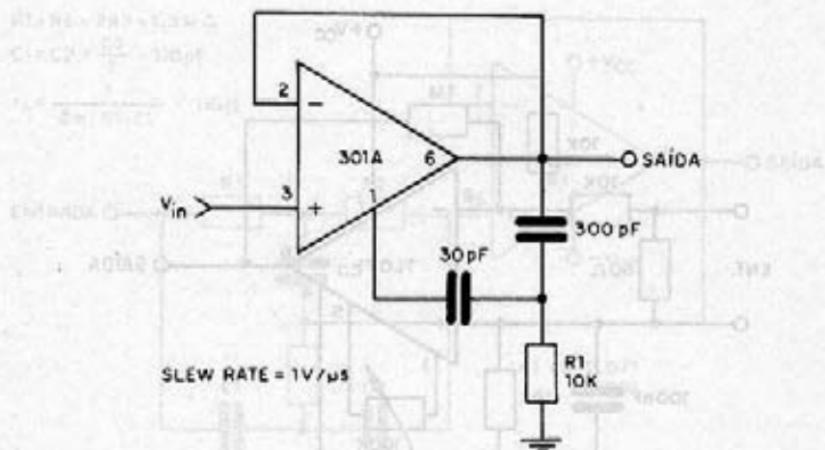
Num seguidor de tensão o ganho é unitário mas a resistência de entrada extremamente alta, no caso em torno de 10^{12} ohms. A fonte deve ser simétrica e a velocidade de resposta do circuito muito alta (slew rate).



COEFICIENTES DE TEMPERATURA DE ALGUNS MATERIAIS EM $^{\circ}\text{C}^{-1}$
(tabela)


Material	X
Prata	0,0038
Alumínio	0,00377
Cobre	0,00393
Ferro	0,005
Níquel	0,0037 à 0,006
Platina	0,002 à 0,003
Tungstênio	0,0041
Grafite	0,00045

PORTA NAND BÁSICA

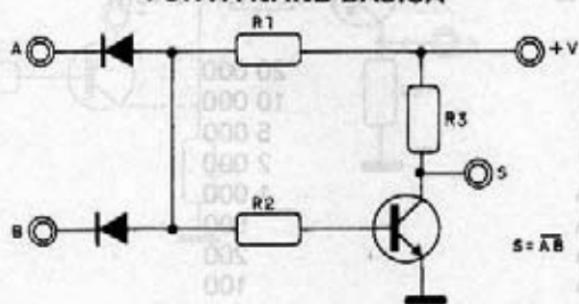


LATCH TRI-STATE

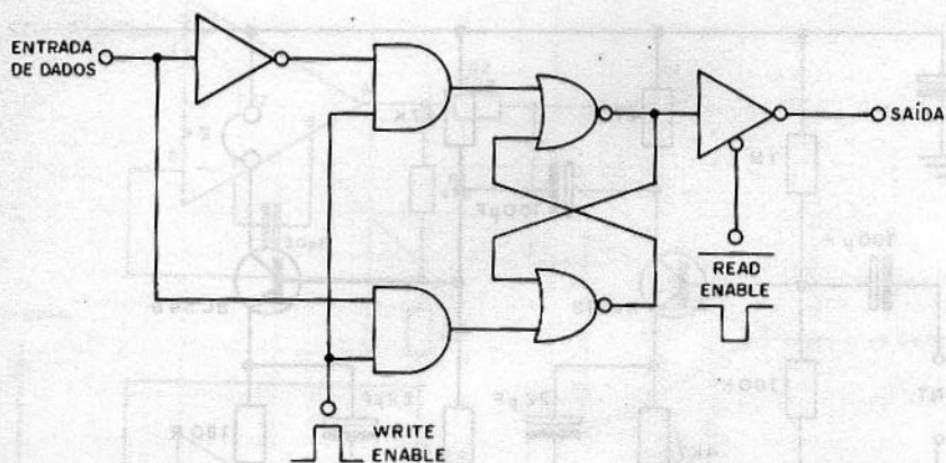Este circuito é para um único bit, mas pode ser expandido facilmente. As portas são LS TTL e existem duas entradas de habilitação para leitura de dados (read) e para entrada de dados (write). O último inversor é do tipo tri-state.




CONVERSÃO FARADS – MICROFARADS

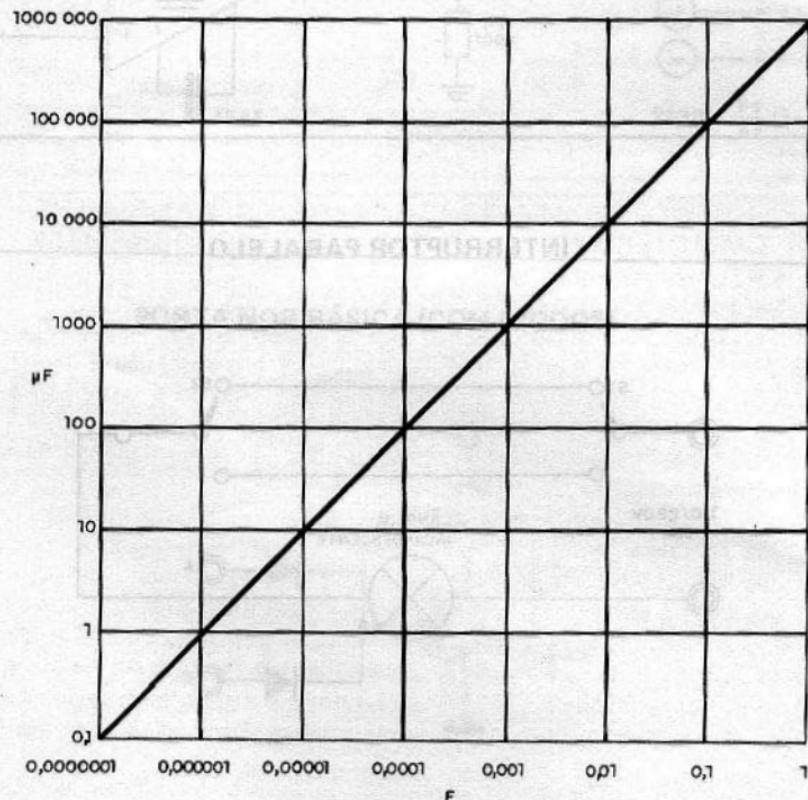


AMPLIFICADOR PARA FONE

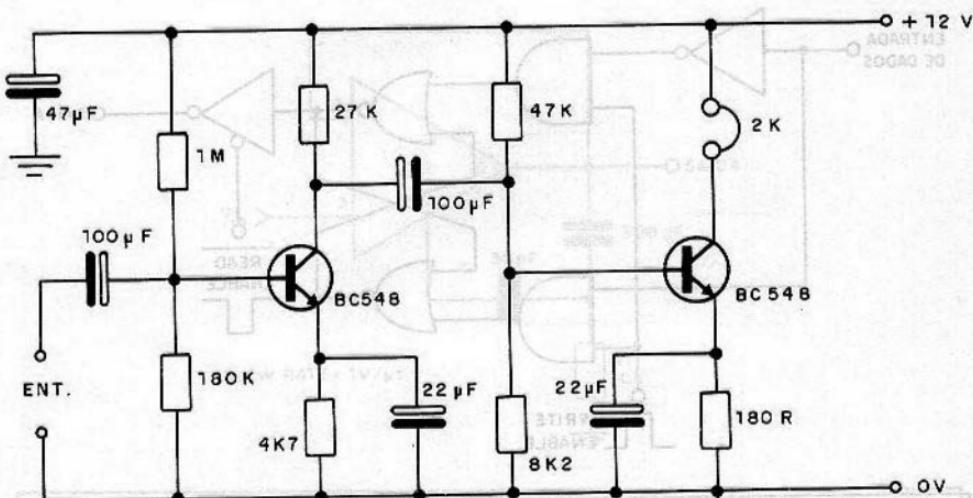Este simples amplificador tem uma impedância de saída de 2 k, sendo recomendado para fones de alta-impedância. Os eletrolíticos são de 16 V e os resistores de 1/8 W.




INTERRUPTOR PARALELO

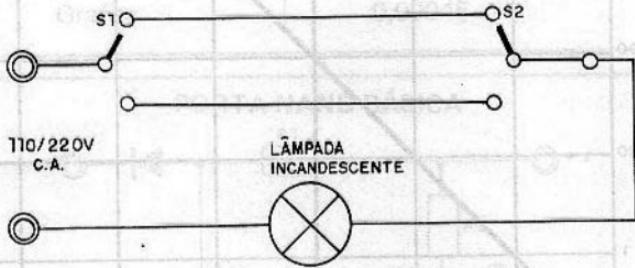


AMPLIFICADOR PARA INSTRUMENTAÇÃO

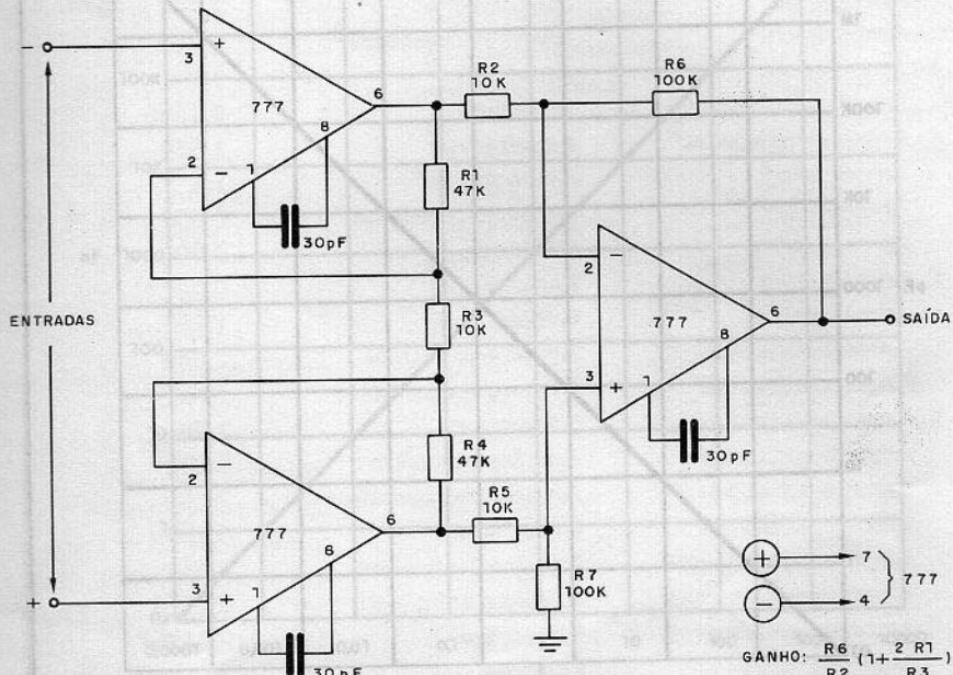
Este amplificador tem ganho dado pela Relação RG/R2 e usa três operacionais 777, segundo a fórmula junto ao diagrama. A fonte deve ser simétrica.



PORTE NOR BÁSICA (COM DIODOS)

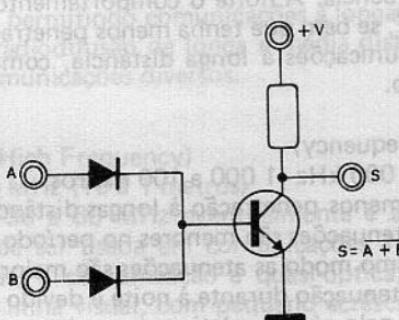

CONVERSÃO NANOFARAD/PICOFARAD

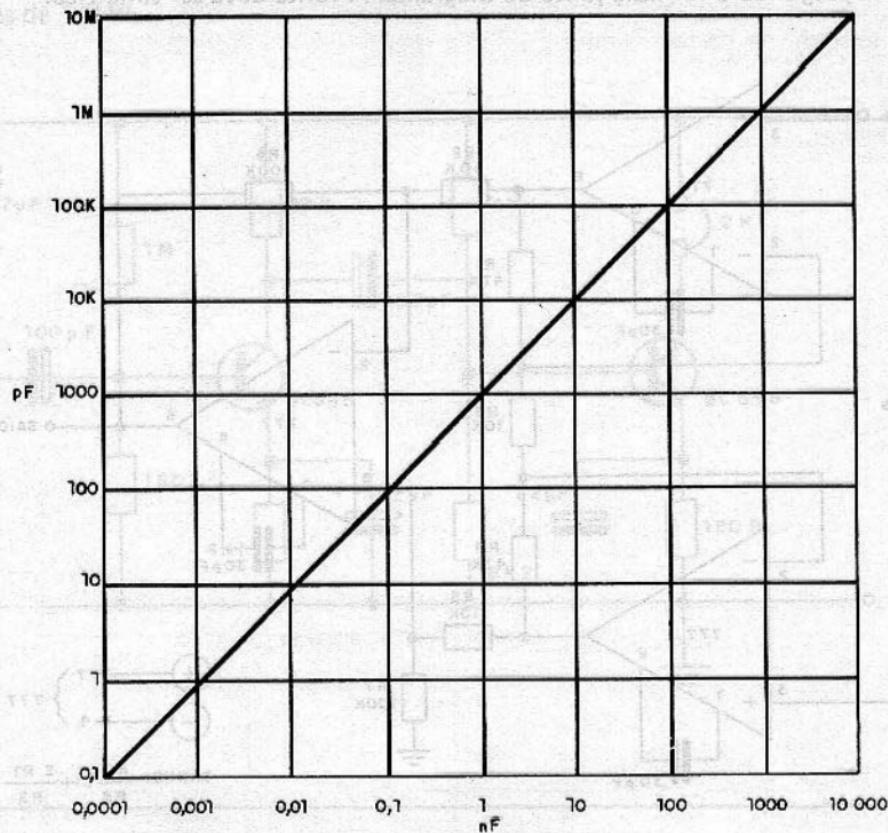

CARACTERÍSTICAS DAS ONDAS ELETROMAGNÉTICAS

LF (Low Frequency)

De 30 kHz a 300 kHz (10 000 a 1 000 metros)

Variações de comportamento diárias e sazonais são observadas com maior intensidade do que na VLF. Durante o dia a absorção é maior, aumentando com a frequência. À noite o comportamento é semelhante dos sinais da faixa de VLF, se bem que tenha menos penetração.

Utilização: comunicações à longa distância, comunicações navais e auxílio para navegação.


MF (Medium Frequency)

De 300 kHz a 3 000 kHz (1 000 a 100 metros)

Esta faixa tem menos penetração à longas distâncias que as frequências mais baixas. As atenuações são menores no período noturno e maiores durante o dia. Do mesmo modo as atenuações são maiores no verão do que no inverno. A baixa atenuação durante à noite é devido a reflexão da onda espacial. A atenuação pelo solo é relativamente alta mas baixa na água salgada.

Utilização: radiodifusão comercial, navegação marítima, comunicações, etc.

CONVERSÃO MICROFARAD/NANOFARAD

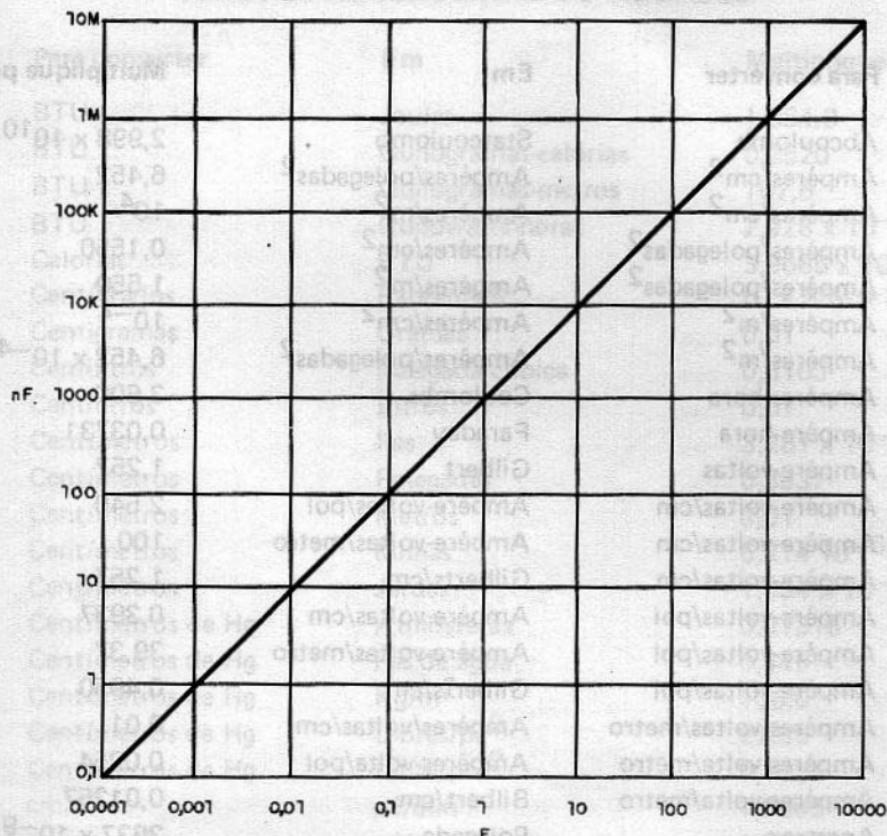

CARACTERÍSTICAS DAS ONDAS ELETROMAGNÉTICAS

HF (High Frequency)

De 3 MHz a 30 MHz (100 à 10 metros)

A propagação destes sinais a longas distâncias depende das condições da ionosfera, havendo consideráveis variações de comportamento em função da hora do dia e da estação do ano. Sob condições favoráveis a atenuação é muito baixa, permitindo comunicações à longas distâncias.

Utilização: radiodifusão de longa e média distância, radio-amadorismo, serviços de comunicações diversos.

VHF (Very High Frequency)

De 30 a 300 MHz (10 à 1 metros)

A faixa de 30 a 60 MHz eventualmente é afetada pela ionosfera, quando então pode ser usada em comunicações à longas distâncias. Nas demais frequências, a comunicação é quasi-óptica, ou seja, tem alcance determinado pela linha visual, com pequeno acréscimo devido à refração. É muito pouco afetada pelas estações e pela variação dia-noite.

Utilização: televisão, FM, radar, navegação aérea, comunicações à curta distância, etc.

FATORES DE CONVERSÃO DE UNIDADES

Para converter	Em	Multiplique por
Abcoulomb	Statcoulomb	$2,998 \times 10^{10}$
Ampères/cm ²	Ampères/polegadas ²	6,452
Ampères/cm ²	Ampères/m ²	10 ⁴
Ampères/polegadas ²	Ampères/cm ²	0,1550
Ampères/polegadas ²	Ampères/m ²	1 550
Ampères/m ²	Ampères/cm ²	10 ⁻⁴
Ampères/m ²	Ampères/polegadas ²	$6,452 \times 10^{-4}$
Ampères-hora	Coulombs	3 600
Ampère-hora	Faraday	0,03731
Ampère-voltas	Gilbert	1,257
Ampère-voltas/cm	Ampère-voltas/pol	2 540
Ampère-voltas/cm	Ampère-voltas.metro	100
Ampère-voltas/cm	Gilberts/cm	1,257
Ampère-voltas/pol	Ampère-voltas/cm	0,3937
Ampère-voltas/pol	Ampère-voltas.metro	39,37
Ampère-voltas/pol	Gilberts/cm	0,4950
Ampères-voltas.metro	Ampères/voltas/cm	0,01
Ampères-volta.metro	Ampères-volta/pol	0,0254
Ampères-volta.metro	Bilbert/cm	0,01257
Angstrom	Polegada	3937×10^{-9}
Ansgtron	Metro	1×10^{-10}
Angstrom	Micron (Mu)	1×10^{-4}
Atmosfera	Tonelada/polegada ²	0,007348
Atmosfera	cm de Hg	76,0
Atmosfera	Pés de água (4°C)	33,90
Atmosfera	Pol de Hg (0°C)	29,92
Atmosfera	Kg/cm ²	1,0333
Atmosfera	Kg/m ²	10,332
Atmosferas	Libras/pol ²	14,70
Atmosferas	Toneladas/pés ²	1,058
Barias	Atmosferas	0,9869
Barias	Dinas/cm ²	10^6
Barias	Kg/m ²	$1,020 \times 10^4$
Barias	Libras/pol ²	14,50
BTU	Litros-atmosfera	10,409
BTU	Ergs	$1,0550 \times 10^{10}$
BTU	Pés-libras	778,3
BTU	Gramas-calorias	253,0
BTU	HP-horas	$3,931 \times 10^{-4}$

FATORES DE CONVERSÃO DE UNIDADES

Para converter	Em	Multiplique por
BTU	Joules	1 054,8
BTU	Quilogramas-calorias	0,2520
BTU	Quilogramas-metros	107,5
BTU	Quilowatts-horas	$2,928 \times 10^{-4}$
Calorias	BTU	$3,9685 \times 10^{-3}$
Centígrados	Fahrenheit	$(C \times 9/5) + 32$
Centigramas	Gramas	0,01
Centilitros	Polegada cúbica	0,6103
Centilitros	Litros	0,01
Centímetros	Pés	$3,281 \times 10^{-2}$
Centímetros	Polegadas	0,3937
Centímetros	Metros	0,01
Centímetros	Milhas	$6,214 \times 10^{-6}$
Centímetros	Jardas	$1,094 \times 10^{-2}$
Centímetros de Hg	Atmosferas	0,01316
Centímetros de Hg	Pés de água	0,4461
Centímetros de Hg	Kg/m ²	136,0
Centímetros de Hg	Libras/pé ²	27,85
Centímetros de Hg	Libra/pol ²	0,1934
cm/s	pé/min	1,9685
cm/s	pé/s	0,03281
cm/s	Km/h	0,036
cm/s	Nó	0,1943
cm/s	M/minuto	0,6
cm/s	Milha/hora	0,02237
cm/s	Milha/minuto	$3,728 \times 10^{-4}$
cm/s ²	Pés/s ²	0,03281
cm/s ²	Km/h/s	0,036
Coulomb	Statcoulomb	$2,998 \times 10^9$
Coulombs/cm ²	Coulombs/pol ²	64,52
Coulombs/cm ²	Coulombs/m ²	10^4
Coulombs/pol ²	Coulombs/cm ²	0,1550
Coulombs/pol ²	Coulombs/m ² cm ²	10^{-4}
Centímetros cúbicos	Pé cúbico	$3,531 \times 10^{-5}$
Centímetros cúbicos	Polegada cúbica	0,06102
Centímetros cúbicos	Metros cúbicos	10^{-6}
Centímetros cúbicos	Jardas cúbicas	$1,308 \times 10^{-6}$
Centímetros cúbicos	Galões (USA)	$2,642 \times 10^{-4}$
Centímetros cúbicos	Litros	0,001
Pés cúbicos	Cm ³	28,320,0

FATORES DE CONVERSÃO DE UNIDADES

Para converter	Em	Multiplique por
Pés cúbicos	Pm^3	1 728,0
Pés cúbicos	m^3	0,02832
Pés cúbicos	Jardas cúbicas	0,03704
Pés cúbicos	Galões (USA)	7,48052
Pés cúbicos	Litros	28,32
Polegadas cúbicas	cm^3	16,39
Polegadas cúbicas	pés cúbicos	$5,787 \times 10^{-4}$
Polegadas cúbicas	m^3	$1,639 \times 10^{-5}$
Polegadas cúbicas	Jardas cúbicas	$2,143 \times 10^{-5}$
Polegadas cúbicas	Galões (USA)	$4,329 \times 10^{-3}$
Polegadas cúbicas	Litros	0,01639
Metros cúbicos	cm^3	10^6
Metros cúbicos	pés cúbicos	35,31
Metros cúbicos	polegadas cúbicas	61 023,0
Metros cúbicos	jardas cúbicas	1,308
Metros cúbicos	Galões (USA)	264,2
Metros cúbicos	Litros	1 000
Jardas cúbicas	cm^3	$7,646 \times 10^5$
Jardas cúbicas	pés cúbicos	46 656,0
Jardas cúbicas	metros cúbicos	0,7646
Jardas cúbicas	Galões (USA)	202,0
Jardas cúbicas	Litros	764,6
Dias	Segundos	86 400
Decilitros	Litros	0,1
Decímetros	Metros	0,1
Graus	Radianos	0,01745
Graus	Segundos	3 600
Graus/segundo	Radianos/segundo	0,01745
Graus/segundo	RPM	0,1667
Graus/segundo	Revoluções por segundo	$2,778 \times 10^{-3}$
Decalitros	Litros	10
Decâmetros	Metros	10
Dina	Gramas	$1,020 \times 10^{-3}$
Dana	Joules/cm	10^{-7}
Dina	Joule/m (newtons)	10^{-5}
Dina	Quilogramas	$1,020 \times 10^{-6}$
Picas	Polegadas	0,167
Picas	centímetros	0,4233
Erg/s	Dina-cm/s	1,000
Ergs	BTU	$9,480 \times 10^{-11}$

FATORES DE CONVERSÃO DE UNIDADES

Para converter	Em	Multiplique por
Ergs	Dina-cm	1,0
Ergs	Pés-libra	$7,367 \times 10^{-8}$
Ergs	Gramas-cal	$0,2389 \times 10^{-7}$
Ergs	Gramas-cm	$1,020 \times 10^{-3}$
Ergs	HP-horas	$3,7250 \times 10^{-14}$
Ergs	Joules	10^{-7}
Ergs	Kg-cal	$2,389 \times 10^{-11}$
Ergs	Kg-m	$1,020 \times 10^{-8}$
Ergs	Kwh	$0,2778 \times 10^{-13}$
Ergs	wh	$0,2778 \times 10^{-10}$
Farads	microfarads	10^6
Farads	nanofarads	10^9
Farads	picofarads	10^{12}
Braça	metro	1,828804
Braça	Pés	6,0
Faraday	Coulombs	$9,649 \times 10^4$

ALFABETO FONÉTICO INTERNACIONAL

De modo a evitar erros de entendimento durante a transmissão da palavra falada é adotado um alfabeto fonético internacional, como se segue:

Letra	Nome	Pronúncia
A	Alfa	AL-fa
B	Bravo	BRA-vo
C	Charlie	CHAR-li
D	Delta	DEL-ta
E	Echo	É-co
F	Foxtrot	FOKS-trot
G	Golf	GOL-fe
H	Hotel	HOH-tel
I	India	IN-dia
J	Luliett	JU-liéte
K	Kilo	QUI-lo
L	Lima	LI-ma
M	Mike	MAI-que
N	November	NO-vember
O	Oscar	ÓS-car
P	Papa	PÁ-pa
Q	Quebec	QUE-béc
R	Romeo	RO-meu
S	Sierra	SIÉrra

ALFABETO FONÉTICO INTERNACIONAL

Letra	Nome	Pronúncia
T	Tango	TÂN-go
U	Uniform	IÚ-niforme
V	Victor	VI-ctor
W	WHISKEY	UIŚ-quei
X	X-ray	ÉX-rei
Y	Yankee	IÂN-qui
Z	Zulu	ZU-lú

A ARRL (American Radio Relay League) adota o seguinte alfabeto fonético para a comunicação oral:

A — Adam	N — Nancy
B — Baker	O — Otto
C — Charlie	P — Peter
D — David	Q — Queen
E — Edward	R — Robert
F — Frank	S — Susan
G — George	T — Thomas
H — Henry	U — Union
I — Ida	V — Victor
J — John	W — William
K — King	X — X-ray
L — Lewis	Y — Young
M — Mary	Z — Zebra

ERRATA DO VOLUME II

Pg 50 — Pre Universal — Resistor no coletor do BC548 = 4K7

Pg 122 — Gerador de Ruído Branco — a saída é no Pino 6 e não 5 do 741

Pg 124 — Monitor de Audio — A saída é no pino 6 e não 5 do 741

Pg 128 — Provador de diodos — Um dos diodos 1N4002 deve ser invertido

Tudo que você precisa saber para seu trabalho em eletrônica. Não deixa de ter as informações mais importantes sobre projeto e componentes. Peça pelo reembolso postal os números que lhe faltam.

VOLUME I

Índice

Sirene simples (1 tom)
Interruptor crepuscular
Interruptor de toque (I)
Estabilizador paralelo
Pisca-pisca/semáforo
Rádio de 3 transistores
Detector de umidade
Interruptor de toque (II)
Filtro contra interferências
Simples estroboscópio
Dimmer com SCR
Dimmer com triac
Interruptor temporizado
Luz rítmica
Alarms com SCRs
Inversor de pequena potência
Foto-oscilador (I)
Amplificador TBA820L (até 2,2W)
Oscilador multi-usos
Etapa de áudio simples (I)
Mini-buzzer
Luz rítmica de 12V
Rádio sensível de 3 transistores
Jogo da velocidade
Proteção de fontes
Pulsador fluorescente
Transmissor para rádio controle
Eliminador de pilhas
Etapa de áudio simples (II)
Amplificador de 5W
Reed-switch em controle de potência
Transmissor de rádio controle
Multivibrador em áudio
Oscilador UJT
Fonte 12V x 2A
Relé de luz
Micro transmissor de FM
Oscilador duplo T
Conversor 12V para 6 ou 9V
Conversor tensão/frequência
Sirene de 2 tons
Gerador de ruído branco

Luz estroboscópica
Amplificador AM-FM
Casador de impedâncias
Pisca-pisca 7400
VU de leds
Micro rádio
Mixer-mic
Alarme integrado de luz
Transmissor de FM com eletreto
Oscilador de relaxação com 741
Acionador seletivo
Temporizador
Oscilador de relaxação com SCR
Sequenciador para 6 ou 12V
Oscilador de áudio
Pisca-pisca simples
Amplificador 3V
Interruptor noturno
Oscilador RF
Sensível interruptor de toque
Oscilador 1kHz
Eletroscópio
Mini-temporizador
Leds em C.A.
Transmissor de rádio controle modulado
Órgão eletrônico simples
Receptor de rádio controle
Controle sequencial por relé
Fonte de M.A.T.
Medidor de intensidade de campo
Relé eletrônico
Oscilador 600kHz
Illuminação de emergência
Foto-multivibrador
Micro amplificador
Sismógrafo simples
Pequeno inversor
TV - oscilador
Foto-oscilador (II)
Transmissor AM
Sintonizador AM

Duas potências com Triac
 Fonte sem transformador
 Relaxação com 2 transistores
 Disparo de SCRs por CMOS
 Oscilador TTL de áudio
 Sirene 7400
 Ponte de capacitâncias
 Contador até 10 com o 4017
 Fonte de 1 000V
 Fotômetro simples
 Gerador de barras para TV
 Termômetro eletrônico
 Gerador de tons para rádio controle
 Pirôgrafo
 Pisca-pisca de potência
 Transmissor de ondas curtas
 Pisca-led
 Pisca-neon
 Cronômetro neon
 Metrônomo
 Oscilador de relaxação modulado
 Timer 10 minutos
 Alarme de temperatura
 Alarme de umidade
 Alarme de baixa corrente (60 μ A)
 Triac + UJT = controle de potência
 Interruptor de onda completa com SCR
 Interruptor SCR (liga e desliga)
 Interruptor SCR (somente liga)
 Som remoto
 Nervo teste com choque
 Oscilador disparado
 Detector de prioridade
 Contador até 99
 Móbil rítmico
 Leds rítmicos
 Pulsador de potência
 Lâmpada mágica
 Oscilador ultra-sônico
 Detector de mentiras
 Amplificador 741 (1 a 100 - ganho)
 Oscilador 1 kHz
 Oscilador 500Hz - 5kHz
 Biestável com o 741
 Biestável 741 - sem fonte simétrica
 Oscilador para praticar telegrafia
 Oscilador de potência
 Amplificador TBAB10S
 Conversor analógico-digital
 Timer uma hora
 Pulsador com SCR
 Simples etapa amplificadora
 Etapa de 2 transistores (75dB)
 Etapa de 2 transistores (2M)-
 Relé driver (1 transistor - ganho 100)
 Relé driver (2 transistores)
 Monoestável
 Etapa FET

Oscilador dente-de-serra
 Oscilador sensível à luz
 Alarme com o 741
 Alarme de umidade
 Simples detector de mentiras
 Reostato
 Prê para microfone dinâmico
 Limitador de ruído para fones
 Reforçador de sinais

FÓRMULAS

Frequência do multivibrador astável
 Frequência de um circuito LC paralelo
 Resistores em paralelo e em série
 Capacitores em paralelo e em série
 Filtro passa-baixas
 Efeito Joule (dissipação de potência em forma de calor)
 Resistência de um condutor homogêneo de secção constante
 Frequência do oscilador unijunção
 Cálculo de proteção de fontes
 Lei de Ohm
 Frequência x período
 Frequência do duplo T
 Frequência do astável 555
 Impedâncias (RL e RC)
 Filtro de acionador seletivo
 Cálculo de tempo para o unijunção
 Funções trigonométricas
 Conversão de temperaturas
 Ponte de Wheatstone
 R.L.C -- impedâncias e defasagens (I)
 R.L.C -- impedâncias e defasagens (II)
 Comprimento de onda x frequência
 Ponta de Wien
 Oscilador de relaxação (neon)
 Lei de Coulomb
 Auto indução de uma bobina (núcleo de ar)
 Alfa x Beta
 Filtros passa-baixas/passa-altas
 Indutâncias pequenas
 Reatâncias indutiva e capacitativa
 Decibels
 Circuito RLC paralelo
 Circuito RC paralelo
 Circuito RC série
 Associação de pilhas

CARACTERÍSTICAS DE COMPONENTES (diodos, transistores e circuitos integrados)

Diódos 1N4001 a 1N4007
 BD135 - BD137 - BD139 - TIP29
 2N2646

2N3055
TIP31
BC546 – BC547 – BC548 – BC549 –
BC550
MCR106
BF494
TIC106
Diodos de germânio (AA119, AAZ18,
etc.)
Diodos zener – série BZX79
1N4148 e 1N914
7400
7402
741 – amplificador operacional
BD136 – BD138 – BD140
TIP30
MPF102
4017 ou CD4017
BC327 e BC328
BC337 e BC338
TIC226
7404
7410
4001 ou CD4001
7420
Diodos de silício (BA218, BA219,
etc.)
1N5411 e 40583 – Diacs
7430
7442 – decodificador TTL
7486
NTCs (B8 320, TD11, TD6, TD5)
7490
TIP41
TIP42
Pré-amplificadores integrados
BD331
BD332
BD433
BD434
TBA810
TBA820
2SB370 e 2SD170
FETs canal N – BF245A e BF410
Diodos (1N43, 1N34A, 1N35, etc.)

TABELAS E CÓDIGOS

Resistores (código de cores)
Constantes de tempo RC
Tabela de resistividades (ρ)
Conversões de capacidades e de cor-
rentes
Potências de 10 – prefixos
Valores padrão de resistores
Unidades e abreviaturas
Frequências de radiodifusão e TV
Nome das faixas de radiocomunica-
ções
Código Morse

Canais de TV e suas frequências
Código europeu de semicondutores
Circuito lógicos (portas)
Conversão binária x decimal
Série galvânica
Capacitores de poliéster metalizado
Corrente de fusão de fios
Resistividade de alguns materiais
Constantes dielettricas
Rigidez dielettrica em kV/cm
Corrente máxima num resistor p/ 50%
de sua dissipação
Resistâncias capacitivas x frequências
Ponto de fusão de ligas, metais e outras
substâncias
Unidades usadas em fotometria e radio-
metria
Leitura de capacitores cerâmicos
Som – frequências e comprimento de
onda
Equivalências de integrados (741
MC1310, LM104)
Velocidade do som em alguns materi-
ais
Velocidade do som em líquidos
Código SINFO
Série tribo-elétrica
Comprimento máximo de fios (som)
Correntes de motores elétricos

INFORMAÇÕES DIVERSAS

Curva característica do diodo zener
Espectro de algumas fontes emissoras
Terminais de um potenciômetro (li-
ções)
Terminais de relé (RU101 006/012)
Faixa de áudio
Frequência de rádio controle
Alfabeto fonético internacional
Valores em senóides
Características do seguidor de tensão
Fonte simples – fonte simétrica para
AO
Termos ingleses para características de
pulsos
Constantes físicas
Padrão de irradiação de um transmissor
de rádio controle
Símbolos eletrônicos (I)
Símbolos eletrônicos (II)
Circuitos retificadores
Dobradores e Triplicadores de tensão
Quadruplicadores de tensão
Multiplicador de tensão
555 – mono estável
Efeitos fisiológicos da corrente elétri-
ca
Características das sub-famílias TTL

Especificações e frequências das sub-famílias TTL	SN3028
Curva típica de impedância de um alto-falante	BC242 – BC248
Especritos de lâmpadas de carvão	BC250
Prova de diodos	MC1010B
Prova de eletrolíticos	SRA240
Medidas de tensão e de corrente em R	TJ102B
Prova de transistores (com multímetro)	Diodos zener – série PSX230
CIRCUITOS	PSX230
Amplificador (BD135/6)	TA050
Amplificador com ganho 10	BD135
Amplificador para fone	MPF105
Amplificador de 1/2W x 6V	AC011
Amplificador ganho 1000	BC321 & BC328
Amplificador (TIP 29)	IC252
Amplificador para fotodiodo	BC323 & BC328
Amplificador (300mW a 1W)	IC253
Amplificador 2,5W	TA040
Amplificador TDA2002	TA040
Amplificador de 15W	TA040
Amplificador 741	TA040
Amplificador de 1,5V	TA040
Amplificador para relé	TA040
Astável (BC 548)	TA040
Astável 1kHz	TA040
Biestável com transistores	TA040
Chave de toque CMOS	TA040
Chave de toque 741	TA040
Chave de toque (BC 548)	TA040
Chave de toque (4039)	TA040
Chave de toque CMOS	TA040
Chave de toque 4011	TA040
Contador/decodificador	TA040
Carregador de corrente constante	TA040
Conversor senoidal-retangular	TA040
Comparador de luz	TA040
Capacitor eletrolítico de CA	TA040
Chama-peixes	TA040
Controle para motores	TA040
Controle de tom e volume	TA040
Controle de tom	TA040
Controle de tom integrado	TA040
Divisor por 5	TA040
Divisor por 6	TA040
Divisor por 7	TA040
Divisor por 8	TA040
Divisor por 10	TA040
Divisor por 11	TA040
Divisor por 12	TA040
Divisor por 16	TA040
Divisor programável de frequência	TA040
Divisor programável	TA040
Divisor CMOS de 1 a 9999	TA040
Divisor de tensão	TA040
Dado eletrônico	TA040
Detector de umidade	TA040
Detector de nível	TA040
Diferenciador	TA040
Etapa amplificadora	TA040
Etapa de 3 transistores	TA040

VOLUME II

Índice

tro)	Indutor dent-de-párra
Características dos operacionais (termos)	SN3028
Teste de zeners	BC242 – BC248
Prova de transformadores	BC250
Tipos de capacitores	MC1010B
Prova de fones	SRA240
Antenas de rádio	TJ102B
Reforçador de sinal	PSX230
Frequência de multímetro	PSX230
Extensão para alto-falante	TA050
Estabilizador 723	BD135
Excitador aleatório CMOS	TA050
Eletrificador	TA050
Filtro de rumble	MPF105
Filtro passa-faixa	AC011
Filtro passa-faixa	AC011
Filtro notch (rejeitor)	BC321 & BC328
Fonte galvanoplástica	IC252
Fonte protegida (9 V)	IC253
Fonte CC – experimental	TA040
Fonte regulada variável (0–12 V)	TA040
Fonte protegida	TA040
Foto-oscilador	TA040
Foto relé	TA040
Flip-flop com SCR	TA040
Flip-flop led	TA040
Gerador de pulsos aleatórios	TA040
Gerador de funções	TA040
Gerador de ruído branco	TA040
Gerador de ruído	TA040
Indicador de polaridade	TA040
Integrador	TA040
Intercomunicador	TA040
Isolador com acoplador óptico	TA040
Luz de emergência	TA040
Luz rítmica	TA040
Limitador de corrente	BD232
Mixer TL-081	BD232
Mixer – FET	BD233
Mixer (BC 548/9)	BD234
Mixer	TA040
Metrônomo	TBA820
Metrônomo	TBA820
Monoestável 4001	TBA820
Monoestável	TBA820
Módulo de contagem CMOS	TBA820
Modulador para guitarra (WÁ – WÁ)	TBA820
Modulador unifunção	TBA820
Microtimer	TBA820
Monitor de áudio	TBA820
Multivibrador de baixo consumo	TBA820
Oscilador 1kHz	TBA820
Oscilador 555	TBA820
Oscilador a cristal	TBA820
Oscilador pulsante CMOS	TBA820
Oscilador 2–20kHz	TBA820
Oscilador lento CMOS	TBA820
Oscilador de 2 tons	TBA820
Oscilador duplo-T	TBA820
Oscilador de 3 tons	TBA820
Oscilador xtal – 1MHz – CMOS	TBA820

Oscilador amortecido
 Oscilador com filtro cerâmico
 Oscilador quartzo
 Oscilador de RF
 Oscilador 1kHz
 Oscilador TTL a cristal
 Oscilador FET 4 a 18MHz
 Opto-Schmitt trigger
 Pré-amplificador para microfone
 Pré-Universal
 Pré com FET
 Pré PNP
 Pré 741
 Pré para microfone
 Pré-amplificador de áudio
 Pré-amplificador (BC 549)
 Provador de continuidade
 Provador de diodos
 Pista-pista de potência
 Porta NAND transistorizada
 Quadruplicador de tensão
 Rádio solar
 Rádio simples
 Relé intermitente
 Reforçador de sinais
 Schmitt trigger
 Schmitt trigger (BC 548)
 Sirene de 2 tons
 Sirene
 Set/Reset flip-flop com 7400
 Simples timer
 Saída de áudio
 Transmissor FM integrado
 Transmissor CW - OM
 Termômetro eletrônico
 Termômetro
 Telégrafo telúrico
 Tacômetro 555
 Triplicador de tensão
 Toque sequêncial
 VCO CMOS
 VCO com o 4046
 VFO com varicap
 VU-meter
 VU simples
 Zener operacional
 5V x 1A

FÓRMULAS

Capacitores despolarizados
 Campo elétrico
 Constante de tempo RC
 Diferenciador operacional
 Dipolo dobrado
 Energia armazenada num capacitor
 Fator Q (I)
 Fator Q (II)
 Fonte de corrente constante
 Fórmula para o oscilador RC
 Freqüência do oscilador RC
 Impedância de linha de 2 fios paralelos
 Impedância RLC paralelo
 Integrador operacional
 Inversor
 Multiplicador operacional
 Oscilador 555
 Newton C. Braga

Parâmetros híbridos (I)
 Parâmetros híbridos (II)
 Parâmetros híbridos (III)
 Porta AND
 Porta NOR
 Porta OR
 Porta NAND
 Porta exclusive OR
 Ponte de Hay
 Ponte de Maxwell
 Ponte de Schering
 Polarização de transistor
 Resistor limitador para leds
 Ruído térmico
 Seguidor de tensão
 Somador operacional
 Subtrator operacional
 Valores RMS e médio

CARACTERÍSTICAS DE COMPONENTES

2N914
 2N3819
 2N2219/2N2219A
 2SB75/2SB175
 3N128/3N143
 4002
 4007
 4011
 4050
 4070
 7401
 7405
 7413
 7492
 7493
 7416
 7805
 AD161
 AD162
 BB204/BB304
 BC237/BC238/BC239
 BD329/BD330
 BF180/BF181/BF182/BF183/BF184/
 BF185
 BFR84/BFS28
 LM380
 LM386
 LM387N
 PN10/PM10
 TIC106
 TIP33
 TIP34
 UAA170

TABELAS E CÓDIGOS

Características básicas da série lógica 4000
 Características das configurações transistorizadas
 Características do germânio e do silício
 Correntes máximas de poteniômetro
 Correntes médias de alguns eletrodomésticos
 Defeitos de rádios transistorizados

Equivalência TTL Européia
Ganhos em dB & ganhos de tensão e potência
Potências médias de eletrodomésticos
Portas NAND (TTL e CMOS)
Símbolos de válvulas
Simbologia de instrumentos
Transistores de efeito de campo
Transistores NPN de uso geral
Transistores PNP de uso geral
Unidades elétricas

INFORMAÇÕES DIVERSAS

Antena coaxial
Antena simples de FM
Aplicação de sinal de gerador em rádios AM
Aproveitamento de transistores com terminais curtos
Como usar eletrolíticos.
Como usar resistores
Carregador simples de baterias
Corrosão de placas
Determinação de R (instrumentos)
Desenhos de placas
Direção de estações (AM)
Direitividade de alto-falantes
Eletrólise
Eliminação de roncos em fontes
Emendas em fios
Equivalentes LM108
Estrutura de um alto-falante
Fonte TTL
Fontes simétricas
Fontes simétricas
Fotossensores (símbolos)
Foto célula simplificada
Filtros (contra interferências)
Fase de alto-falantes
Gerador de áudio
Gerador de ruído branco
Indicador de fusível queimado
Indutores
Injetor de sinais (uso)
Intercomunicador
Ligaçao de tweeter
Ligações de jaques e plugues
Ligaçao de transformadores

Ligaçao de variáveis
Ligações de alto-falantes
Ligações à terra
Limpeza de contatos
Montagem em ponte de terminais
Montagens em placas de circuito impresso
Magnetizador
Monoestável com o 74121
Nós em fios
Prova de potenciómetros
Prova de fusíveis
Prova de alto-falantes
Prova simples de SCRs
Prova de chaves
Provador de continuidade neon
Panasonic/NEC — identificação de componentes
Padrões de irradiação
Pisca neon
Preparo de soluções para circuitos impressos
Rearme de SCRs
Redutor simples para lâmpada ou motor (até 100W)
Reed switches
Soldas
Soldagem
Simetria complementar (operação)
Soquetes DIL
Sensor de pêndulo
TTL-driver (I)
TTL-driver (II)
Terceiro falante
Trimer comum
Troca de componentes em placas
Uso dos contactos NA e NF
Valores RMS e médio
Zeners improvisados
60Hz - TTL

INFORMÁTICA

Funções manipuladoras de strings
Funções de acesso à memória
Funções basic (trigonometrícias, transcendentais e outras)
Instruções basic

Pedidos dos volumes I e II através do sistema de reembolso postal devem ser feitas à Saber Publicidade e Promoções Ltda. Caixa Postal 50.450 S. Paulo - SP - Brasil.